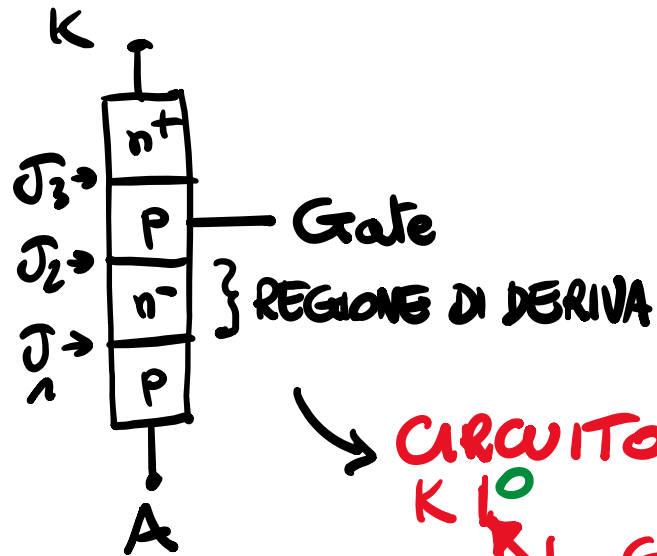


TIRISTORE - SCR [Silicon Controlled Rectifier]

50

TIRISTORE IDEALE



Forward Blocking

$$V_{AK} > 0$$


J_2 sostiene V_{AK}
(regione di deriva)

Reverse Blocking

$$V_{AK} < 0$$

J_1 sostiene V_{AK}
(regione di deriva)

CIRCUITO EQUIVALENTE

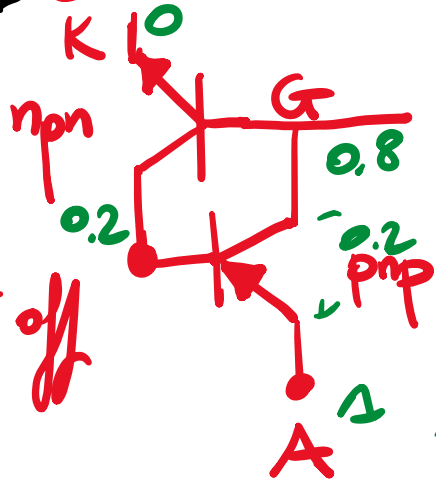


2 STATI STABILI

- ① OFF 2 BJT in cut off
- ② ON 2 BJT in SAT

$$\alpha_{pnp} \approx 0.05 \div 0.1$$

$$\alpha_{npn} \approx 0.9$$

← [la base è la regione di deriva]

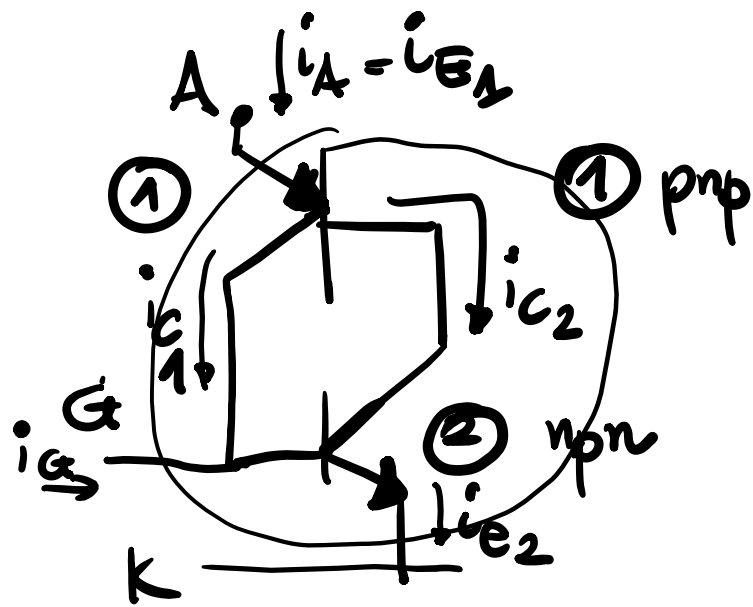

$$i_A = i_{C1} + i_{C2}$$

$$i_A = \alpha_{pnp} i_{E1} + I_{C01} + \alpha_{npn} i_{E2} + I_{C02}$$

$$i_A [1 - \alpha_{pnp} - \alpha_{npn}] = \alpha_{npn} i_G + I_{C01} + I_{C02}$$


$$i_A = \frac{\alpha_{npn} i_G + I_{C01} + I_{C02}}{1 - \alpha_{pnp} - \alpha_{npn}}$$

→ se $1 - \alpha_{npn} - \alpha_{pnp} > 0$

l'SCR è OFF

→ se $1 - \alpha_{npn} - \alpha_{pnp} = 0$


→ l'SCR si porta in condizione

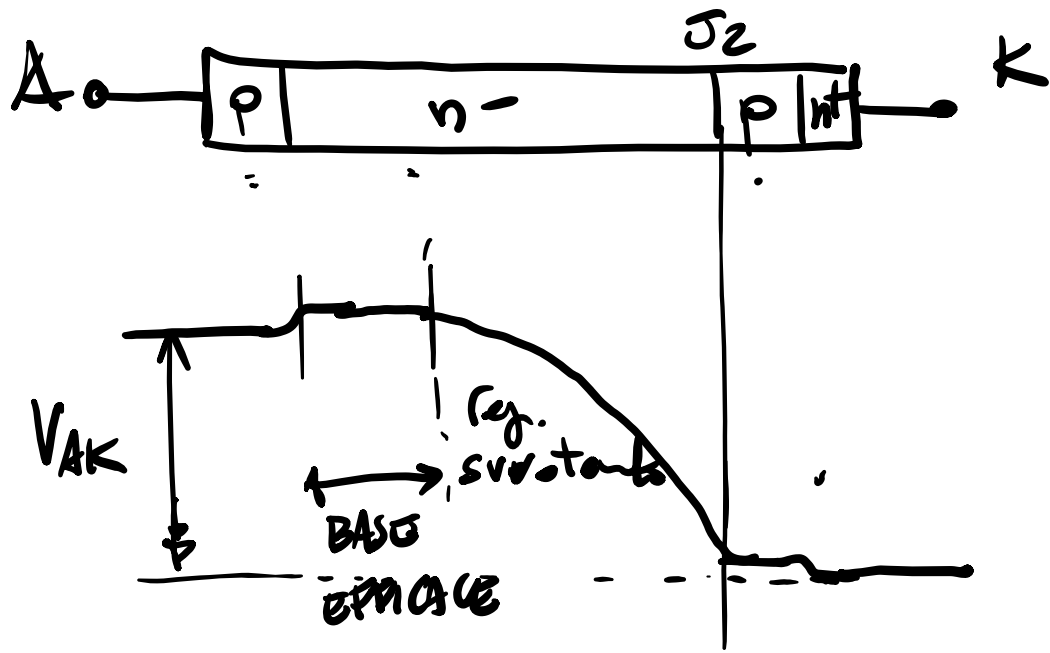


potenziale

se V_{AK} aumenta \rightarrow aumenta la zona di svotamento \rightarrow si accorcia la base efficace \rightarrow σ_{pnp} aumenta

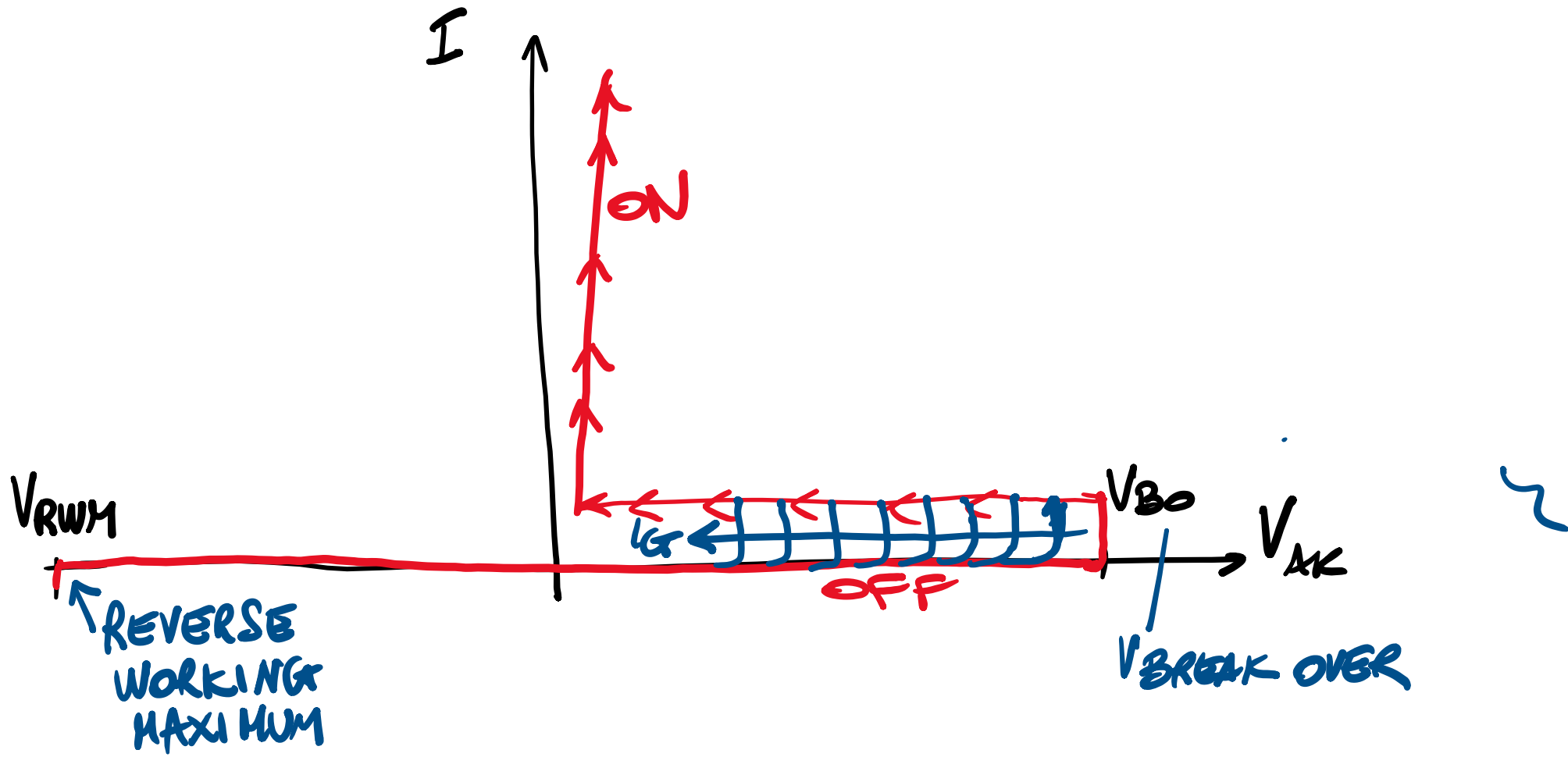se I_G aumenta \rightarrow aumenta I_{B2} \rightarrow aumenta I_{C2} \rightarrow aumenta σ_{npn}




TIRISTORE IN CONDUZIONE

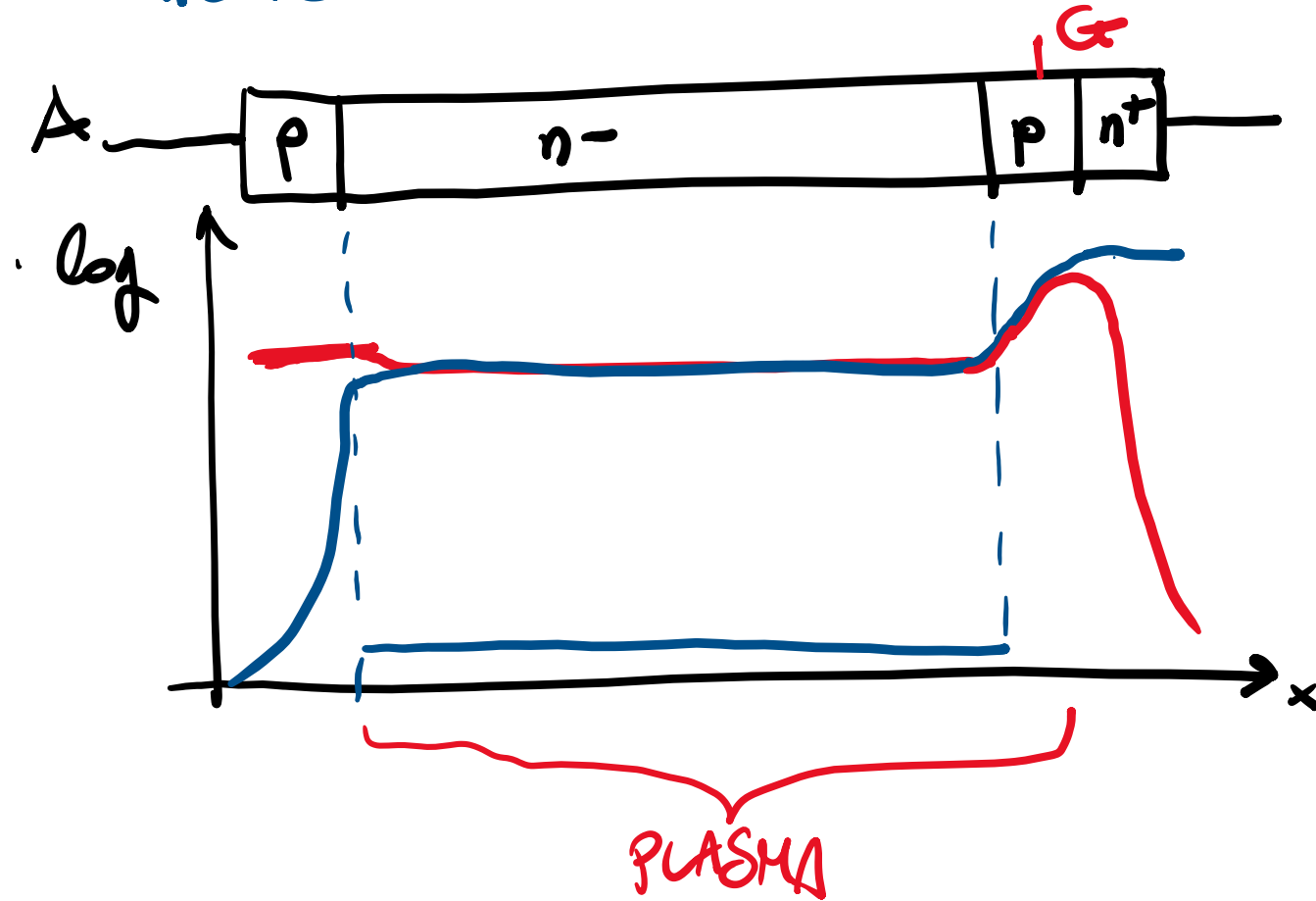



$$V_{ON} = V_J + R_{ON} I$$

SPEGNIMENTO

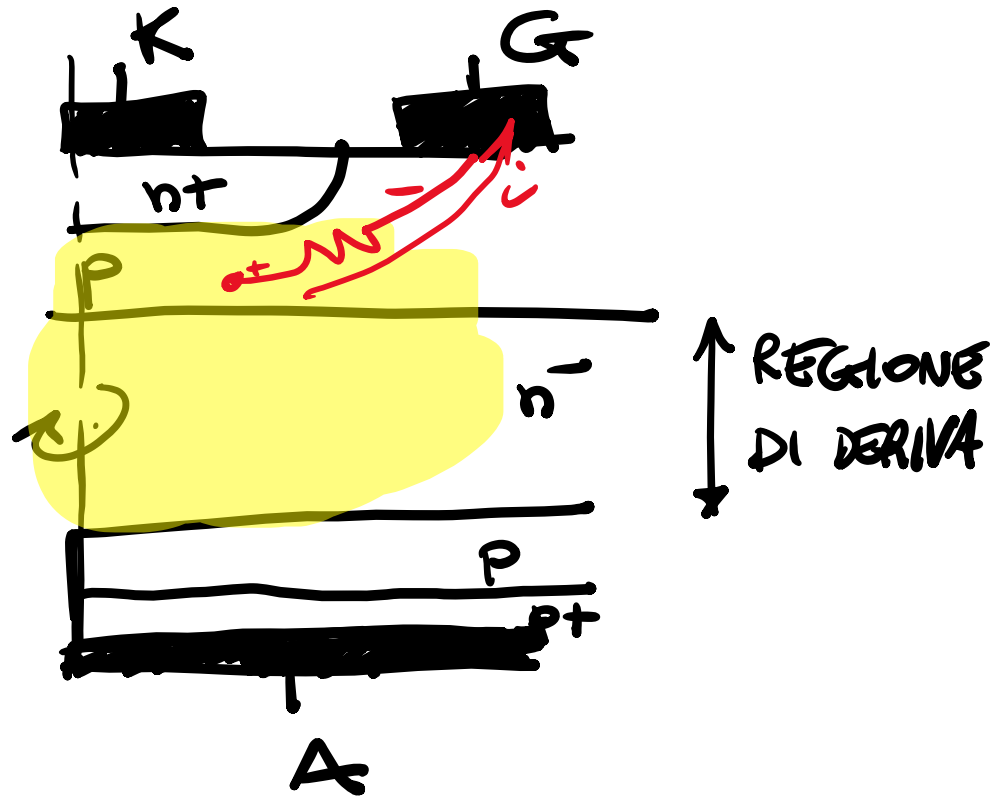

la corrente di gate
non riesce a svuotare il plasma
abbiamo bisogno di $V_{AK < 0$

TRANSITORIO DI ACCENSIONE

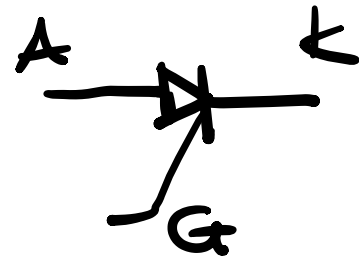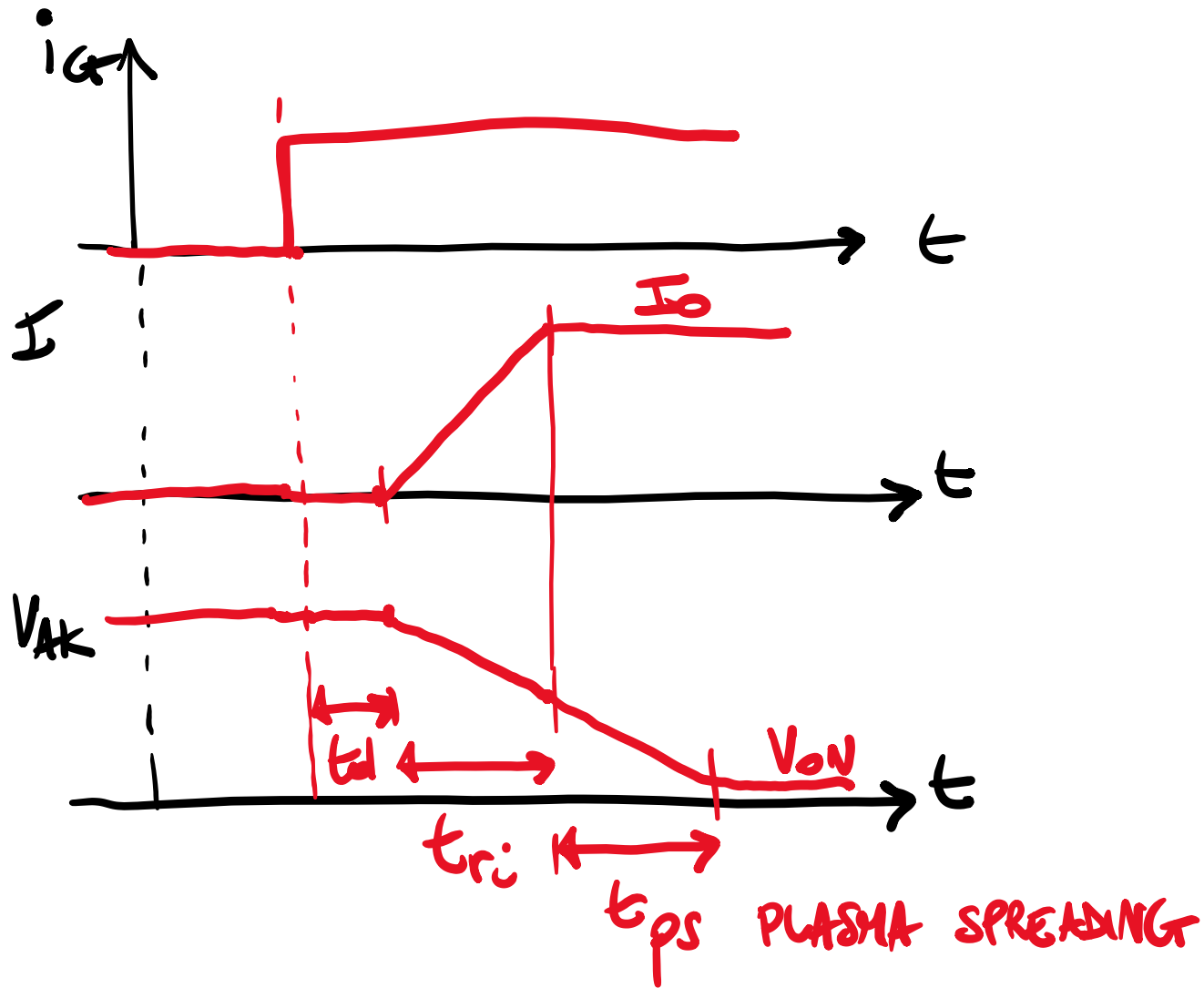

$$\max \frac{dI}{dt}$$

PER
EVITARE
FUGHE
TERMICHE