

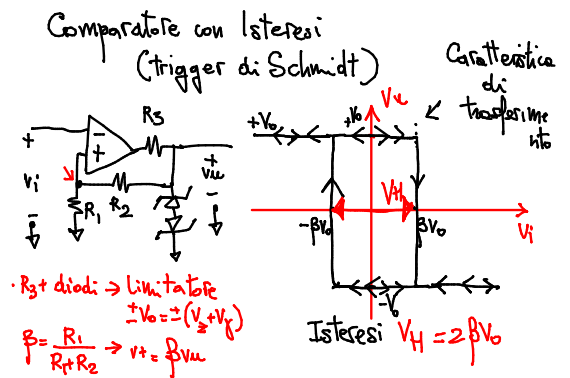
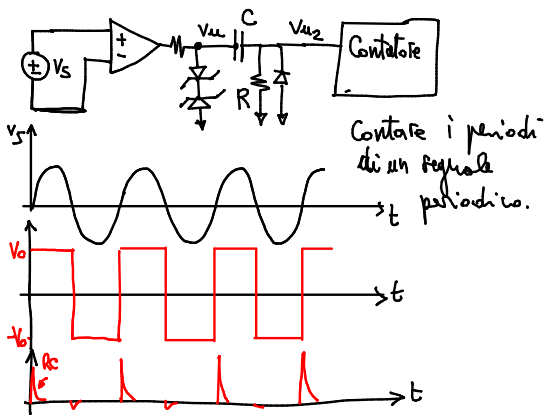


# CIRCUITI A SCATTO

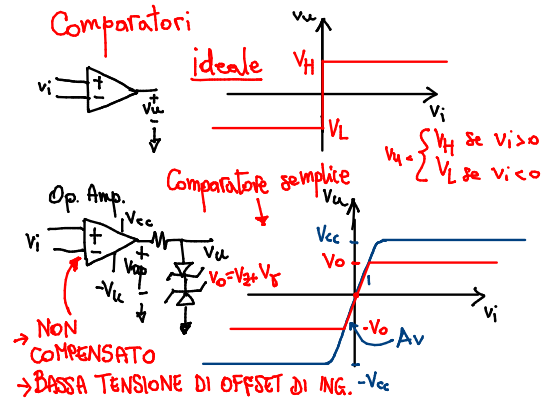


## EFFETTI dell'isteresi


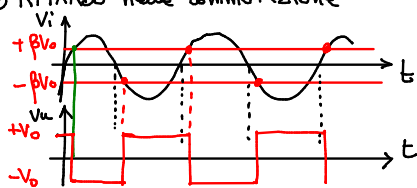
- 1) **COMMUTAZIONE + VELOCE** perché durante la commutazione la  $V^+$  varia in direzione opposta a  $v_i$
- 2) **RITARDO nelle commutazione**



## MINORE SENSIBILITÀ AL RUMORE

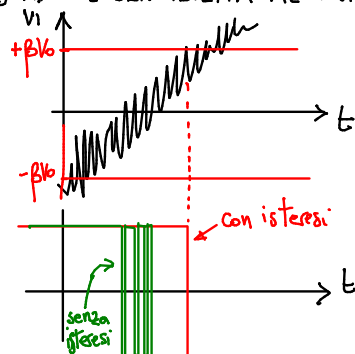

### Generatore di onda quadra

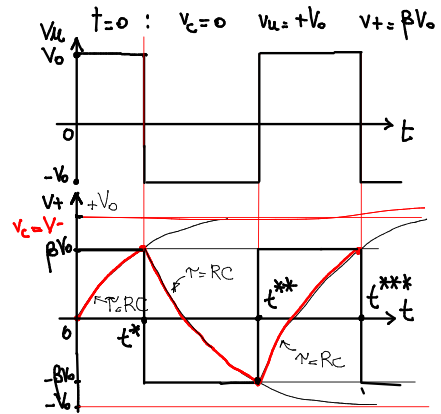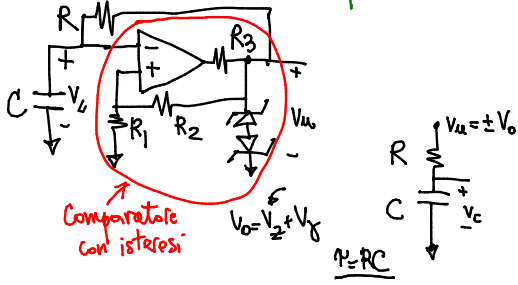

$t^{**} > t \geq t^*$

$V_c(t) = A e^{-t/\tau} + B$

$V_c(t^*) = +\beta V_0 = A e^{-t^*/\tau} + B$

$\lim_{t \rightarrow \infty} V_c(t) = -V_0 = B$

$A = V_0(1+\beta) e^{t^*/\tau}$



$V_c(t) = V_0(1+\beta) e^{-\frac{t-t^*}{\tau}} - V_0$

$V_c(t^{**}) = -\beta V_0 = V_0(1+\beta) e^{-\frac{t^{**}-t^*}{\tau}} - V_0$


$t^{**}-t^* = \tau \ln \left[ \frac{1+\beta}{1-\beta} \right] = \tau \ln \left[ \frac{1+\beta}{1-\beta} \right]$

$$T = 2RC \ln \left[ 1 + \frac{2R_1}{R_2} \right]$$

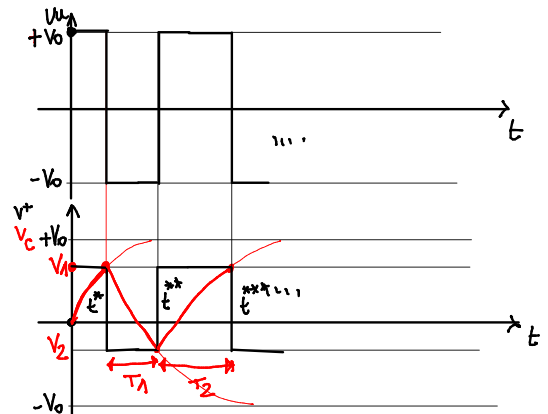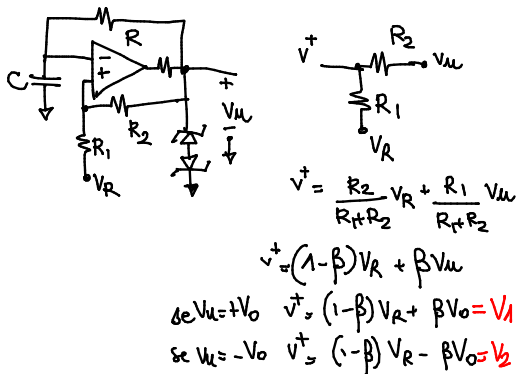
- Per ottenere un'onda rettangolare (semplice di durata diversa) si deve rendere il circuito asimmetrico. Per esempio.
  - 1) Soglie diverse per il comparatore
  - 2) Costanti di tempo diverse in carica e scarica
  - 3) Asintoti diversi in carica e scarica






$t^* < t < t^{**}$      $v_c(t) = Ae^{-t/\tau} + B$   
 $v_c(t^*) = V_1 = Ae^{-t^*/\tau} + B$   
 $\lim_{t \rightarrow \infty} v_c(t) = -V_0 = B$   
 $A = (V_1 + V_0)e^{\frac{t^*}{\tau}}$      $T_1$   
 $v_c(t^{**}) = V_2 = (V_1 + V_0)e^{-\frac{t^{**}-t^*}{\tau}} - V_0$   
 $T_1 = \tau \ln \left( \frac{V_1 + V_0}{V_2 + V_0} \right)$   
 $t^{***} < t < t^{****}$   
 $v_c(t^{***}) = V_2 = Ae^{-t^{***}/\tau} + B \Rightarrow A = V_2 - V_0 e^{\frac{t^{***}}{\tau}}$   
 $\lim_{t \rightarrow \infty} v_c(t) = +V_0 = B$   
 $v_c(t^{****}) = V_1 = (V_2 - V_0)e^{-\frac{t^{****}-t^{***}}{\tau}} + V_0 \Rightarrow T_2 = \tau \ln \left( \frac{V_2 - V_0}{V_1 - V_0} \right)$

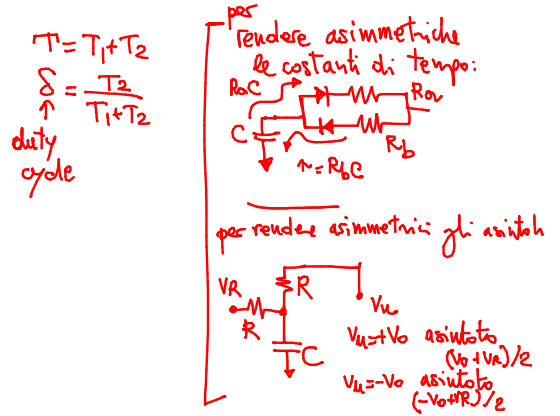

Generatore d'onda triangolare

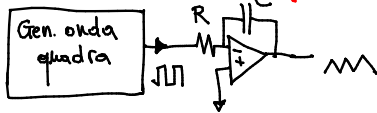

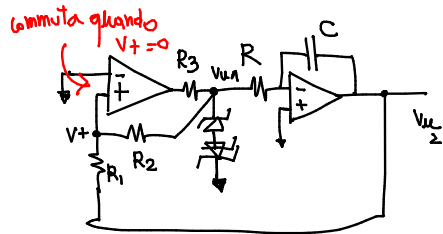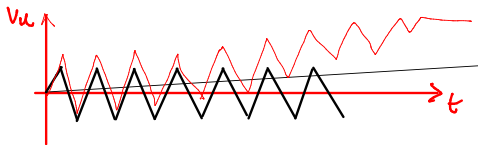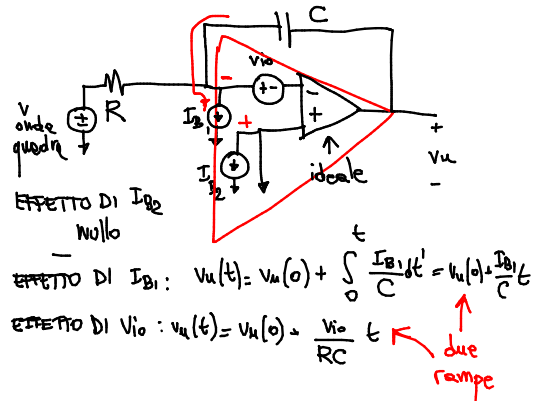Compromessa dalle correnti di polarizzazione d'ingresso e dalla tensione di offset di ingresso dell'operazionale



$v^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{u1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{u2} = \beta v_{u1} + (1 - \beta) v_{u2}$   
 se  $v_{u1} = +V_0 \Rightarrow v_{u2} = \beta V_0 + (1 - \beta) v_{u2}$   
 se  $v_{u1} = -V_0 \Rightarrow v_{u2} = -\beta V_0 + (1 - \beta) v_{u2}$

se  $v_{u1} = +V_0 \rightarrow$  commutazione quando  
 $v_t = 0 \rightarrow v_{u2} = \frac{-\beta}{1-\beta} V_0 = V_L$  *soglia di commutazione*


se  $v_{u1} = -V_0 \rightarrow$  commutazione si ha quando  
 $v_t = 0 \rightarrow v_{u2} = \frac{+\beta}{1-\beta} V_0 = V_H$

Integratore

$$v_{u2}(t) = v_{u2}(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_{u1}(t') dt'$$

se  $v_{u1} = +V_0 \rightarrow \frac{dv_{u2}}{dt} = -V_0/RC$

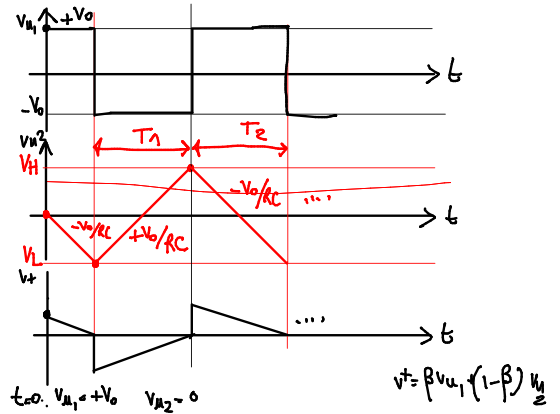se  $v_{u1} = -V_0 \rightarrow \frac{dv_{u2}}{dt} = +V_0/RC$




$$T_1 = \frac{V_H - V_L}{V_0/RC} \quad T_2 = \frac{V_H - V_L}{V_0/RC}$$


$$T = T_1 + T_2 = \frac{2(V_H - V_L)}{V_0/RC} = \frac{4\beta V_0 RC}{(1-\beta)V_0} = \frac{4\beta RC}{1-\beta}$$

$$= \frac{4R_1 RC}{R_2}$$

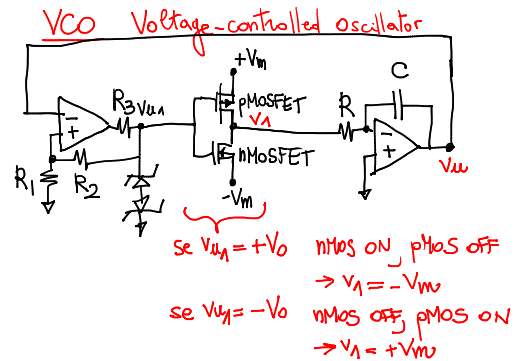ampiezza picco-picco =  $V_H - V_L = \frac{2\beta V_0}{1-\beta} = \frac{2R_1 V_0}{R_2}$



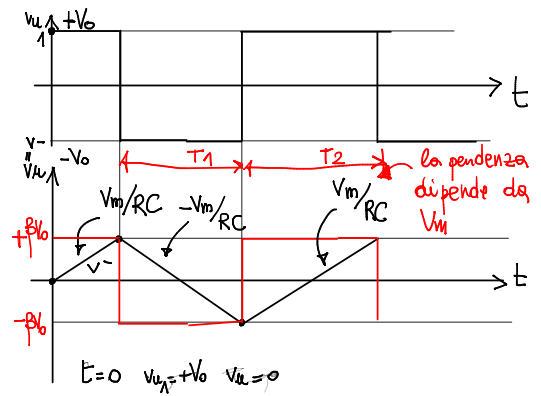- 1)  $v_{u1} = +V_0 \rightarrow v_t = \beta V_0 / (1-\beta)$  soglia positiva  
 $v_1 = -V_m$   
 $\frac{dv_{u2}}{dt} = \frac{+V_m}{RC} = \frac{dv^-}{dt}$
- 2)  $v_{u1} = -V_0 \rightarrow v_t = -\beta V_0 / (1-\beta)$  soglia negativa  
 $v_1 = +V_m$   
 $\frac{dv_{u2}}{dt} = \frac{-V_m}{RC} = \frac{dv^-}{dt}$




$$T_1 = \frac{2\beta V_0}{V_m/RC} = \frac{2\beta V_0 RC}{V_m} = T_2$$

$$T = T_1 + T_2 = \frac{4\beta V_0 RC}{V_m} \rightarrow \boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{V_m}{4\beta V_0 RC}}$$


$V_{CC} \rightarrow f \propto V_m \leftarrow$

### Generatore di impulso rettangolare

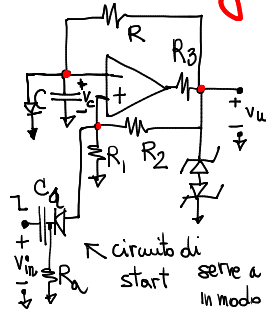

istante  $t=0$   
posizione  $V_c=0 \quad V_u=+V_0$

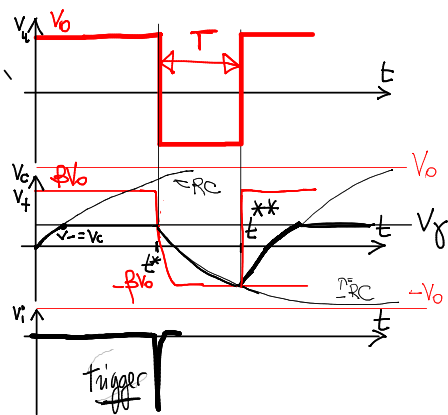circuito di serie a causare  $V_+ < V_-$   
start in modo da avere una transizione del Camp.



$$v^- \text{ per } t^* < t < t^{**}$$

$$v^- = A e^{-t/\tau} + B$$


$$v^-(t^*) = V_g = A e^{-t^*/\tau} + B$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v^- = -V_0 = B \quad A = (V_g + V_0) e^{t^*/\tau}$$


$$v^- = (V_g + V_0) e^{-\frac{t-t^*}{\tau}} - V_0$$

$$v^-(t^{**}) = -\beta V_0 = (V_g + V_0) e^{-\frac{T}{\tau}} - V_0$$
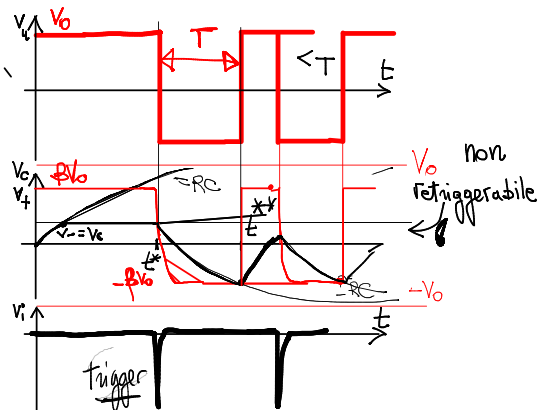
$$\boxed{T = \tau \ln \left[ \frac{V_g + V_0}{V_0(1-\beta)} \right]}$$



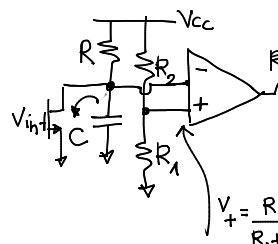
### Generatore di impulsi rettangolari RETRIGGERIBILE



$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} = \beta V_{CC}$$

con costante RC

se  $V_{in}=0$  MOS OFF  $\rightarrow V_c$  si carica a tensione  $V_{CC}$   
 $\rightarrow V_u = -V_0$   
 se impulso positivo su  $V_{in}$  MOS ON  $\rightarrow V_c$  si scarica a 0

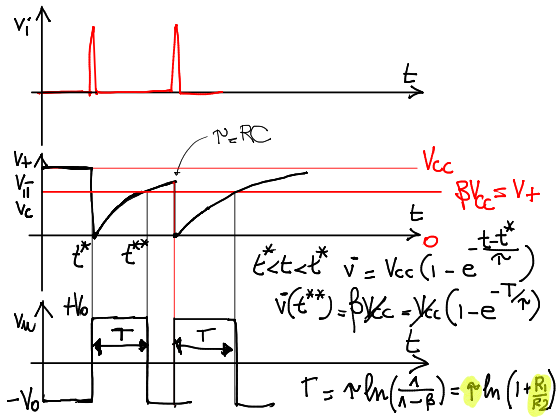

Es 3. SPICE

Progettare un gen d'onda rettangolare che abbia il periodo rappresentato in figura

