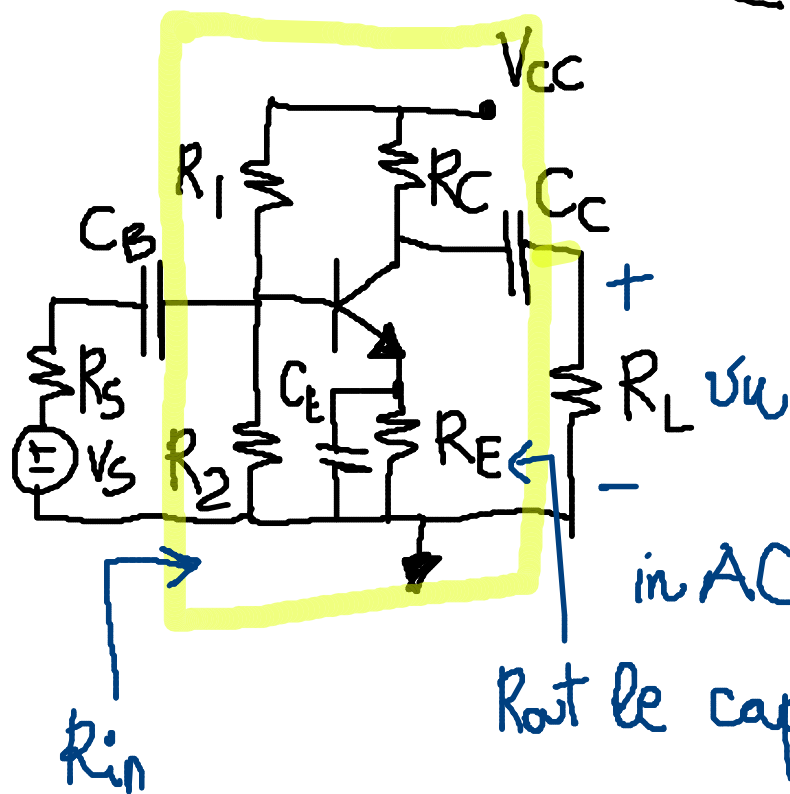


# Amplificatori a BJT

## → Amplificatore a Emittitore Comune (CE Common Emitter)




in DC le C sono un  
circuito aperto  
↳ il BJT dipende  
solo dal circuito di  
auto polarizzazione

in AC (alla f del segnale)

Rout le capacità sono un c.c.


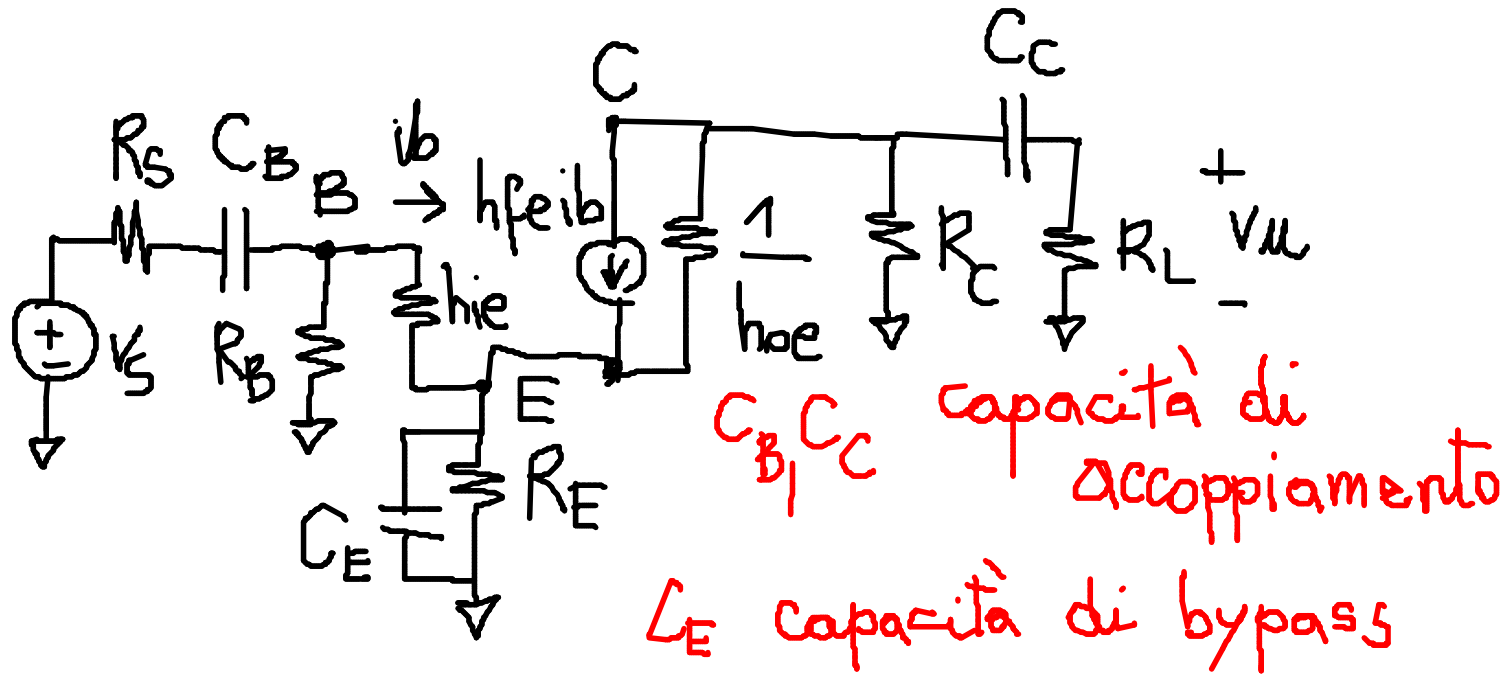
# Circuito equivalente di piccolo segnale

- $R, L, C$ , gen. dip  $\rightarrow$  Tutti
- Gen. continui  $V, I \rightarrow V \rightarrow c.c., I \rightarrow c.a.$
- Dispositivi non lineari  $\rightarrow$  circuito eq. p. s.





$H_p C_E, C_B, C_C$  c.c.

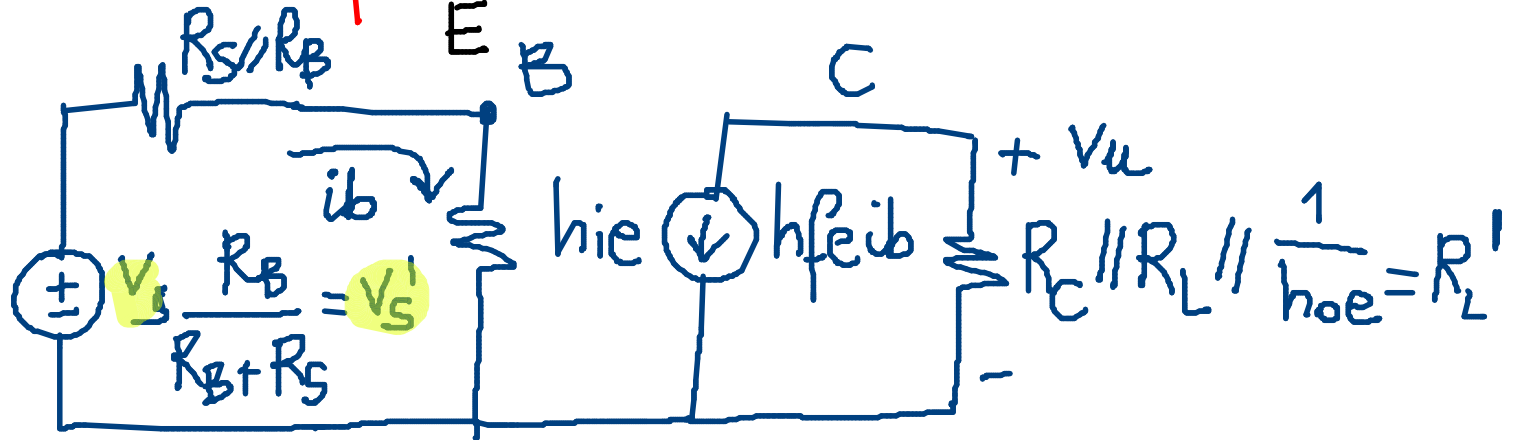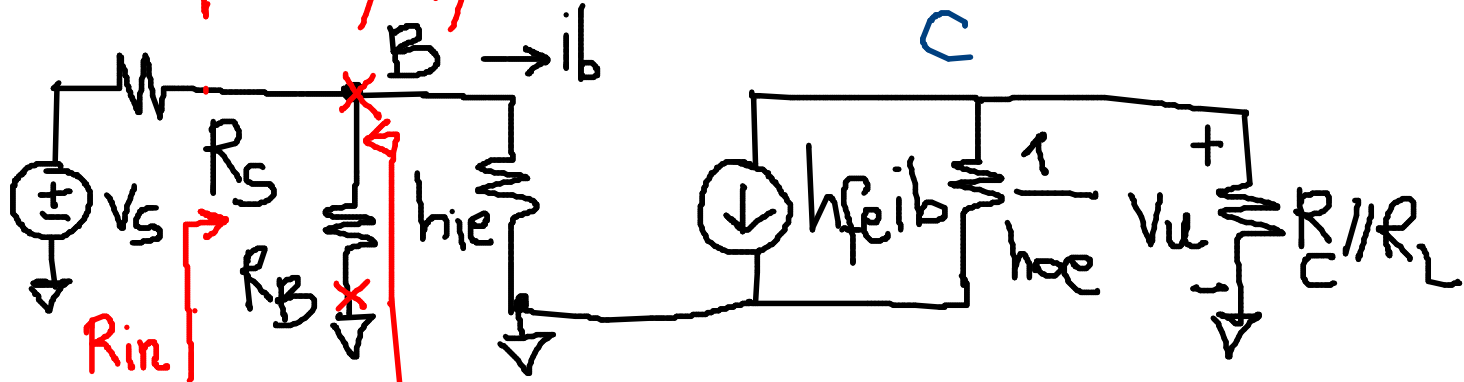

$$i_b = \frac{v_s'}{R_s \parallel R_B + h_{ie}}$$

$$v_u = -R_L' h_{fe} i_b$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_s} = \frac{-R_L' h_{fe}}{h_{ie} + R_S \parallel R_B} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

amplificazione <sup>div</sup> di uno stadio CE a  
centrobanda

---


↳ Amplificazione intrinseca a vuoto

$$A_v [R_S = 0, R_L \rightarrow \infty] = A_{v0} = \frac{(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}}) h_{fe}}{h_{ie}}$$

↳  $R_{in}$  → Resistenza vista dal gen. di ingresso  
 $R_{in} = R_B \parallel h_{ie}$


↳  $R_{out}$  →  $R_v$  dal carico  
 $R_{out} = R_C \parallel (\frac{1}{h_{oe}})$

# Sistema Lineare a 2 porte

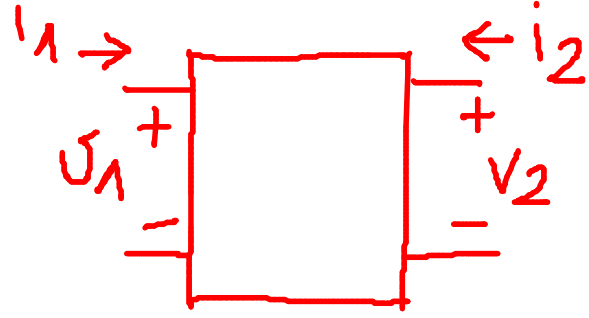

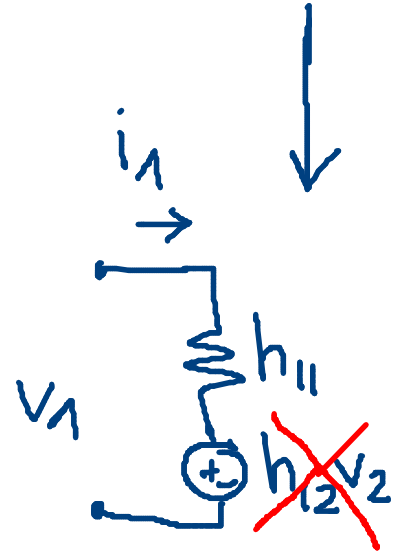
## Parametri

$$\begin{bmatrix} i_2 \\ V_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{21} & h_{22} \\ h_{11} & h_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$




$$h_{11} = R_{in}$$

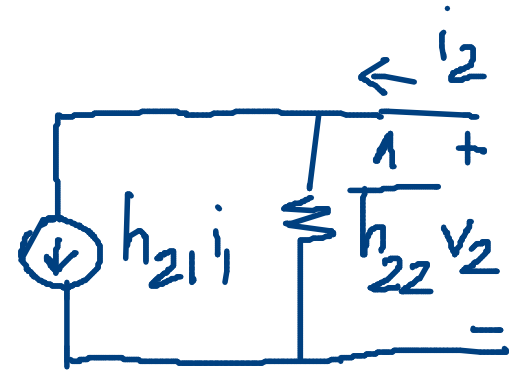


$$\frac{1}{h_{22}} = R_{out} \quad h_{21} = A_{icc}$$

Amplif.  
di corr.  
di cc

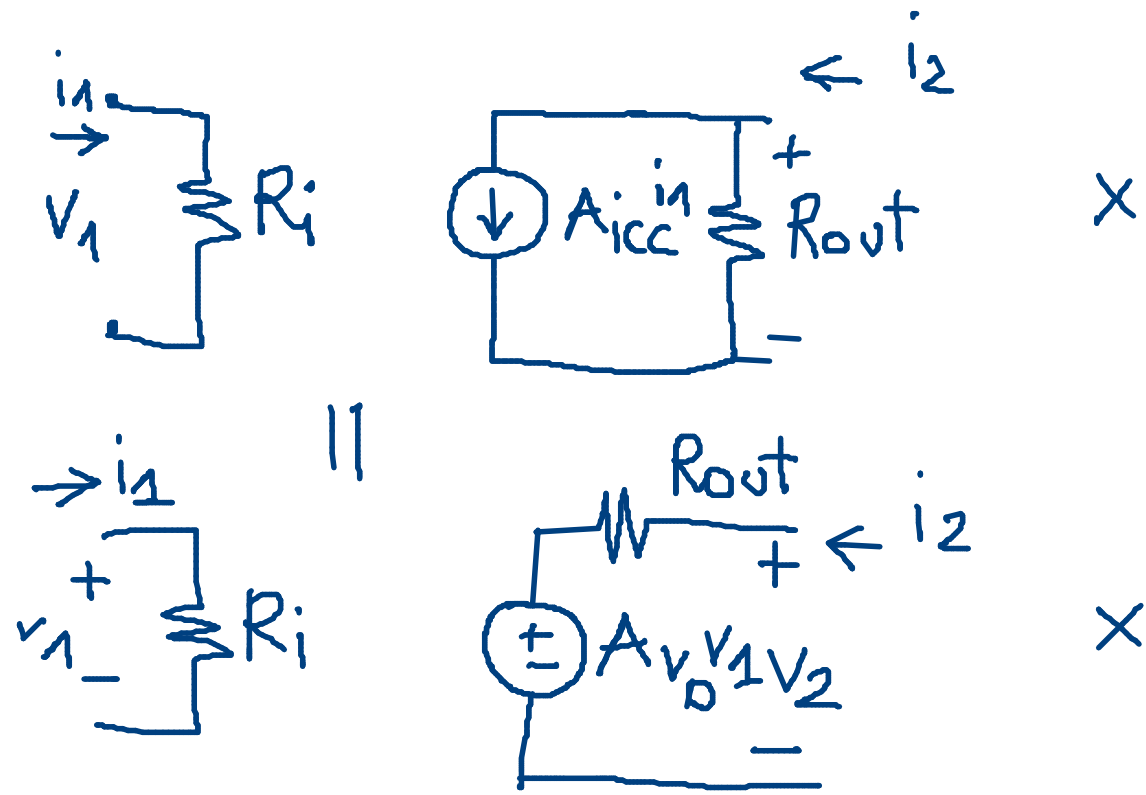

$$A_{v0} V_1 = -A_{icc} i_1 R_{out}$$
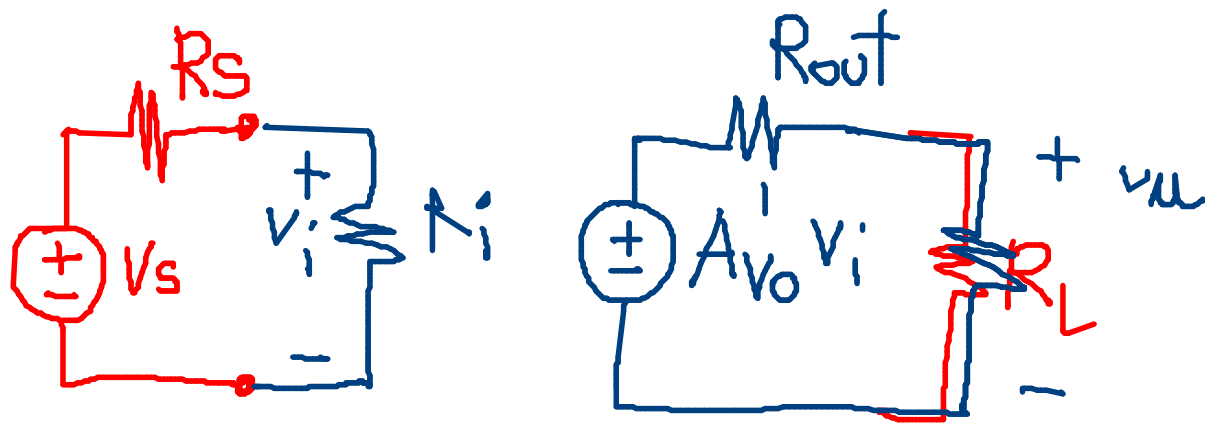
$$\left[ A_{v0} = -\frac{A_{icc} R_{out}}{R_i} \right]$$



$$V_i = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$V_u = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} A_{v0}' V_i$$


$$A_v = \frac{V_u}{V_s} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} A_{v0}' \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx A_{v0}'$$

ES. CE


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_S} = \frac{R_L}{R_L + R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}}} \left[ \frac{h_{fe} R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}}}{h_{ie}} \right] \frac{h_{ie} \parallel R_B}{h_{ie} \parallel R_B + R_S}$$

$R_L'$


# Amplificatore CE con RE

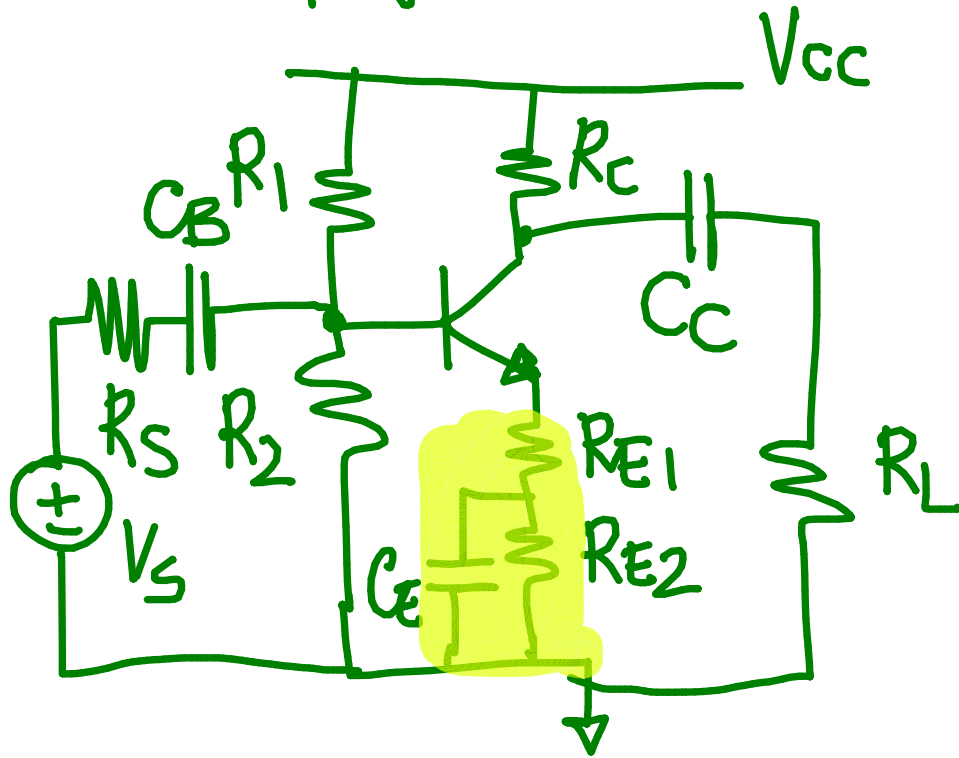

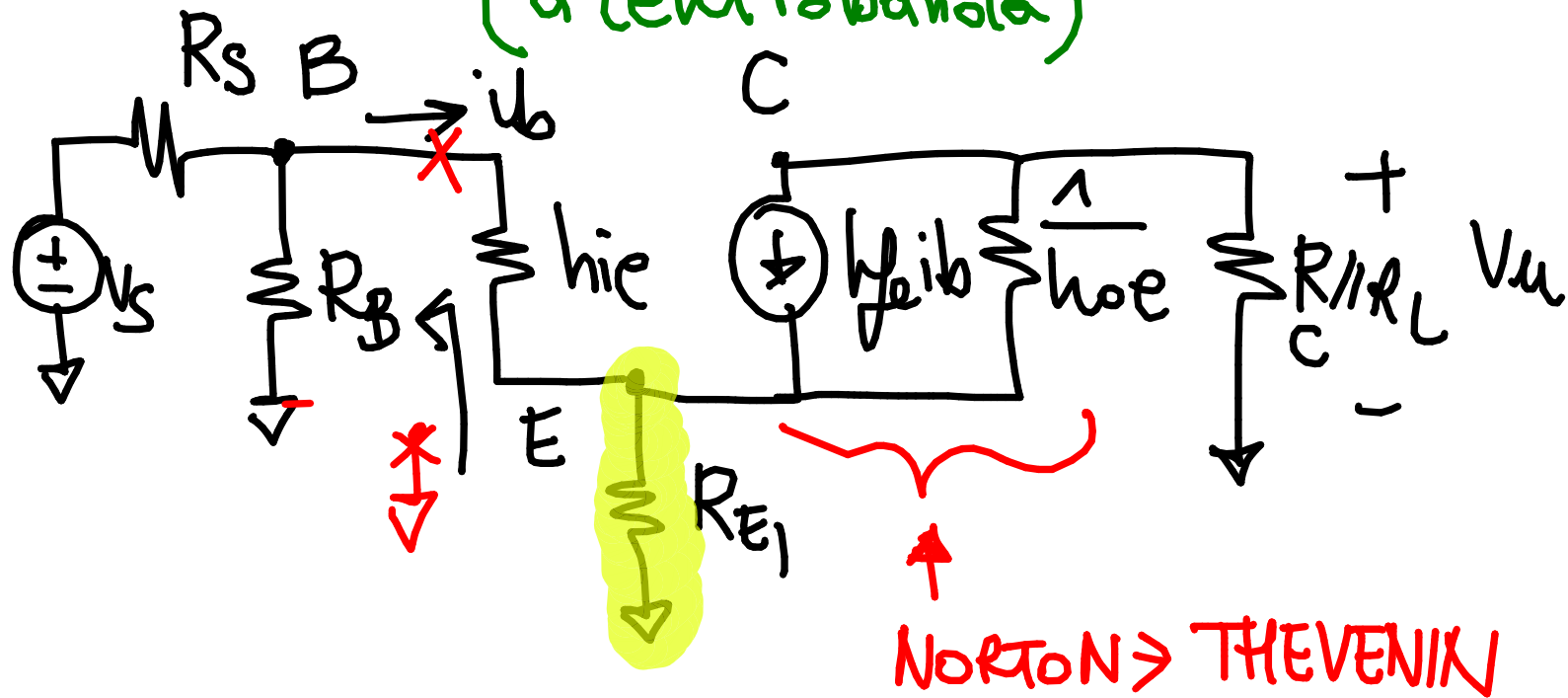Circuito per i piccoli segnali  
(a centrobanda)





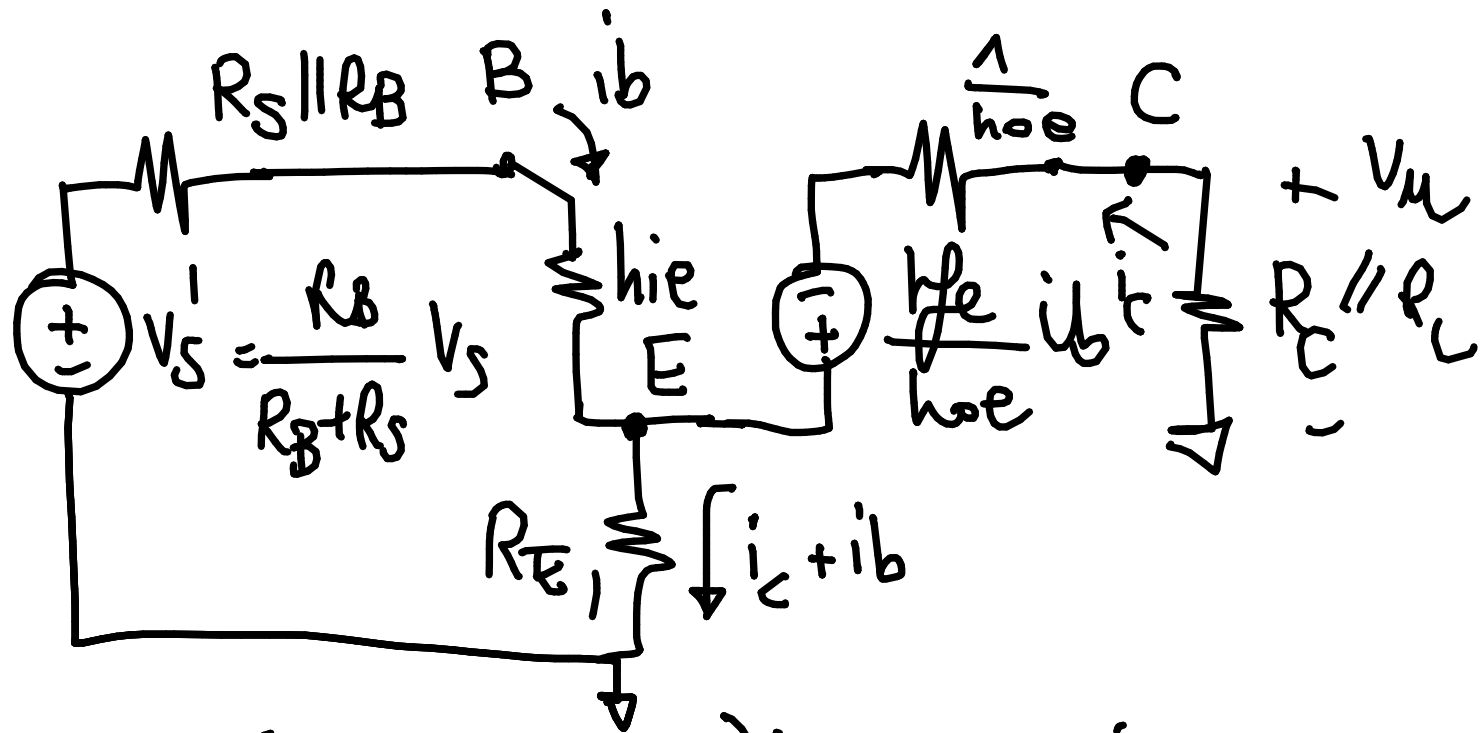

$$V_S' = (R_S || R_B + R_{E1} + h_{ie}) i_b + R_{E1} i_c$$

$$\frac{h_{fe} i_b}{h_{oe}} = + R_{E1} i_b + \left[ R_C || R_L + \frac{1}{h_{oe}} \right] i_c \rightarrow$$

$$\frac{i_c}{i_b} = \frac{h_{fe} - R_{E1} h_{oe}}{1 + h_{oe} (R_C \parallel R_L)} = h_{fe}'$$

$$h_{fe}' \leq h_{fe} \quad \text{se } h_{oe} = 0 \Rightarrow h_{fe}' = h_{fe}$$

$$i_c = v_s' \frac{h_{fe}'}{R_S \parallel R_B + h_{ie} + R_{E1} (h_{fe}' + 1)}$$


$$A_v = \frac{v_{ce}}{v_s} = \frac{-h_{fe}' R_C}{R_S \parallel R_B + h_{ie} + R_{E1} (h_{fe}' + 1)} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

Es: se  $R_{E_1} = 0$

$A_V \rightarrow A_V$  del caso CE

$\rightarrow$  la presenza di  $R_{E_1}$  abbassa  $A_V$   
 $R_{E_1} \uparrow$

Amplificatore CE con RE.

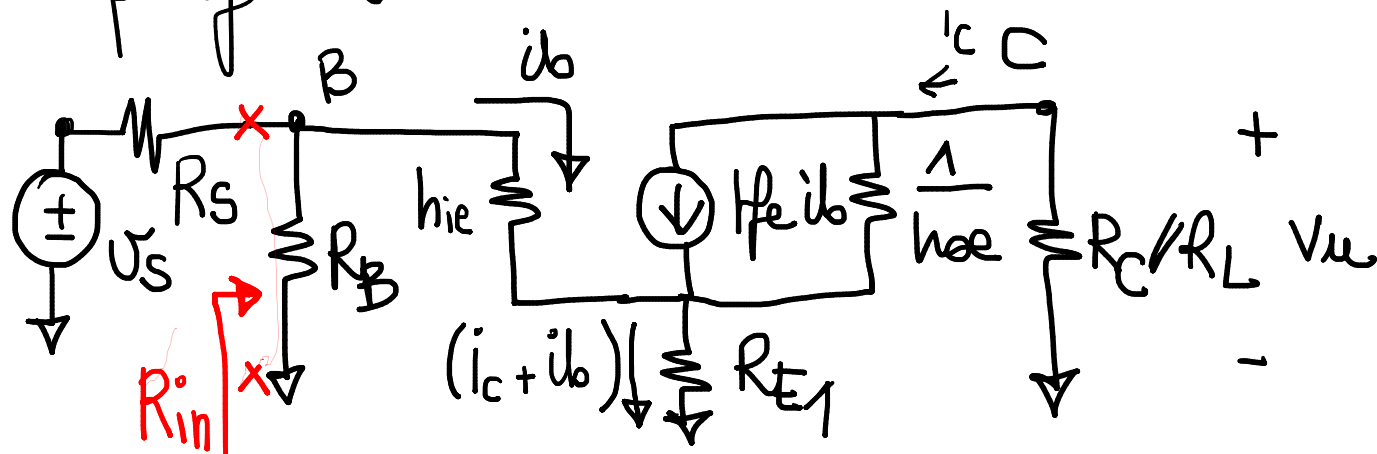

$$\frac{i_c}{i_b} = h_{fe}' = \frac{h_{fe} - h_{oe} R_{E1}}{1 + (R_C \parallel R_L) h_{oe}} \quad \left( h_{fe}' \approx h_{fe} \right)$$

Calcolo di Rin

-tolgo RB  $\rightarrow v_b = h_{ie} i_b + R_{E1} i_b (h_{fe}' + 1)$

$$\frac{v_b}{i_b} = h_{ie} + R_{E1} (1 + h_{fe}') \rightarrow$$


Reinserisco  $R_B$

$$R_{in} = R_B \parallel \left[ h_{ie} + R_{E_1} (1 + h_{fe}') \right]$$


(se  $R_{E_1} = 0$  ricado nel caso CE)

$\Rightarrow R_{E_1} \uparrow \quad R_{in} \uparrow$

## Resistenza di uscita

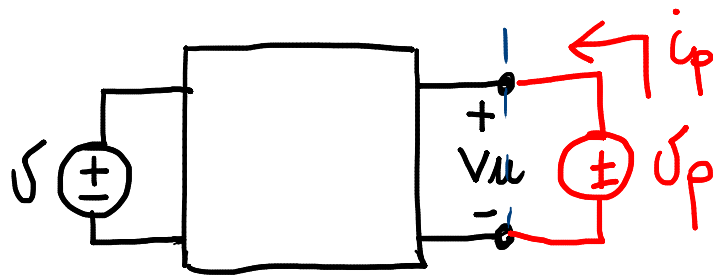

$$R_{out} \triangleq \frac{v_p}{i_p} \quad \left| \begin{array}{l} \text{tutti i gen.} \\ \text{indipendenti} \\ \text{spenti} \end{array} \right.$$

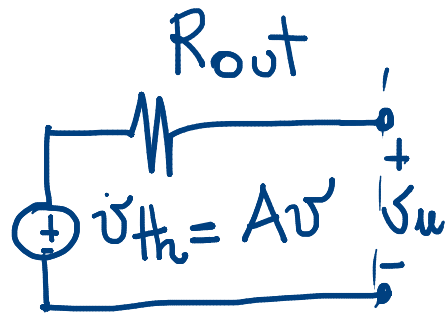

( $R_{out}$  è la Resistenza eq. di Thevenin)

- Calcolare  $v_{uo} = v_{th}$   
↑ tensione di uscita a vuoto
- Calcolare  $i_{ucc}$  (corrente di uscita di corto circuito)

$$R_{out} = \frac{v_{uo}}{i_{ucc}}$$

$$v_{uo} = v_s A_v \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = v_s \frac{(-h_{fe}^* R_c)}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (h_{fe}^* + 1) R_{E1}} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

$$h_{fe}^* = \frac{h_{fe} - h_{oe} R_{E1}}{1 + R_c h_{oe}}$$

$$u_{cc} = \lim_{R_L \rightarrow 0} \frac{v_u}{(R_c \parallel R_L)} = \lim_{R_L \rightarrow 0} \left( \frac{v_s A_v}{R_c \parallel R_L} \right) =$$

$$= \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[ \frac{-h_{fe}^* (R_c \parallel R_L)}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (h_{fe}^* + 1) R_{E1}} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S} \cdot \frac{v_s}{R_c \parallel R_L} \right] =$$

$$= \frac{-h_{fe}^{***}}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (1 + h_{fe}^{***}) R_{E1}} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S} v_s \left[ h_{fe}^{***} = \frac{h_{fe} - h_{oe} R_{E1}}{1} \right]$$

$$R_{out} = \frac{V_{uo}}{i_{cc}} = \frac{h_{fe}^{1*} R_c}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (h_{fe}^{1*} + 1) R_{E1}} \cdot \frac{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (1 + h_{fe}^{1**}) R_{E1}}{h_{fe}^{1**}}$$

$\rightarrow$  se  $h_{oe} = 0 \rightarrow h_{fe}^{1*} = h_{fe}^{1**} = h_{fe} \rightarrow \underline{\underline{R_{out} = R_c}}$   
 altrimenti

$$R_{out} = \frac{\cancel{(h_{fe} - h_{oe} R_{E1})} R_c}{[R_B \parallel R_S + h_{ie}](1 + h_{oe} R_c) + (h_{fe} + 1 - h_{oe} R_{E1}) R_{E1}} \times \\
 \times \frac{[R_B \parallel R_S + h_{ie}] + (h_{fe} + 1 - h_{oe} R_{E1}) R_{E1}}{\cancel{(h_{fe} - h_{oe} R_{E1})}}$$



$$R_{out} = R_C \frac{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (h_{fe} + 1 - h_{oe} R_{E1}) R_{E1}}{[R_B \parallel R_S + h_{ie}](1 + h_{oe} R_C) + (h_{fe} + 1 - h_{oe} R_{E1}) R_{E1}}$$


in generale  $R_{out} \leq R_C$

se  $h_{oe} R_C \ll 1$  allora  $R_{out} \approx R_C$


$$h_{fe}' = \frac{h_{fe} - h_{oe} R_{E1}}{1 + (R_C \parallel R_L) h_{oe}} \rightarrow$$


Se  $\left( \frac{1}{h_{oe}} \right) \ll R_{E1}, R_C \rightarrow h_{fe}' \approx h_{fe}$   
 Si può considerare  $h_{oe} \approx 0$

# Amplificatore a Collettore Comune (CC)

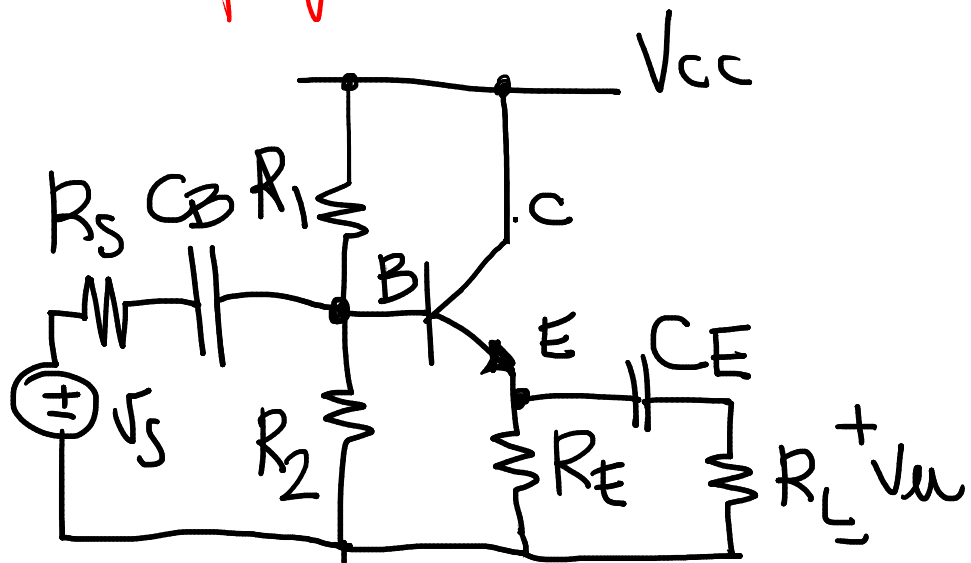

Circuito per le variazioni

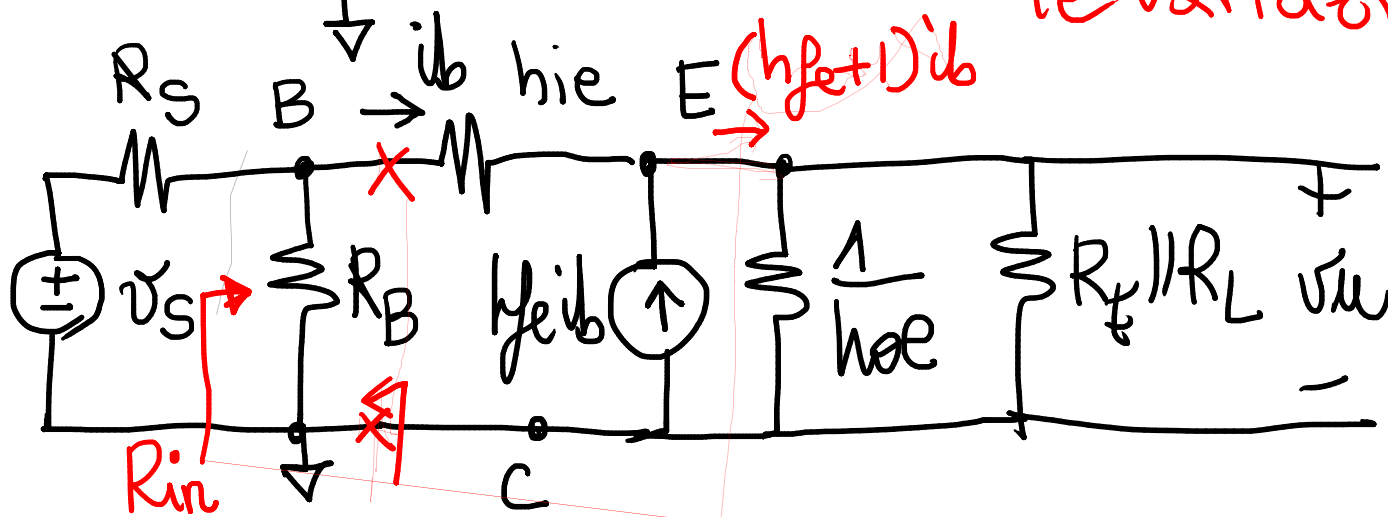

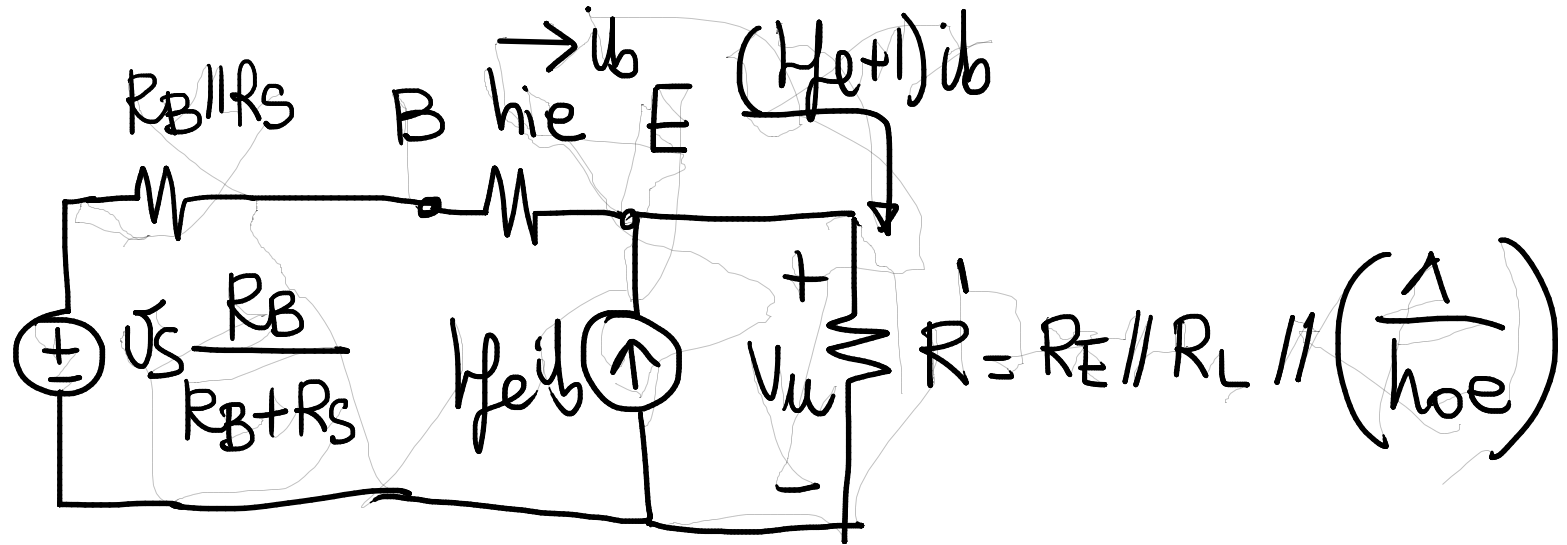


$$\frac{U_S R_B}{R_B + R_S} = (R_B || R_S + h_{ie}) i_b + \underbrace{R' (h_{fe} + 1) i_b}_{v_u}$$

$$A_v = \frac{v_u}{U_S} = \frac{R' (h_{fe} + 1)}{R' (h_{fe} + 1) + (R_B || R_S + h_{ie})} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

1)  $A_v > 0$

$R_{in}$   
 a) Tolgo  $R_B$

b) calcolo  $\frac{v_p}{i_p}$

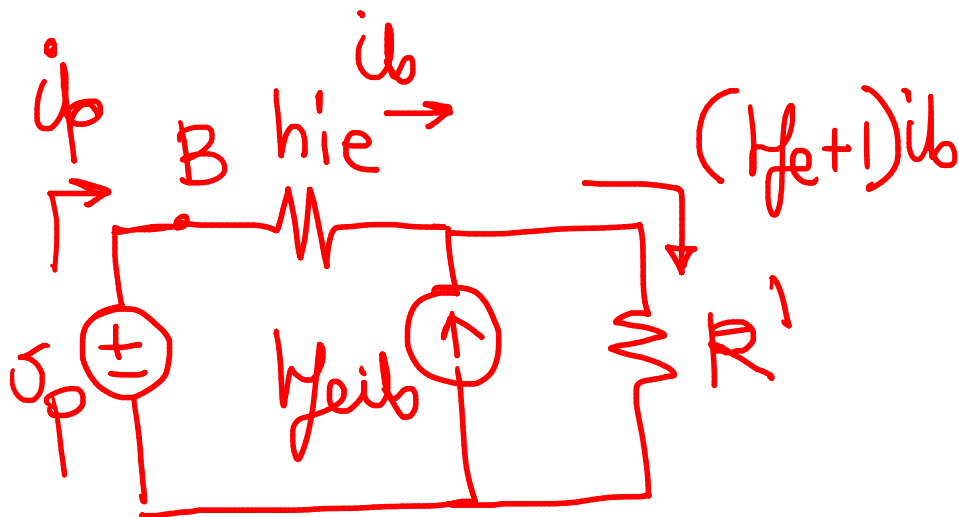

$$\frac{v_p}{i_p} = h_{ie} + R'(\beta + 1)$$

c) Reinsersisco  $R_B$

$$R_{in} = R_B \parallel \left[ h_{ie} + R'(\beta + 1) \right]$$

$$\left( R_E \parallel R_L \parallel \left( \frac{1}{h_{oe}} \right) \right)$$

$$R_{out} = \frac{V_{uo}}{I_{ucc}} \quad V_{uo} = \frac{R_B}{R_B + R_S} \cdot \frac{\left( R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right) [1 + h_{fe}] \overset{\wedge}{v_s}}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + \left[ R_E \parallel \left( \frac{1}{h_{oe}} \right) \right] [h_{fe} + 1]}$$

$$I_{ucc} = \lim_{R_L \rightarrow \infty} \frac{v_u}{R_L} = \lim_{R_L \rightarrow \infty} \left[ \frac{A_v v_s}{R_L} \right]$$

$$= \lim_{R_L \rightarrow \infty} \left[ \frac{\cancel{\left[ R_E \parallel R_L \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right]} (1 + h_{fe})}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + \cancel{\left[ R_E \parallel R_L \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right]} (1 + h_{fe})} \cdot \frac{R_B \cdot v_s}{R_B + R_S \cancel{R_L}} \right]$$



$$I_{ucc} = \frac{(1 + h_{fe})}{R_B \parallel R_S + h_{ie}} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S} v_s \quad \checkmark$$

$$R_{out} = \frac{v_{ms}}{i_{mcc}} = \frac{\left(R_E \parallel \frac{1}{\omega_c e}\right) (R_B \parallel R_S + h_{ie})}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + \left(R_E \parallel \frac{1}{\omega_c e}\right) (1 + h_{fe})}$$

$$R_{out} \sim \left[ \frac{R_B \parallel R_S + h_{ie}}{1 + h_{fe}} \right]$$

	$A_v'$	$R_{in}$	$R_{out}$
CE	$< 0$ alta ( $\approx \beta$ )	media	alta
CE con RE	$< 0$ media	alta	alta
CC	$> 0$ bassa ( $0 < A_v < 1$ )	alta	bassa

# Amplificatore a più stadi

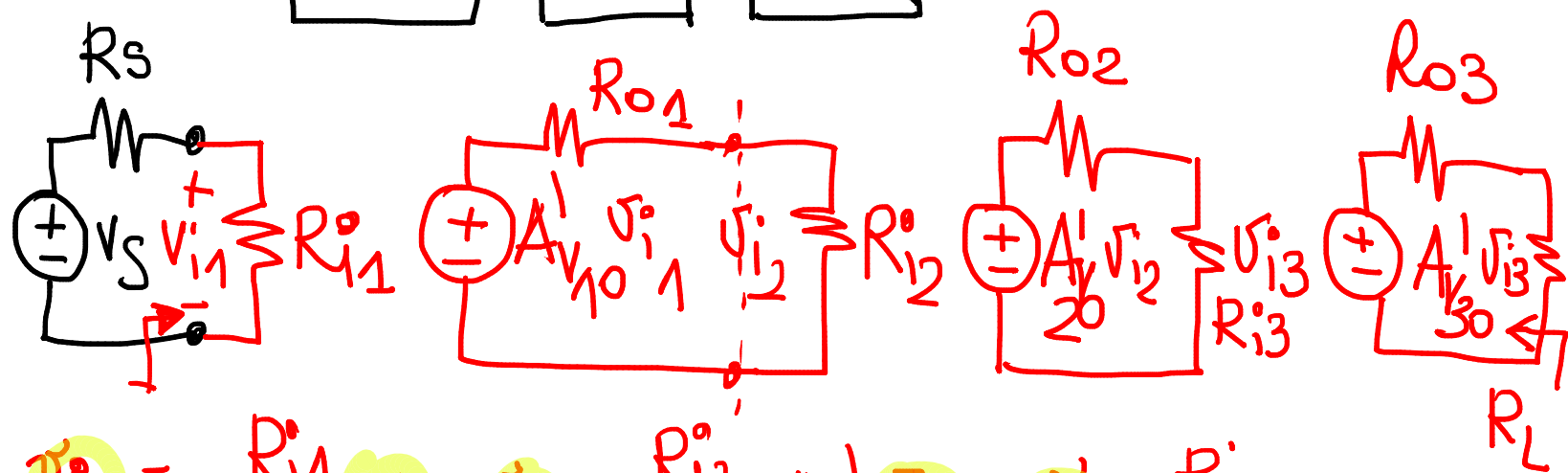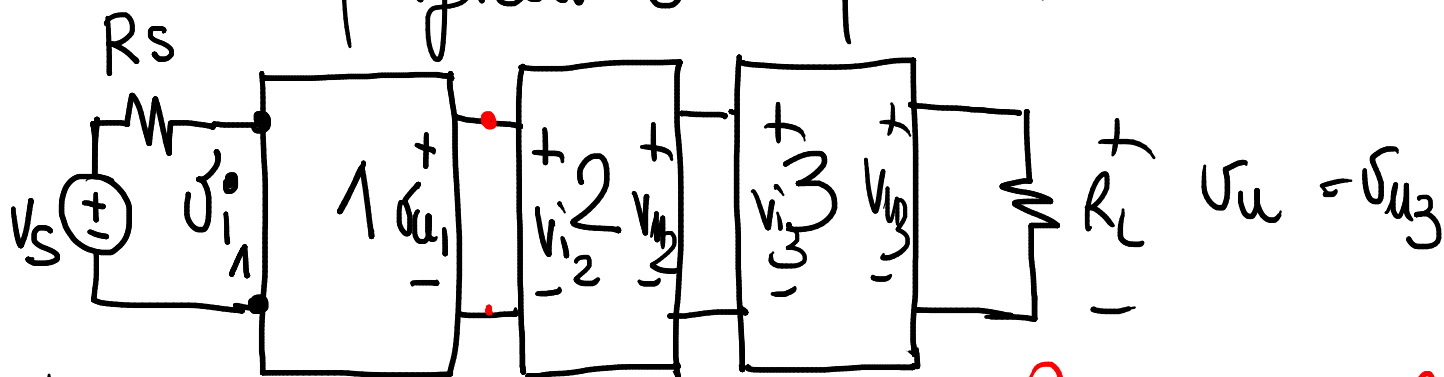

$$v_{i1} = \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_s} v_s$$

$$v_{i2} = \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}} A_{v1} v_{i1}$$

$$v_{i3} = \frac{R_{i3}}{R_{i3} + R_{o2}} A_{v2} v_{i2}$$




$$v_u = \frac{R_L}{R_L + R_{o3}} A_{v30}' v_{i3}$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_s} = A_{v10}' A_{v20}' A_{v30}' \frac{R_L}{R_L + R_{o3}} \frac{R_{i3}}{R_{i3} + R_{o2}} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}} \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_s}$$

< 1

# Amplificatore differenziale a BJT

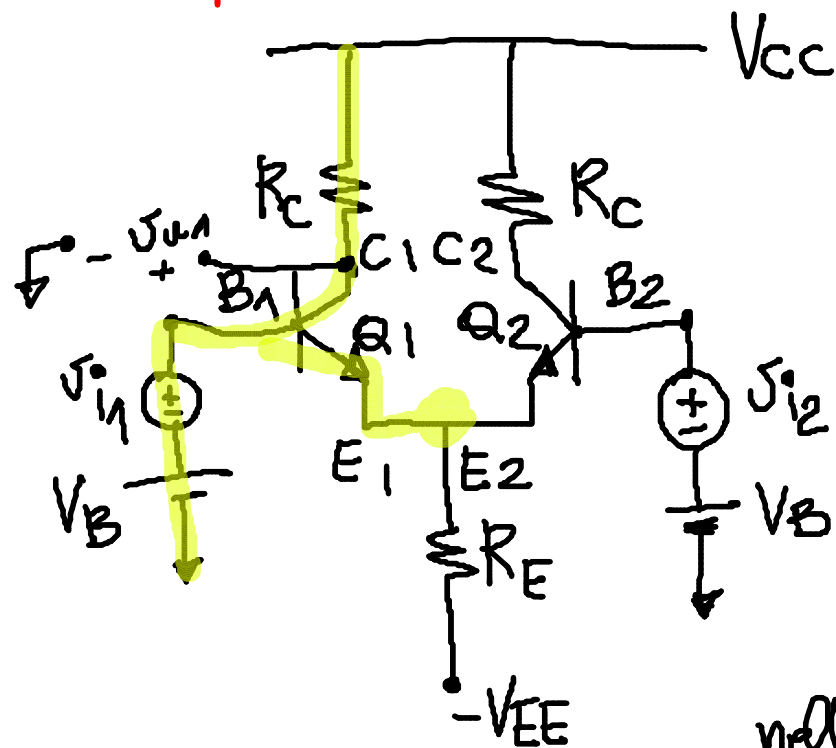


Ciruito  
perfettamente  
SIMMETRICO

i 2 transistor  
sono polarizzati  
nello stesso  
punto di riposo  
(bias)

# Funzionamento in MODO DIFFERENZIALE

- $v_{i1} = -v_{i2} = v_d$
- tutti i nodi simmetrici rispetto ai due generatori hanno variazione nulla
- Posso studiare solo metà circuito (l'altra metà ha variazioni uguali e opposte in segno)

Circuito di p.s.

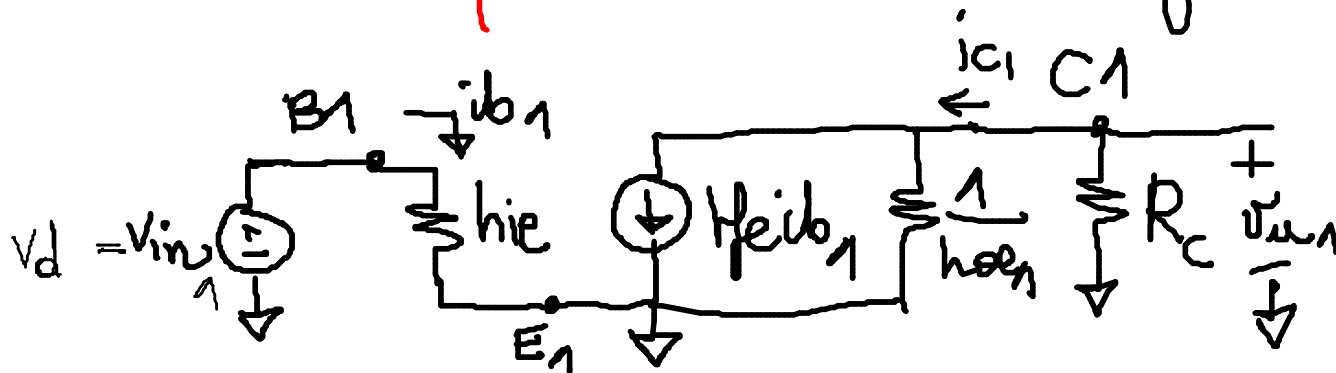

$$v_{u1} = - \frac{(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}}) H_{fe}}{h_{ie}} v_d \approx - \frac{R_c H_{fe}}{h_{ie}}$$

$$A_d \triangleq \frac{v_{u1}}{v_d} = - \frac{R_c H_{fe}}{h_{ie}}$$


$(\text{se } h_{oe} = 0)$   
 $(\frac{1}{h_{oe}} \gg R_c)$

$(v_{u1} - v_{i2}) \leftarrow$  tensione differenziale di ingresso


Amplificazione differenziale

# Funzionamento in MODO COMUNE

$$v_{i1} = v_{i2} = v_c$$

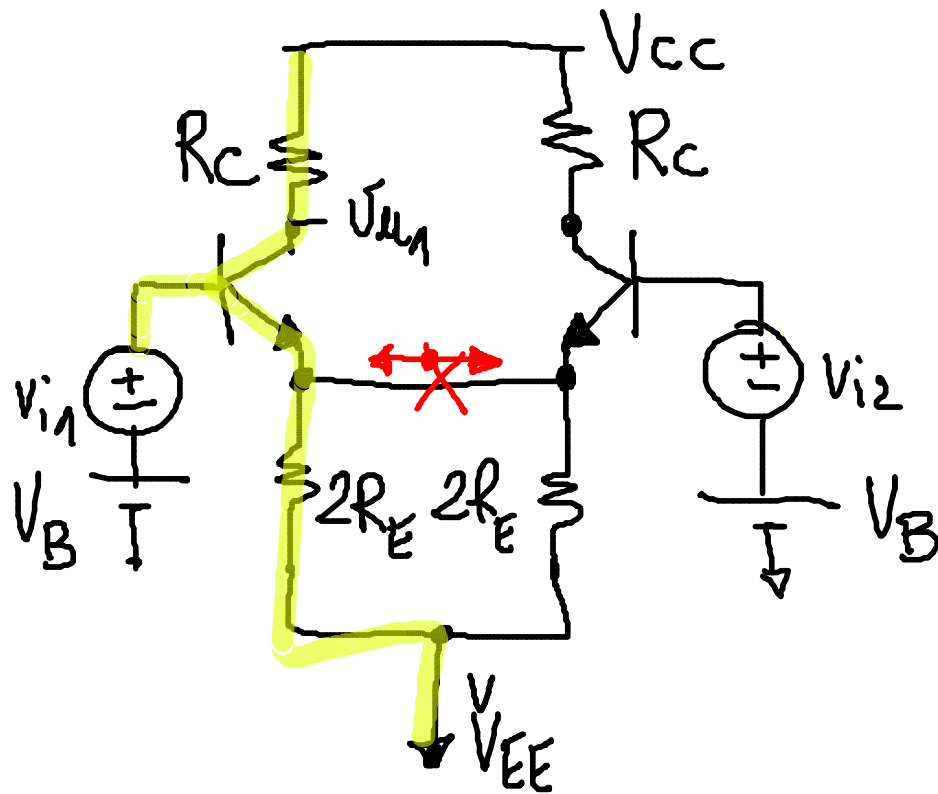

Circuito seq.  
piccolo

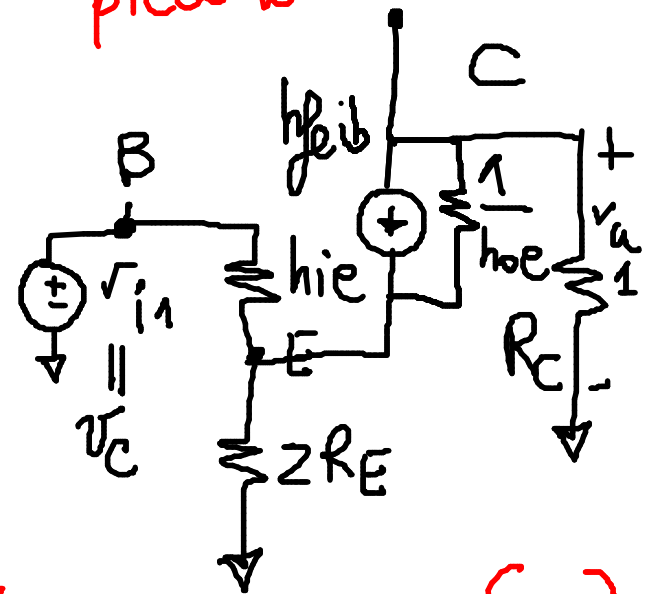

Stadio CE con  $R_E (2R_E)$

$$A_c \triangleq \frac{v_{out}}{v_c} = \frac{-h_{fe}' R_c}{h_{ie} + 2R_E h_{fe}'} \approx \frac{-h_{fe} R_c}{h_{ie} + 2R_E h_{fe}}$$

↑  
amplificazione  
di modo comune

$$h_{fe}' = \frac{h_{fe} (2R_E h_{oe})}{1 + h_{oe} R_c}$$

$$\text{se } \frac{1}{h_{oe}} \gg R_E, R_c \Rightarrow h_{fe}' = h_{fe}$$

$$v_{\mu_1} = a_1 v_{i_1} + a_2 v_{i_2} \quad \leftarrow \text{perché il circuito è lineare}$$

$$v_{\mu_1} = \left( \frac{a_1 - a_2}{2} \right) (v_{i_1} - v_{i_2}) + \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \left( \frac{v_{i_1} + v_{i_2}}{2} \right)$$

$$v_{\mu_1} = A_d v_d + A_c v_c$$

$$a_1 = A_d + \frac{A_c}{2} \quad a_2 = -A_d + \frac{A_c}{2}$$

$$v_{\mu_1} = \left( A_d + \frac{A_c}{2} \right) v_{i_1} + \left( -A_d + \frac{A_c}{2} \right) v_{i_2}$$

Amplificatore differenziale se  $A_c \ll A_d$

$$v_{u_1} = A_d v_d + A_c v_c \approx A_d v_d$$

L'uscita dipende (quasi) solo dalla tensione differenziale

CMRR Common Mode Rejection Ratio

↳ Rapporto di reiezione del modo comune

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c}$$


tipicamente  
CMRR  $10^3 \div 10^7$

-



# Stadi amplificatori con FET


## Stadio Common Source con $R_S$

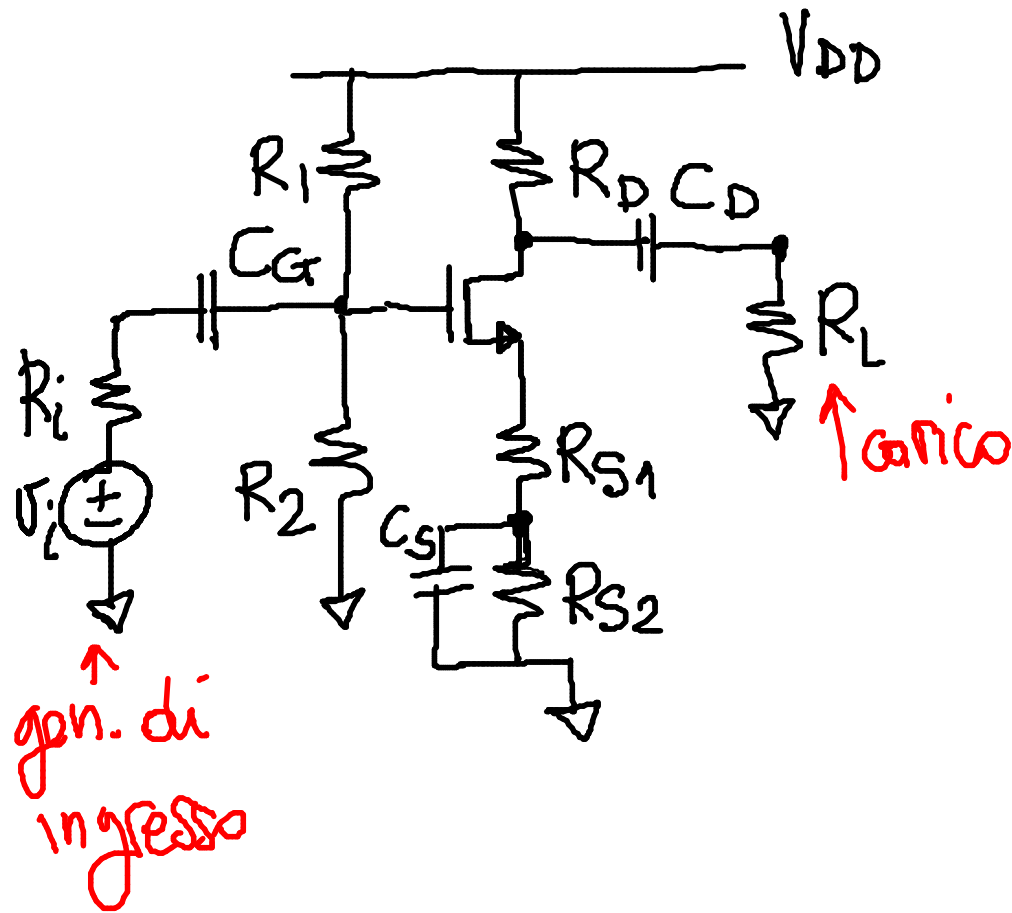

$C_G, C_D$  Capacità di accoppiamento

$C_S$  capacità di bypass

circuito per il piccolo segnale

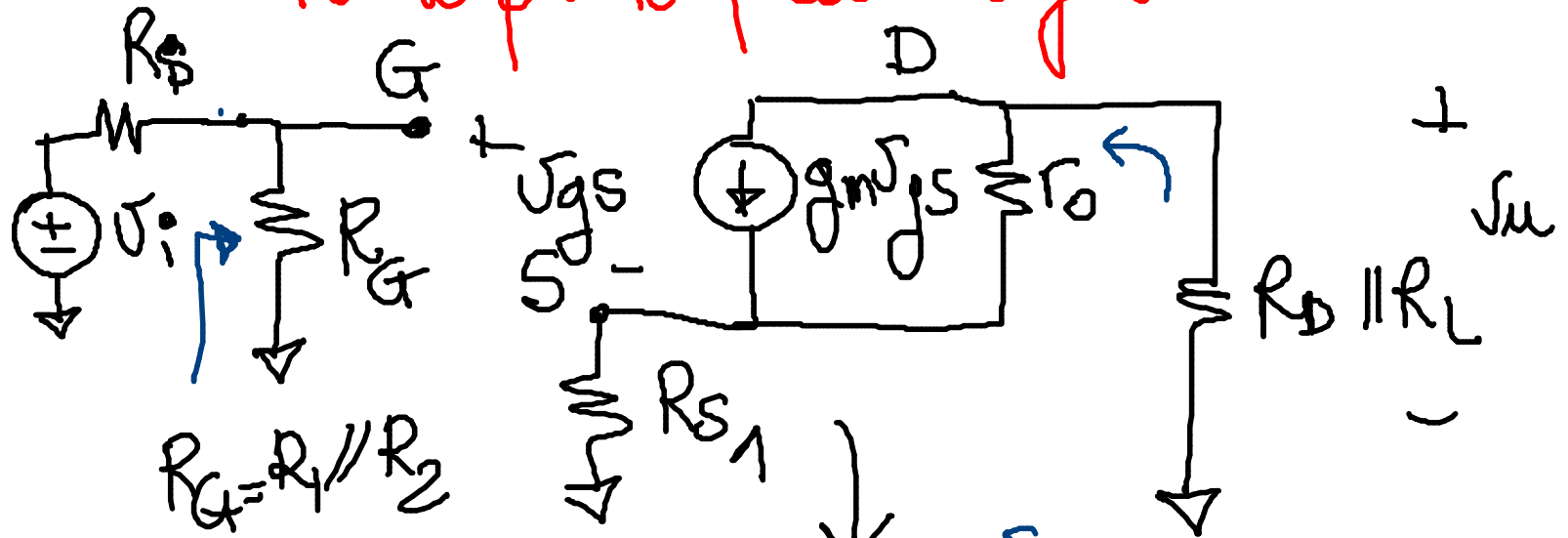


$$R_G = R_1 \parallel R_2$$

$$v_g = v_i \frac{R_G}{R_G + R_i}$$

$$i_d = \frac{g_m v_{gs} r_o}{R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L}$$

$$v_{gs} = v_g - R_{S1} i_d$$

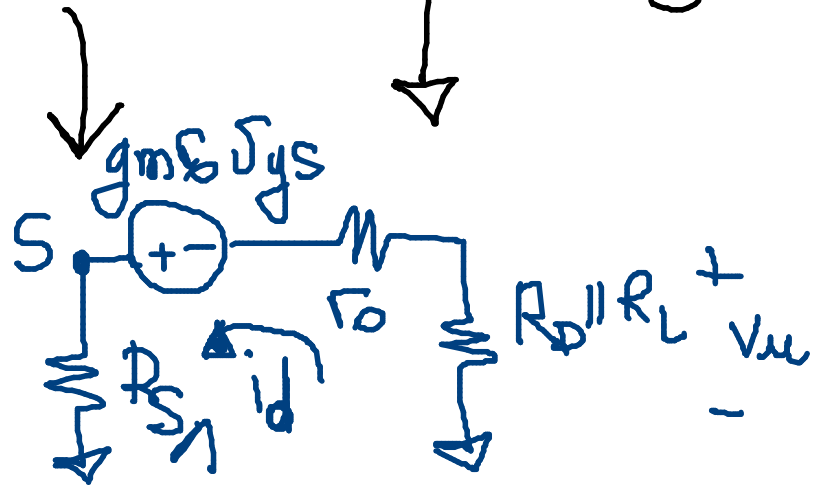

$$i_d (R_{S_1} + r_o + R_D \parallel R_L) = g_m r_o (v_g - R_{S_1} i_d)$$

$$i_d = \frac{g_m r_o}{R_{S_1} (1 + g_m r_o) + r_o + R_D \parallel R_L} v_g$$

$$v_u = -i_d (R_D \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_i} = \frac{-g_m r_o (R_D \parallel R_L)}{R_{S_1} (1 + g_m r_o) + r_o + R_D \parallel R_L} \cdot \left[ \frac{R_G}{R_G + R_i} \right]$$

se  $R_{S1}$  non è troppo piccola

cioè se  $g_m r_o R_{S1} \gg R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L$

allora  $A_V \approx - \frac{R_D \parallel R_L}{R_{S1}} \left( \frac{R_G}{R_G + R_i} \right)$

RICORDA stadio CE con  $R_E$

$$A_V \approx \frac{-h_{fe} (R_C \parallel R_L) \left( \frac{R_B}{R_B + R_S} \right)}{R_B \parallel R_S + h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_E} \approx \frac{R_C \parallel R_L}{R_E} \left( \frac{R_B}{R_B + R_S} \right)$$

se  $R_E$

NON è  
troppo piccolo

Se bypassiamo completamente  $R_S$  ( $R_{S1} = 0$ )  
allora  $A_v = \frac{-g_m r_o (R_D \parallel R_L)}{r_o + R_D \parallel R_L} \left( \frac{R_G}{R_G + R_i} \right)$   
 $A_v = -g_m [r_o \parallel R_D \parallel R_L] \frac{R_G}{R_G + R_i}$

$R_{in} = R_G$   $\rightarrow$

## Resistenza di uscita

$$R_{out} = \frac{V_{uo}}{i_{uoc}} =$$

$$V_{uo} = A_v \Big|_{R_L \rightarrow \infty} v_i$$

$$i_{uoc} = \lim_{R_L \rightarrow \infty} \left[ \frac{v_{uo}}{R_L} \right] = \lim_{R_L \rightarrow \infty} \left[ \frac{A_v}{R_L} \right] v_i$$

$$R_{out} = \frac{\cancel{0} \cdot \cancel{g_{m0}} \cdot R_D}{R_{S1}(1+g_{m0}) + G + R_D} \cdot \lim_{R_L \rightarrow \infty} \left[ \frac{R_{S1}(1+g_{m0}) + G + \cancel{R_L}}{\cancel{0} \cdot \cancel{g_{m0}} \cdot \cancel{R_L}} \cdot \cancel{R_L} \right]$$


$$R_{out} = R_D \parallel \left[ R_{S_1} (1 + g_m r_o) + r_o \right]$$

NOTA  $R_{S_1} \uparrow \rightarrow R_{out} \uparrow$

se  $R_{S_1} = 0 \rightarrow R_{out} = R_D \parallel r_o$

# Amplificatore


# Common Drain (CD)

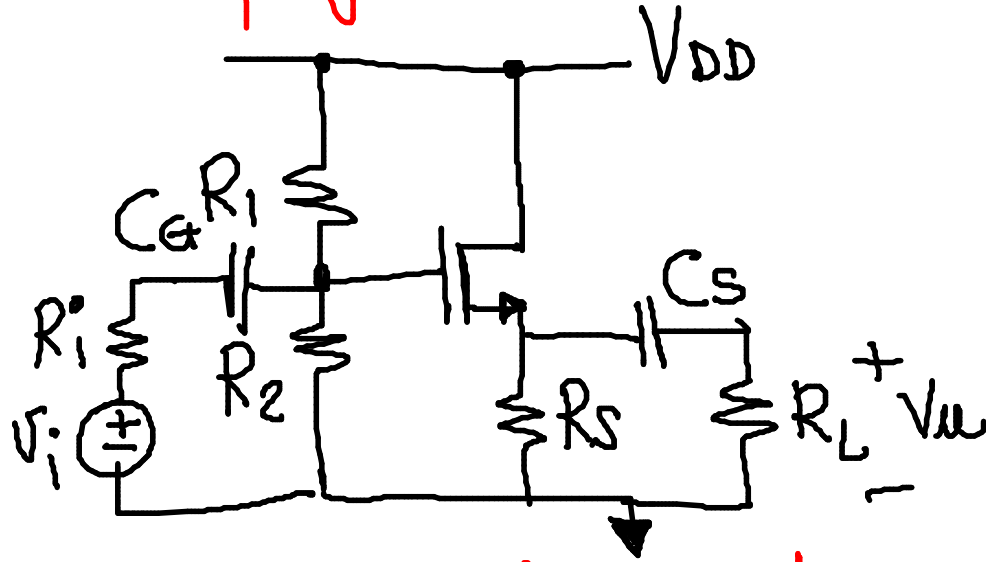

$$V_g = V_i \frac{R_G}{R_G + R_i}$$

$$V_u = V_s = g_m V_{gs} R'$$

Circuito di piccolo segnale

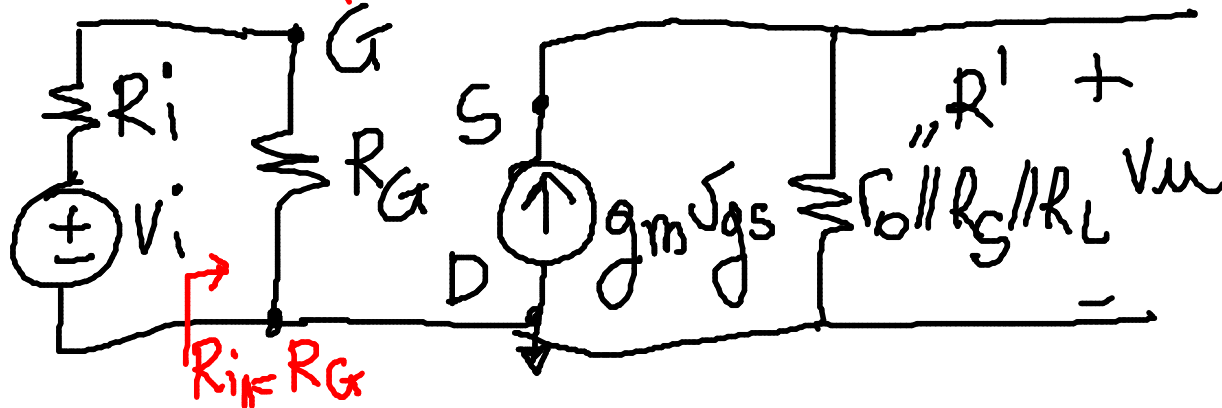



$$v_u = g_m R' (v_g - v_u) \rightarrow v_u = \frac{g_m R'}{1 + g_m R'} v_g$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_i} = \frac{g_m R'}{1 + g_m R'} \cdot \frac{R_G}{R_G + R_i}$$

$$(R' = r_o \parallel R_S \parallel R_L)$$


$$0 < A_v < 1$$

Se  $A_v \approx 1$  si chiama "inseguitore di source"  
"source follower"

# Resistenza d'uscita



$$v_g = 0 \rightarrow v_{gs} = -v_s$$

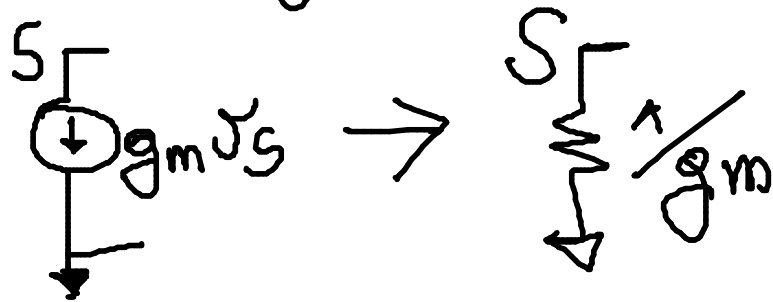

$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \parallel R_D \approx \frac{1}{g_m}$$

	$A_v$	$R_{out}$	$R_{in}$
CS	$< 0$ alta	Media	
CS con RS	$< 0$ media	alta	alta ( $R_G$ )
CD	$> 0$ bassa ( $0 < A_v < 1$ )	bassa	