
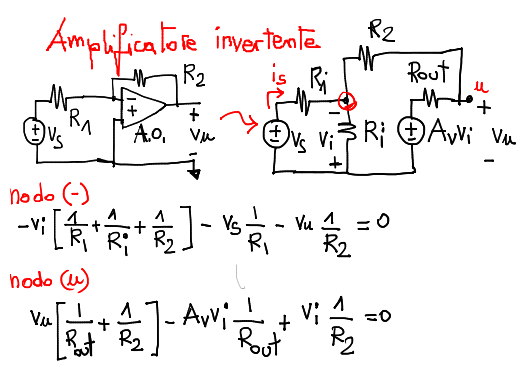
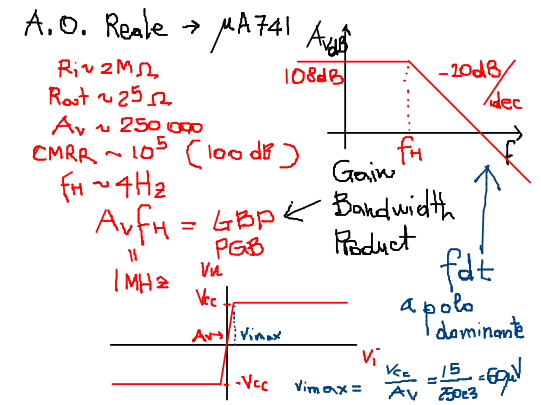
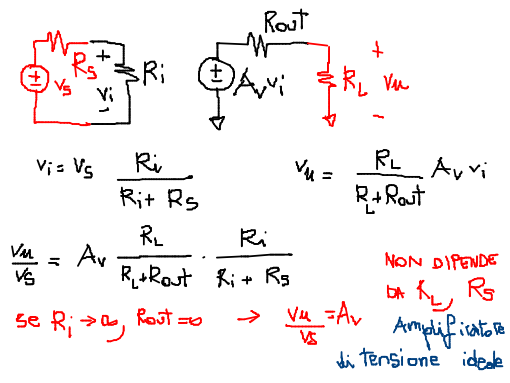


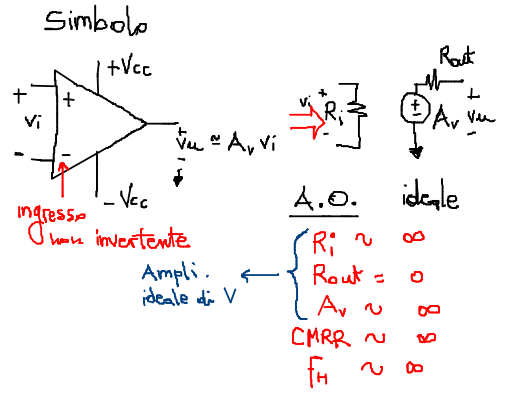Amplificatori operazionali
Amplificatore DIFFERENZIALE a più stadi



$$v_u \left[\frac{1}{R_{out}} + \frac{1}{R_2} \right] \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] + \frac{v_u}{R_2} = \frac{v_s}{R_1}$$

$$\frac{v_u}{\frac{A_v}{R_{out}} - \frac{1}{R_2}} = \frac{v_s}{R_1}$$

se \$A_v \rightarrow \infty \rightarrow v_u = -\frac{R_2}{R_1} v_s\$

se \$A_v \rightarrow \infty \rightarrow v_i \rightarrow 0\$

se \$A_v \rightarrow \infty\$ NON DIPENDONO DAI PARAMETRI dell'A.O.

\$i_s \rightarrow \frac{v_s}{R_1} \rightarrow R_i = \frac{v_s}{i_s} = R_1\$


Approssimazione di corto circuito virtuale

$$\begin{cases} v_i \approx 0 \\ i_i \approx 0 \end{cases}$$

$v_i = \frac{v_u}{A_v}$ se l'A.O. funziona in zona lineare
 $i_i = \frac{v_i}{R_i}$



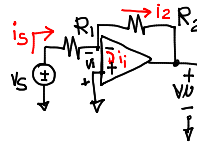Non è un corto circuito reale (perché anche $i_i \approx 0$)



ccv $v_i = 0 \quad v^- = 0$

$i_s = v_s / R_1$

$i_2 = i_s - i_1$

ccv $i_1 = 0$


$i_2 = i_s$

$v_u = v^- - R_2 i_2 = - \frac{R_2}{R_1} v_s$

$R_2 \approx 0$ perché v_u non dipende da R_L

$R_{i_h} = \frac{v_s}{i_s} = R_1$

Amplificatore NON-INVERTENTE

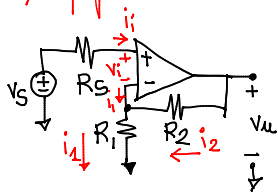

$v_s = R_s i_1 + v_i + R_1 i_1$

ccv

$v_s = R_1 i_1$

$i_1 + i_2 = i_1$


ccv

$v_u = R_2 i_2 + R_1 i_1 =$

$v_u = \frac{v_s}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$

$R_{in} = \frac{v_s}{i_1} \rightarrow \infty$

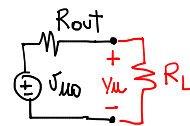
$R_{out} \approx 0$ perché v_u non dipende da R_L



$v_u = v_{u0} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$

Se $R_{out} = 0$

v_u non dipende da R_L


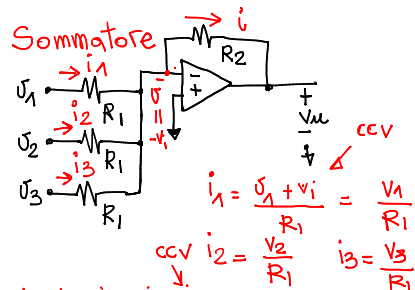


$i_1 = \frac{v_1 + v_i}{R_1} = \frac{v_1}{R_1}$

ccv $i_2 = \frac{v_2}{R_1} \quad i_3 = \frac{v_3}{R_1}$




$i_1 + i_2 + i_3 = i + i_1$

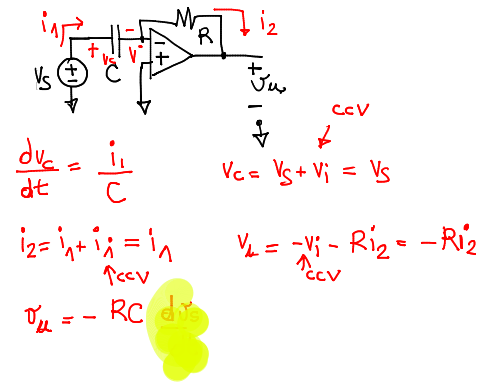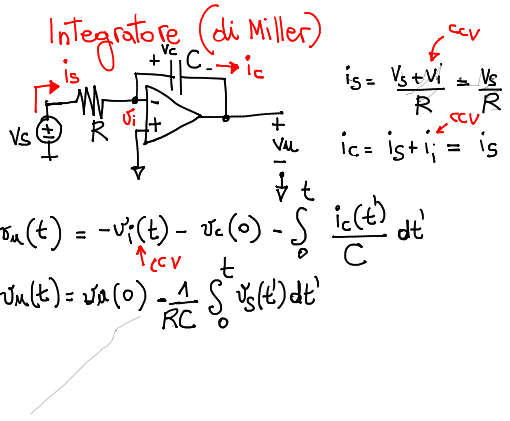$v_u = v^- - i R_2 = - \frac{R_2}{R_1} (v_1 + v_2 + v_3)$




Classificazione degli amplificatori (ideali)

	R_i	R_{out}	fat. indipendente da carico e gen.
Amplificatore di tensione	∞	0	$A_v = \frac{v_u}{v_i}$
Amplificatore di corrente	0	∞	$A_i = \frac{i_u}{i_i}$
Amplificatore transresistivo	0	0	$R = \frac{v_u}{i_i}$
Amplificatore transconduttivo	∞	∞	$G = \frac{i_u}{v_i}$

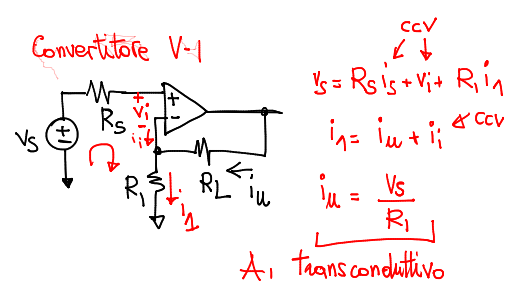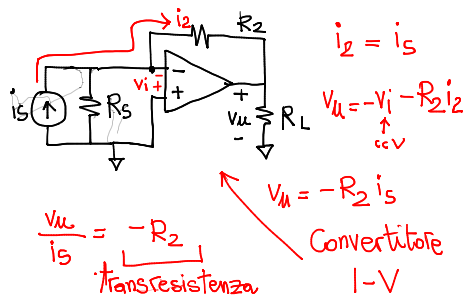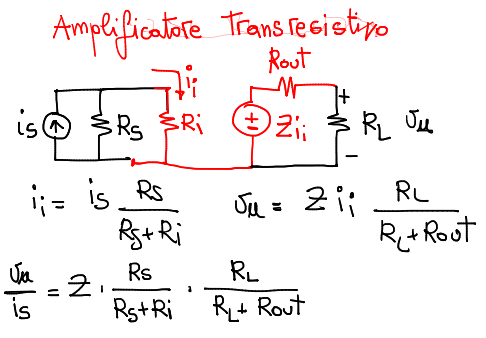

A. di corrente

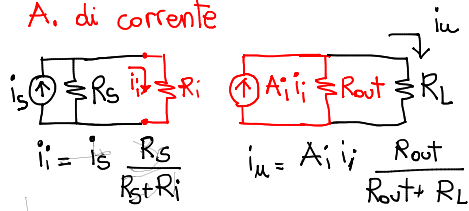

$$i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

$$i_u = A_i i_i \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L}$$

$$\frac{i_u}{i_s} = A_i \frac{R_s}{R_s + R_i} \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L}$$

Se $R_{out} \rightarrow \infty, R_i = 0 \rightarrow A_i = \frac{i_u}{i_s}$