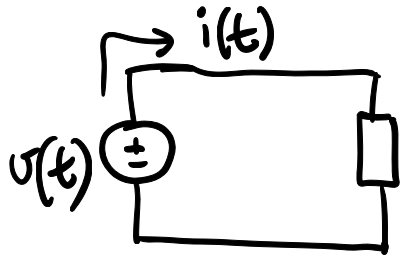


# Raddrizzatori a frequenza di linea



$v(t), i(t)$  PERIODICHE, NON SINUSOIDALI

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega t - \phi_n)$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega t - \theta_n)$$

$$p(t) = v(t)i(t)$$


$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t) dt = V_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\phi_n - \theta_n)$$

Power Factor  $PF \triangleq \frac{P_{av}}{V_{RMS} I_{RMS}}$


$$0 \leq PF \leq 1$$

$$V_{RMS} = \left[ \frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \left[ V_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$
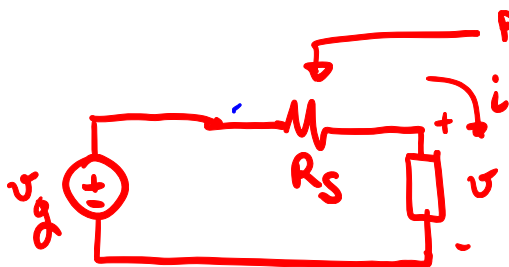
$$I_{RMS} = \left[ \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \left[ I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$




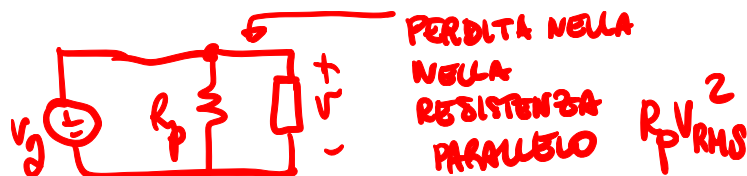PERDITA NELLA RESISTENZA SERIE  $R_S I_{RMS}^2$



PERDITA NELLA RESISTENZA PARALLELO  $R_p V_{RMS}^2$
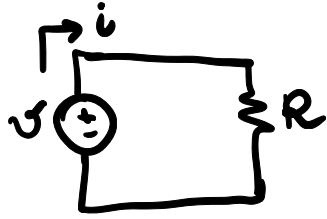
# TENSIONE NON SINUSOIDALE CON CARICO RESISTIVO



$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega t - \phi_n)$$

$$i(t) = \frac{V_0}{R} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n}{R} \cos(n\omega t - \phi_n)$$

$$\left[ \begin{array}{l} \theta_n = \phi_n \\ I_n = \frac{V_n}{R} \end{array} \right]$$


⇒ 
$$P_{av} = \frac{V_0^2}{R} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n^2}{2R} = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$I_{RMS} = \frac{V_{RMS}}{R}$$

$$PF = \frac{P_{av}}{V_{RMS} I_{RMS}} = \textcircled{1}$$

# GENERATORE DI TENSIONE SINUSOIALE

## CON CARICO NON LINEARE

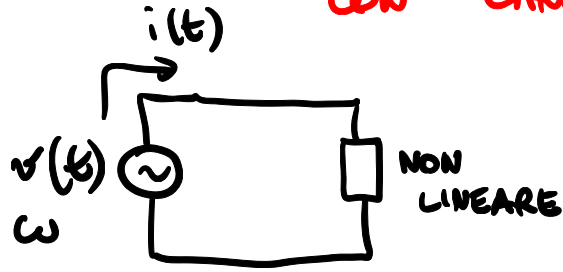

$$v(t) = V_1 \cos(\omega t - \phi_1)$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega t - \theta_n)$$

$$P_{av} = \frac{V_1 I_1}{2} \cos(\phi_1 - \theta_1)$$

$$V_{RMS} = \frac{V_1}{\sqrt{2}}$$

$$I_{RMS} = \left[ I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n^2}{2} \right]^{1/2}$$

PF

$$PF = \frac{\frac{V_1 I_1}{\sqrt{2}} \cos(\phi_1 - \theta_1)}{\frac{V_1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\left( I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n^2}{2} \right)}}$$

FATTORE DI DISTORSIONE

FATTORE DI SFASAMENTO

$$PF = \frac{1}{\sqrt{\frac{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n^2}{2}}{I_1^2/2}}} \cdot \cos(\phi_1 - \theta_1)$$

THD Total Harmonic Distorsion


$$THD \equiv \frac{\text{Valore RMS del segnale - la prima armonica}}{\text{RMS della prima armonica}}$$

$$= \frac{\left[ I_0^2 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{I_n^2}{2} \right]^{1/2}}{I_1/\sqrt{2}}$$


$$PF = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}} \cos(\phi_1 - \theta_1)$$
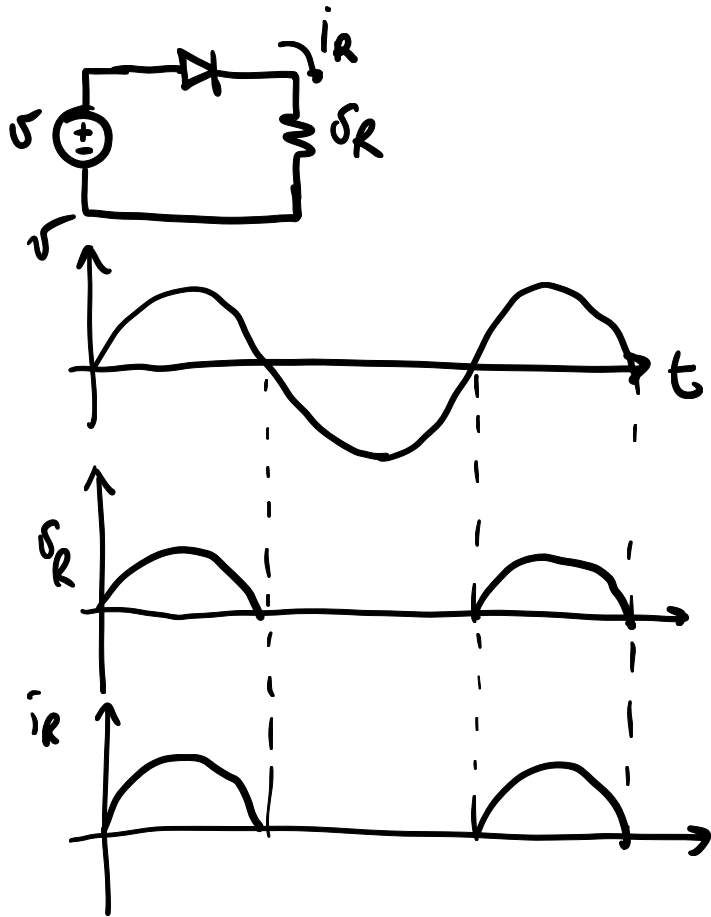
# SINGOLA SEMIONDA

Raddrizzatore a diodo  
con carico RESISTIVO





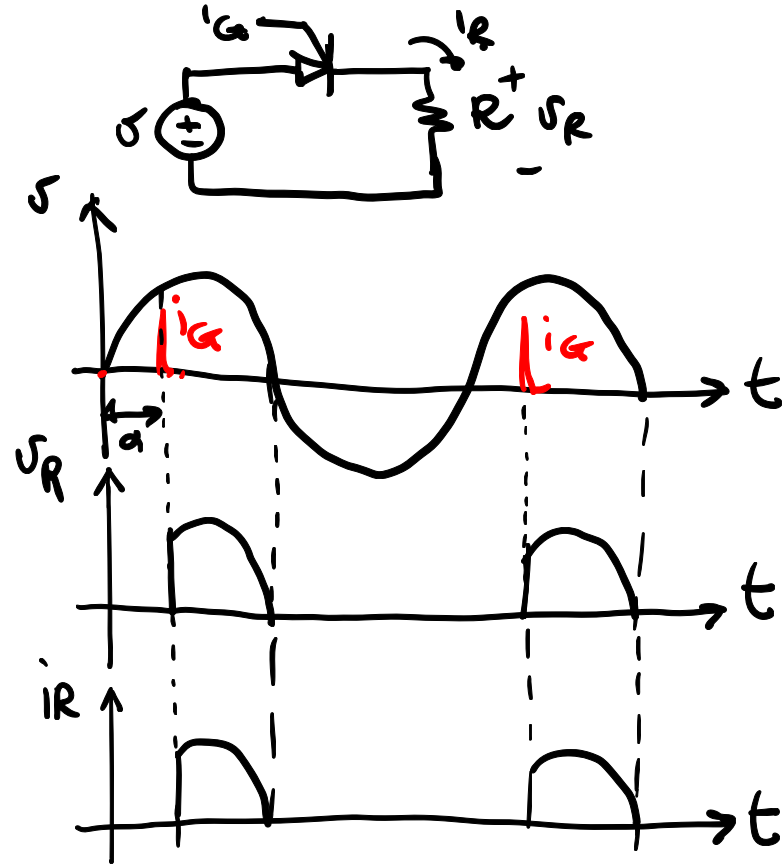Raddrizzatore con SCR  
(TIRISTORE)  
con carico RESISTIVO



# DOPPIA SEMIONDA (FULL BRIDGE)

## DIODI (carico R...)

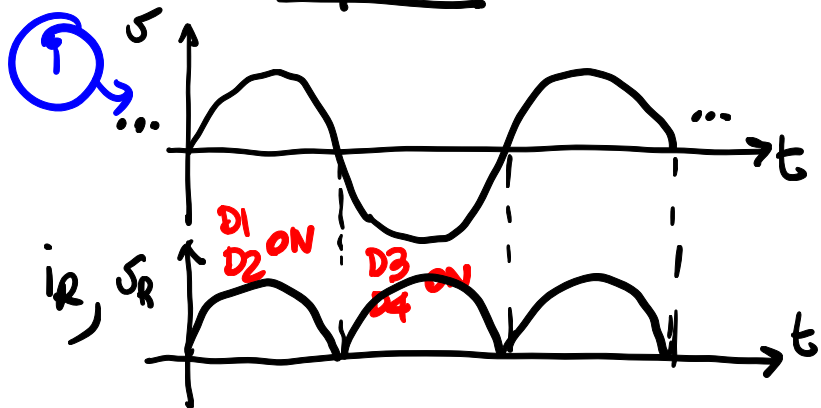
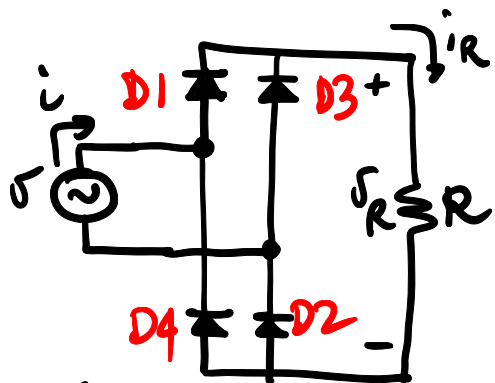


$PF = 1$

la corrente  $i$  sinusoidale



$PF < 1$   
perché  $THD > 0$   
 $\cos \phi \cong 1$

## SCR (carico Resistivo)

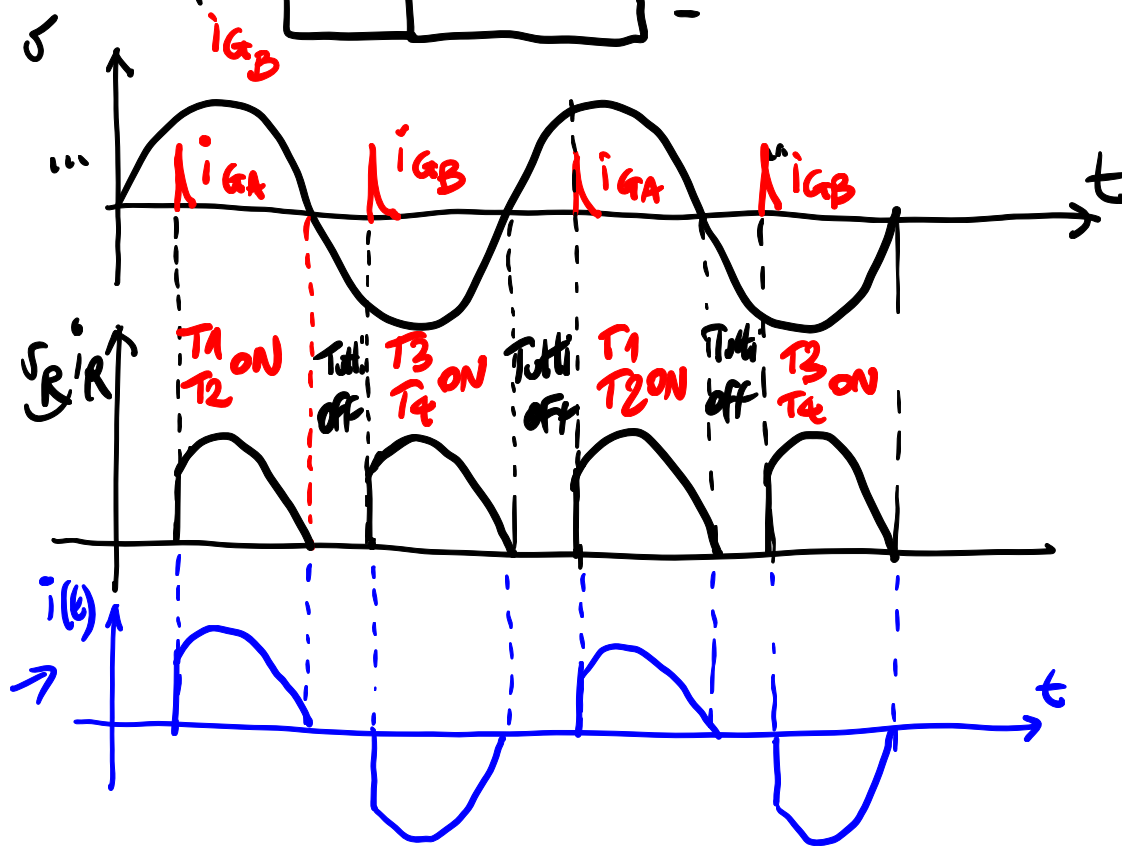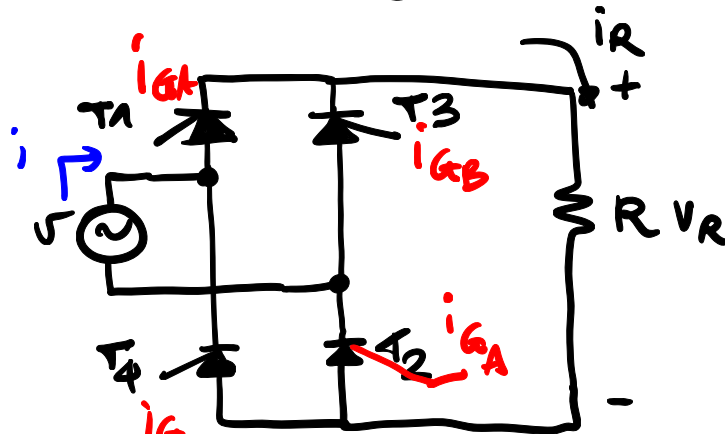

# Carico con filtro INDUCTIVO (induttanza serie)

LIMITE  
 $L \rightarrow \infty$

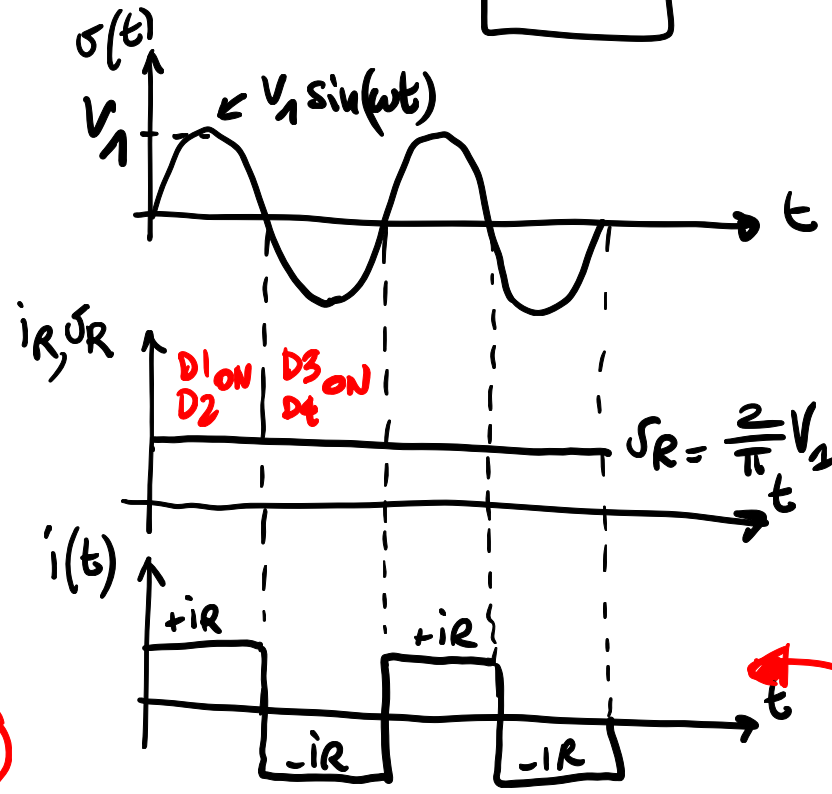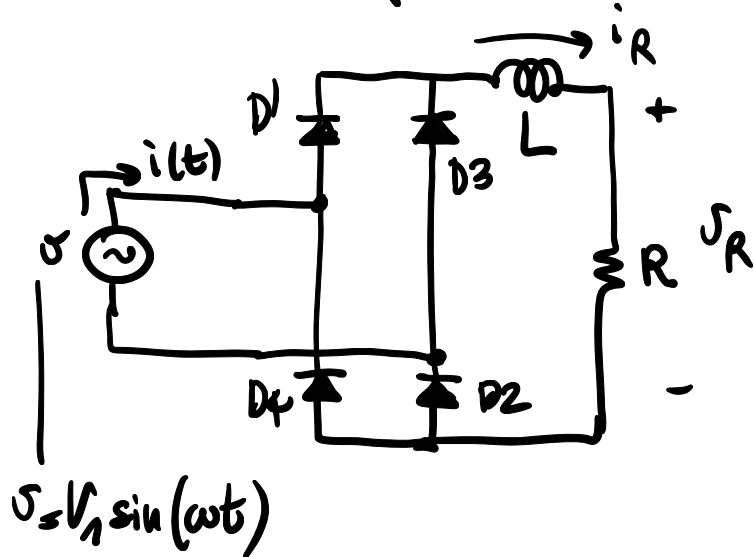

$$i_R = \frac{2}{\pi} \frac{V_1}{R}$$

CCM


$$PF = \frac{1}{\sqrt{1+THD^2}} \cdot \cos \phi = 0.9$$

$\uparrow$  0.9  
 $\uparrow$  Fattore di sfasamento  
 $\uparrow$  1


$(\phi_v - \phi_i)$

# Carico con filtro capacitivo [capacità parallela]

$C \rightarrow \infty$

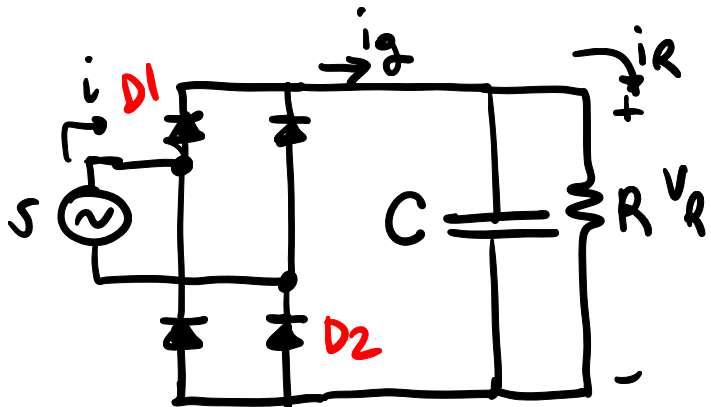

$$v_s = V_1 \sin(\omega t)$$

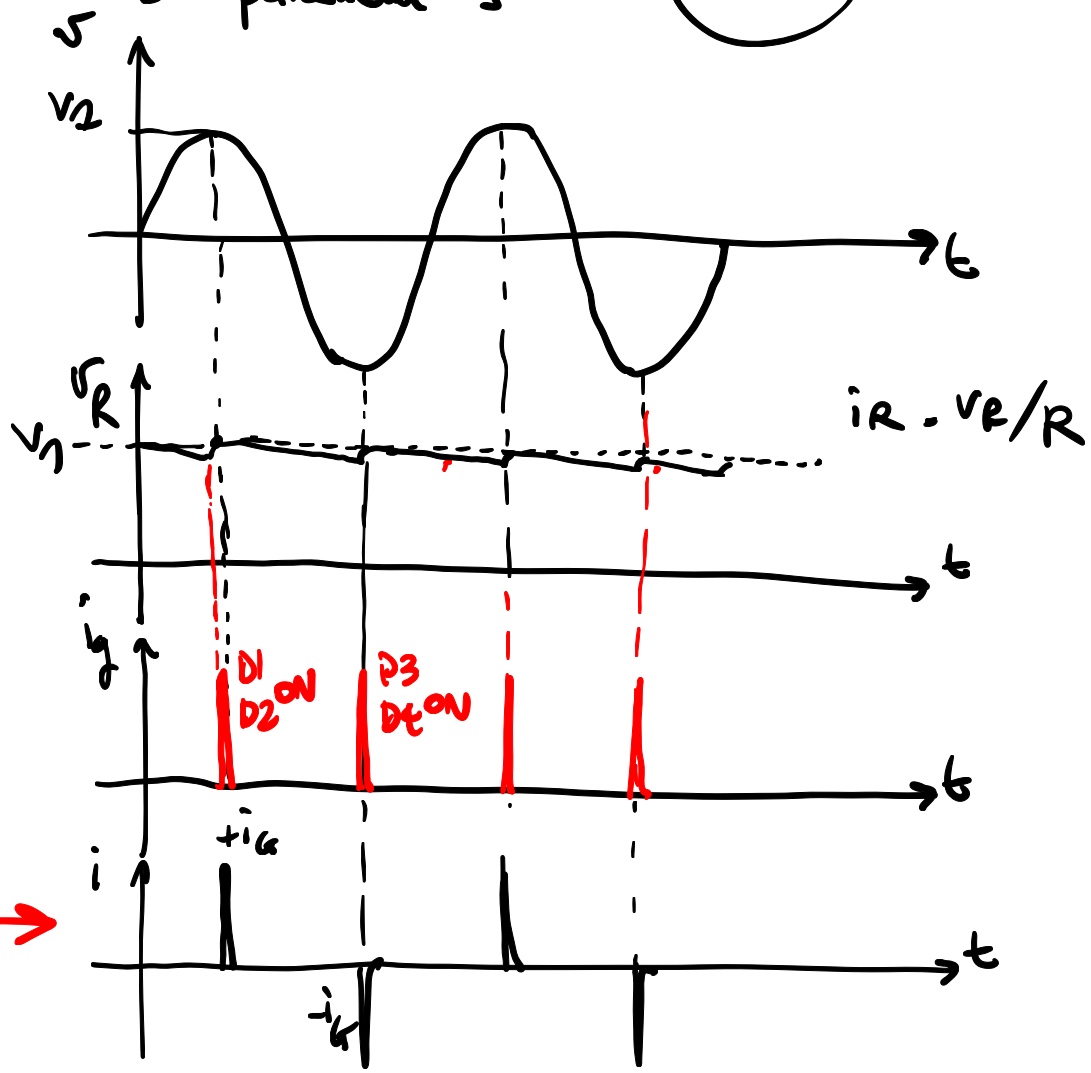

$$PF = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}} \cos \phi \approx 0$$

DCM




# Raddrizzatori Moderni

↳ basati sugli stessi principi dei convertitori DC/DC switching

↳ si controlla la forma d'onda della corrente di ingresso in modo da renderla SINUSOIDALE e in fase con la TENSIONE DI INGRESSO

per avere  $PF \rightarrow 1$


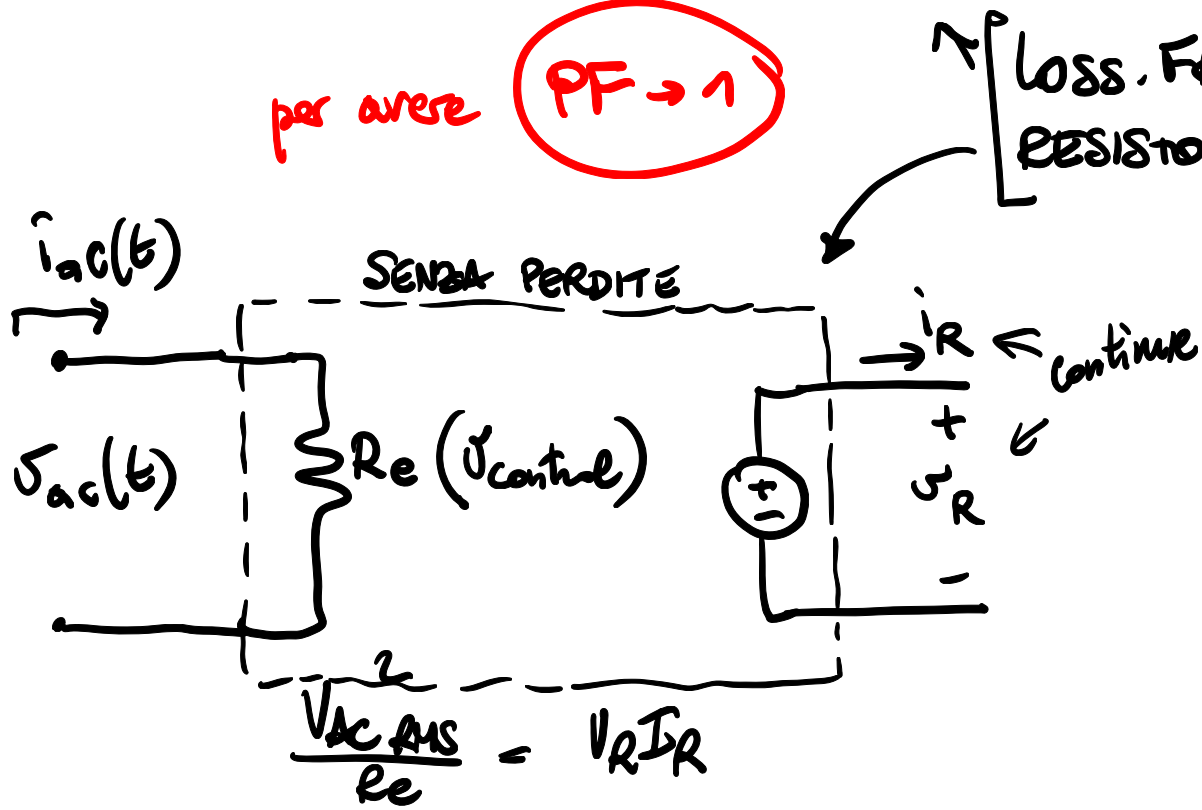


$$i_{ac}(t) = \frac{v_{ac}(t)}{R_e}$$

$$PF = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}} \cos(\phi_1 - \theta_1) = 1$$





# Raddrizzatore ideale

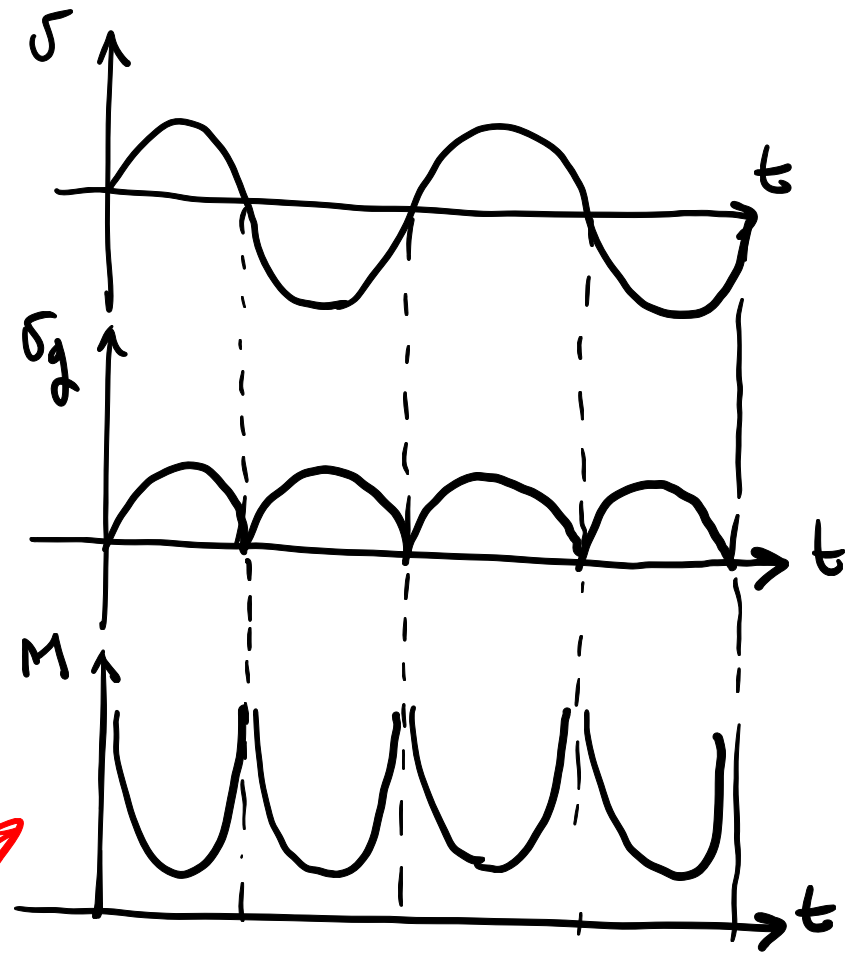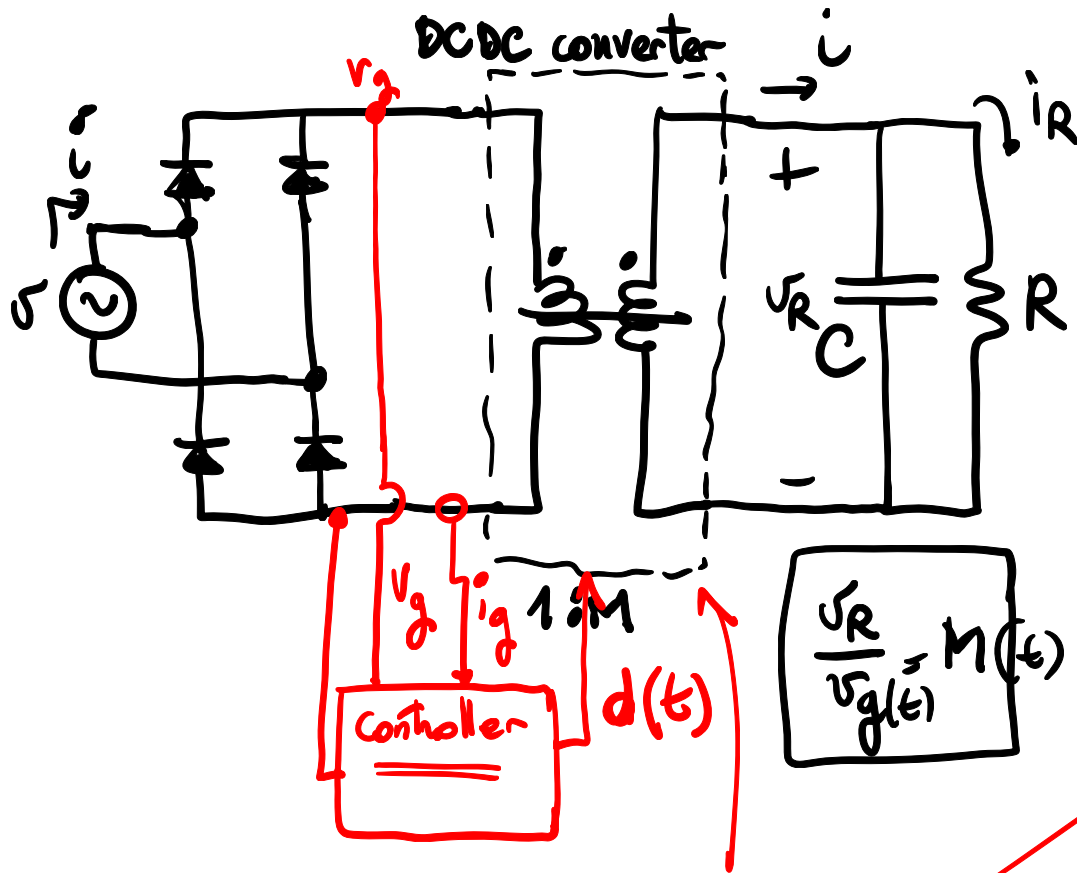

Boost


perché di dare poter essere grande

$$M = \frac{1}{1-D}$$

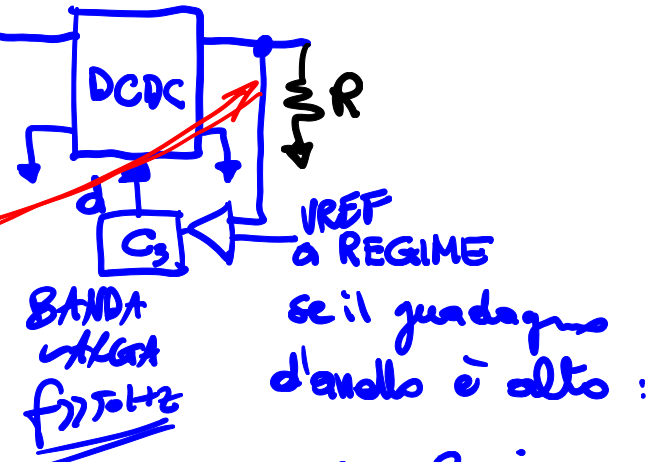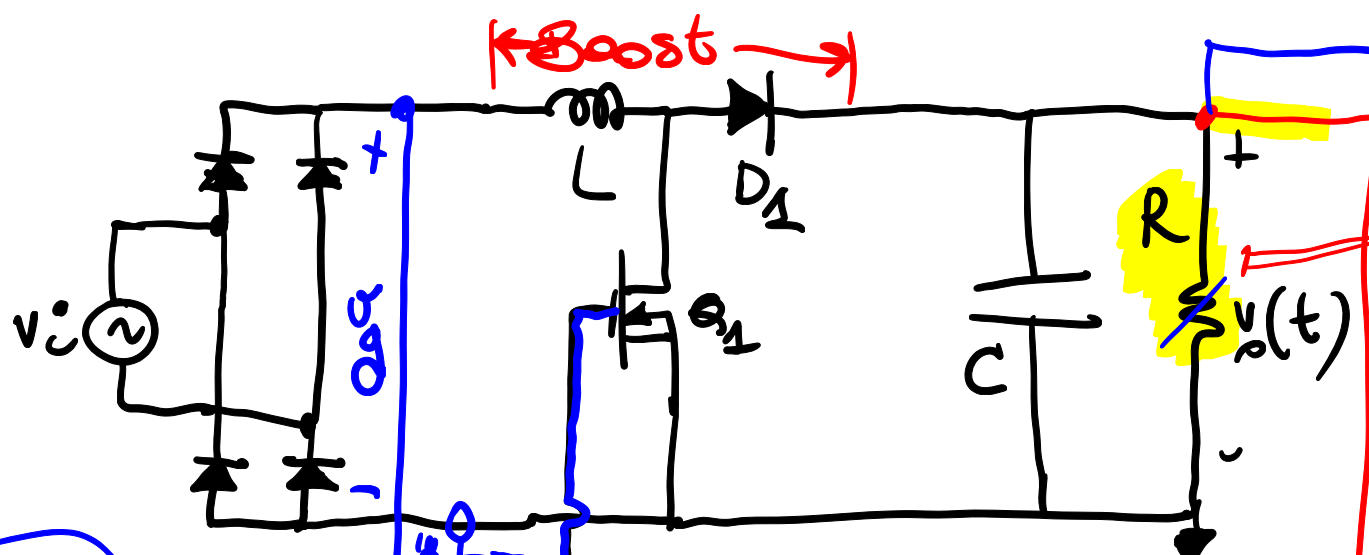

BANDA LARGA  
 $f > 50 \text{ Hz}$

BANDA BASTA  
 $f < 50 \text{ Hz}$

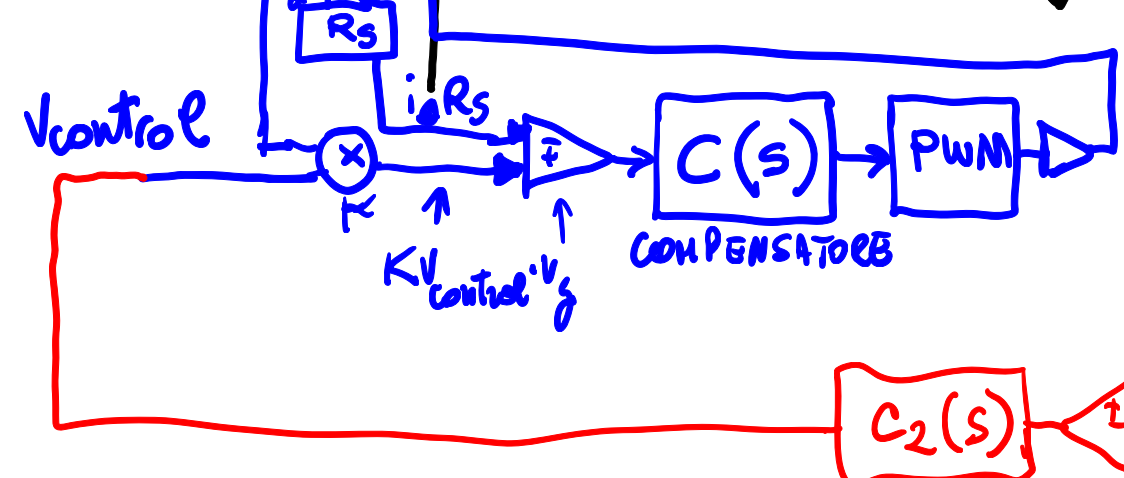

BANDA LARGA  
 $f > 50 \text{ Hz}$

se il guadagno d'anello è alto:

$$K v_{\text{control}} = v_g = R_s i_g$$

$$\frac{v_g}{i_g} = \frac{R_s}{K v_{\text{control}}} = R_e$$

a REGIME se il guadagno d'anello è alto

$$\langle v_o \rangle = V_{\text{REF}}$$

IN ASSENZA DI PERDITE:

$$\frac{v_{i \text{ RMS}}^2}{R_e} = \frac{v_o^2}{R} \Rightarrow$$

(PIN)                      (POUT)

$$R_e = \frac{v_{i \text{ RMS}}^2}{v_o^2} R \Rightarrow v_{\text{control}} = \frac{R_s}{K R_e}$$





















