

# Amplificatore Operazionale

Thursday, March 23, 2017 9:38 AM

## Amplificatore DIFFERENZIALE a più stadi

→ Caratteristiche IDEALI



$$R_{in} \rightarrow \infty$$


$$R_{out} = 0$$

$$A_d = A_v \rightarrow \infty$$

$$CMRR \rightarrow \infty$$

$$f_H \rightarrow \infty$$

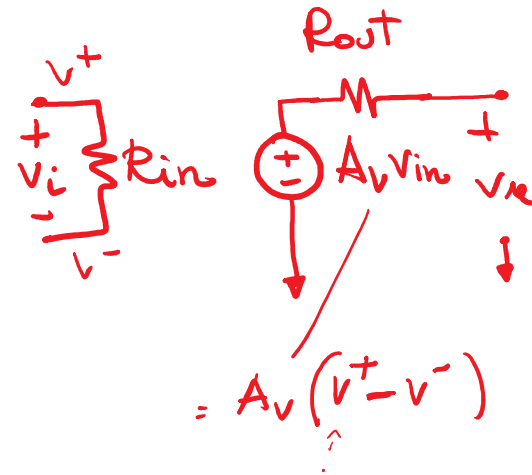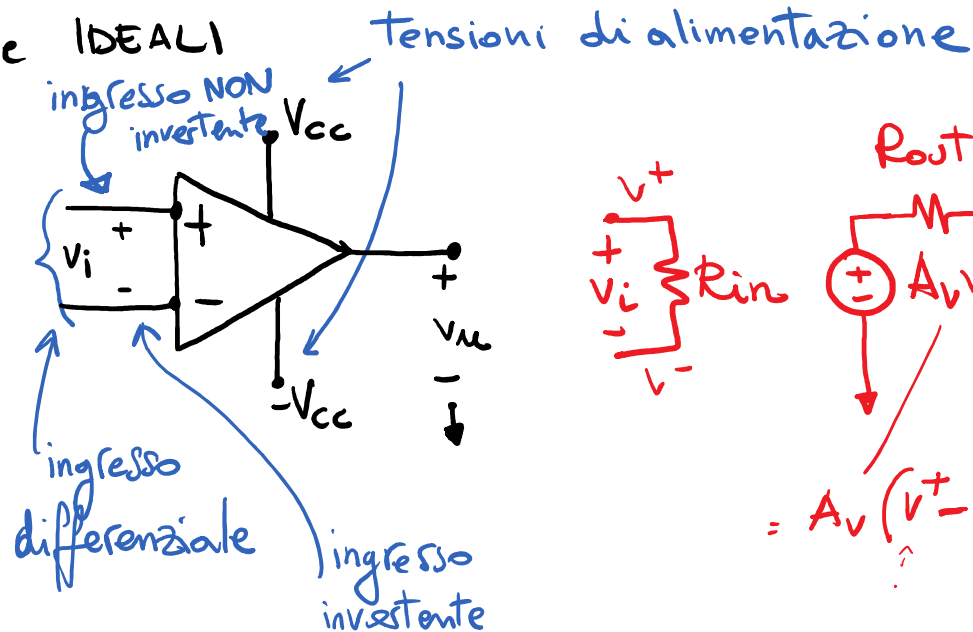

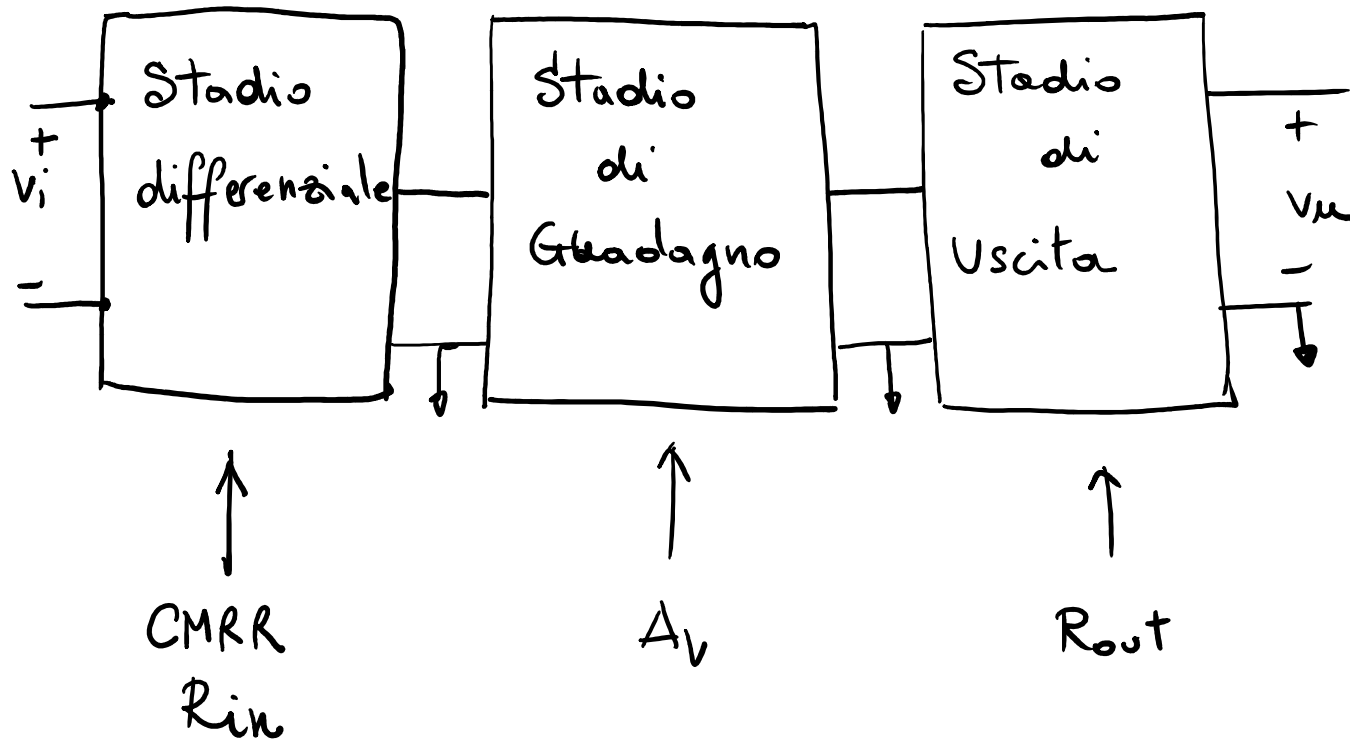


L'Amplificatore operazionale è un

Thursday, March 23, 2017 9:49 AM


AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE DI TENSIONE IDEALE

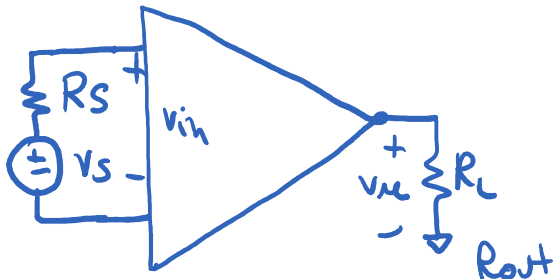l'amplificazione di Tensione  
NON DIPENDE dal carico e  
dal generatore  
di ingresso



$$v_{in} = v_s \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}$$
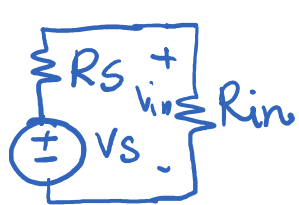
$$v_u = A_v v_{in} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$



$$\frac{v_u}{v_s} = A_v \left( \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) \left( \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \right) = A_v$$

# Amplificatore Operazionale reale

Thursday, March 23, 2017 9:56 AM

$$R_{in} = 1\text{M}\Omega \div 10\text{G}\Omega$$



$$R_{out} = 100 \div 1\Omega$$

$$A_{Vo} = 1000 \div 1\text{M}$$

$$\text{CMRR} = 10^3 \div 10^6$$


$$f_H = 1\text{Hz} - 1\text{kHz}$$
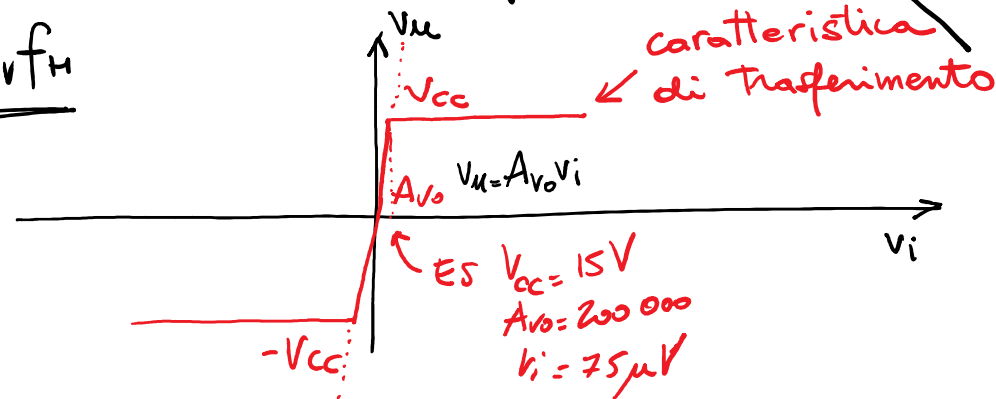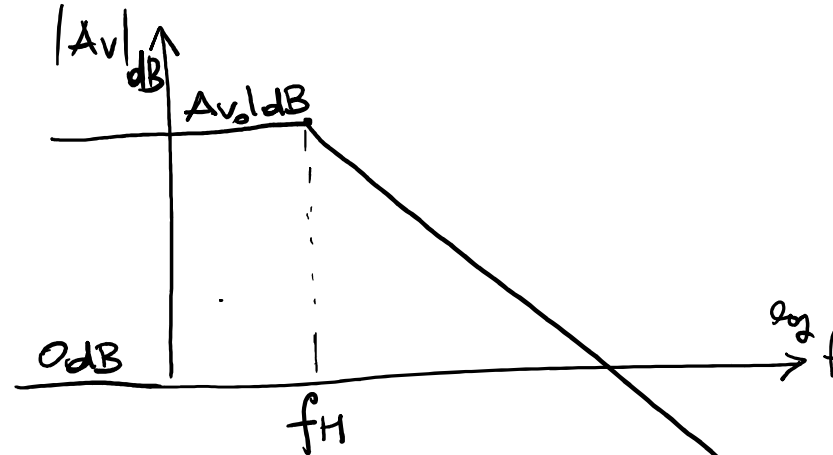
$$\text{PGB} = \text{GBP} = \underbrace{A_v f_H}_{\substack{\uparrow \\ \text{Gain} \\ \text{Bandwidth} \\ \text{Product}}}$$



# Amplificatore invertente

Thursday, March 23, 2017 10:03 AM

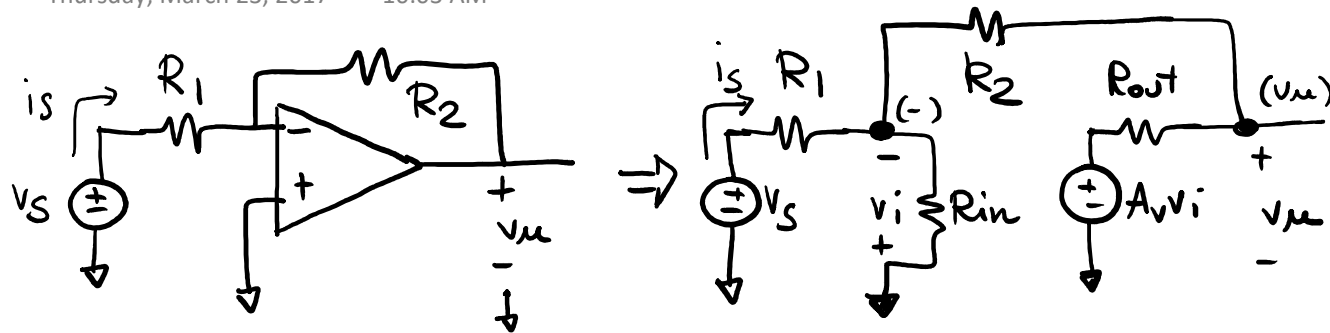

nodo (-)

$$-v_i \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_2} \right] - v_s \frac{1}{R_1} - v_u \frac{1}{R_2} = 0$$

nodo ( $v_u$ )

$$v_u \left[ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{out}} \right] + v_i \frac{1}{R_2} - A_v v_i \frac{1}{R_{out}} = 0 \Rightarrow v_i = \frac{\left[ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{out}} \right]}{\left[ \frac{A_v}{R_{out}} - \frac{1}{R_2} \right]} v_u$$

$$\left[ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{out}} \right] \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_2} \right] v_m + \frac{v_m}{R_2} + \frac{v_s}{R_1} = 0 \rightarrow \frac{v_m}{v_s} = \dots$$

$$\left[ \frac{A_v}{R_{out}} - \frac{1}{R_2} \right]$$

se  $A_v \rightarrow \infty \rightarrow \frac{v_m}{R_2} + \frac{v_s}{R_1} = 0$

$$\Rightarrow \frac{v_m}{v_s} = - \frac{R_2}{R_1}$$

NON  
DIPENDE DAI  
PARAMETRI  
DELL'A.O.



Resistenza di ingresso

$$i_s = \frac{v_s + v_i}{R_1} \quad \text{se } A_v \rightarrow \infty \quad v_i \rightarrow 0 \quad i_s = \frac{v_s}{R_1}$$

$$R_i = \frac{v_s}{i_s} = R_1$$

# Approssimazione di corto circuito virtuale


Thursday, March 23, 2017 10:16 AM

$$\begin{cases} v_i \sim 0 \\ i_i \sim 0 \end{cases}$$


$$v_i = \frac{v_u}{A_v} \sim 0 \quad \text{se A.O. è in zona lineare}$$

$A_v \gg 1$

$$i_i = \frac{v_i}{R_{in}} \sim 0$$

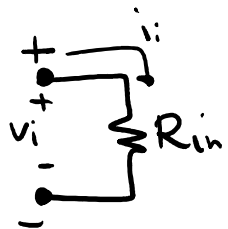

c.c.  
virtuale perche  $i_i = 0$

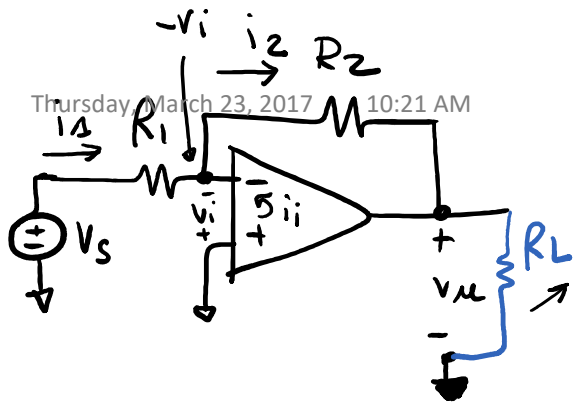

$$i_1 = \frac{v_s + v_i}{R_1}$$

$$\xrightarrow{\text{CCV } v_i = 0} i_1 = \frac{v_s}{R_1}$$

$$i_2 = i_1 + i_i$$

$$\xrightarrow{\text{CCV } i_i = 0} i_2 = i_1$$

$$v_u = -v_i - R_2 i_2$$

$$\xrightarrow{\text{CCV } v_i = 0} v_u = -R_2 i_2 = -R_2 i_1 = -\frac{R_2}{R_1} v_s$$

$$R_i = \frac{v_s}{i_1} = R_1$$

$$\frac{v_u}{v_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

NON DIPENDE DA  $R_L$


$$R_{out} = 0$$





# Amplificatore NON invertente

Thursday, March 23, 2017 10:45 AM

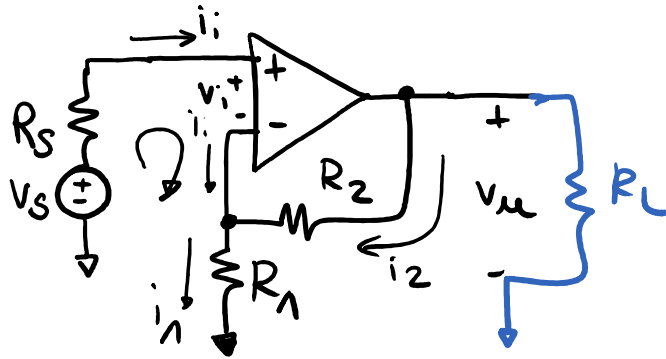

eq. maglia di ingresso

$$V_S = R_S i_i + v_i + R_1 i_1$$

ccv

$$V_S = R_1 i_1$$

$$i_2 = i_1 - i_i = i_1$$

ccv

$$v_u = R_1 i_1 + R_2 i_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_S$$

$$\frac{v_u}{V_S} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

NON DIPENDE DA  $R_L$

$$R_{out} = 0$$


$$R_i = \frac{V_S}{i_i} = \infty$$

NON DIPENDE DA  $R_S$

AMPLIFICATORE DI TENSIONE IDEALE

# Sommatore

Thursday, March 23, 2017 10:53 AM

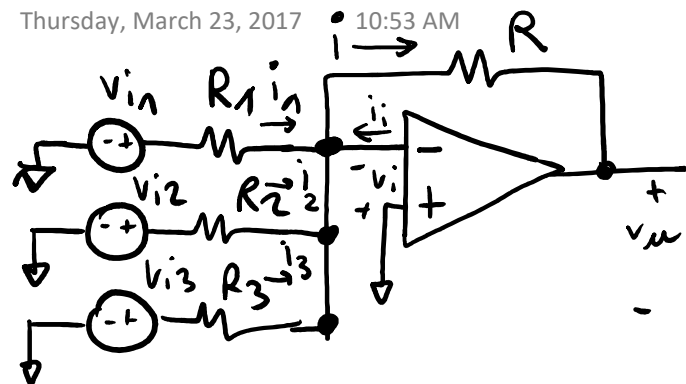

ccv  $v_i = 0$

$$i_1 = \frac{v_{i1}}{R_1} \quad i_2 = \frac{v_{i2}}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{v_{i3}}{R_3}$$


$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \cancel{i_i}$$

$\uparrow$   
ccv

$$v_u = \cancel{-v_i} - Ri = \left[ \frac{R}{R_1} v_{i1} + \frac{R}{R_2} v_{i2} + \frac{R}{R_3} v_{i3} \right]$$

# Integrator

Thursday, March 23, 2017 10:57 AM

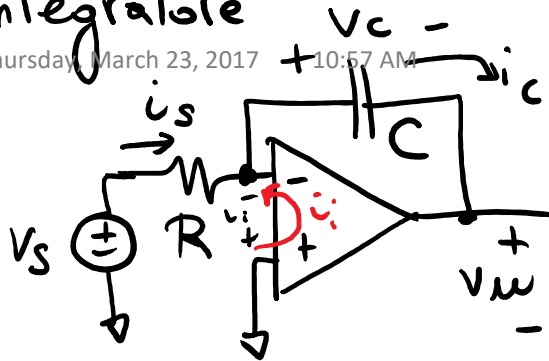

$$\underline{\underline{ccv}} \quad v_i = 0$$

$$i_s = \frac{V_s}{R}$$

$$i_c = i_s + \cancel{i_i} \leftarrow ccv$$

$$v_u = -\cancel{v_i} - v_c(t) = -\left[ v_c(0) + \int_0^t \frac{i_c(t')}{C} dt' \right] =$$

$\uparrow$   
ccv


$$\underline{\underline{v_u(t)}} = -v_c(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_s(t') dt'$$

$$V_u(s) = \frac{-1}{RCs} \overbrace{V_s(s)}$$

# Derivatore

Thursday, March 23, 2017

11:01 AM

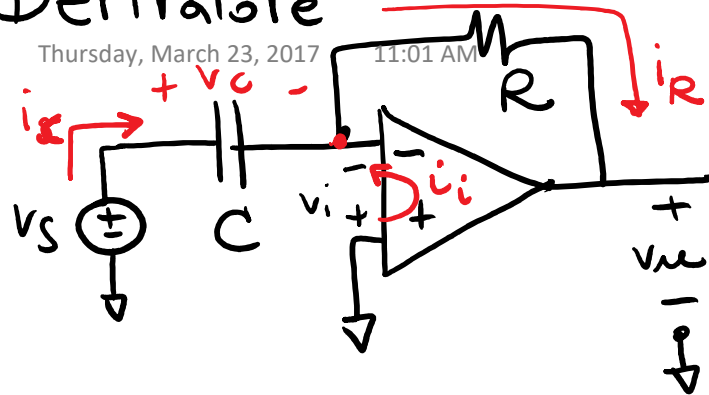

$$v_i = 0 \quad \underline{ccv}$$

$$v_c = v_s + \cancel{v_i}$$

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt} = C \frac{dv_s}{dt}$$

$$i_R = i_c + \cancel{i_i} \quad \underline{ccv}$$

$$\underline{\underline{v_u}} = -\cancel{v_i} - R i_R = -RC \frac{dv_s}{dt}$$

$$V_u(s) = \underline{\underline{RCs}} V_s(s)$$


# classificazione degli amplificatori di Tensione

Thursday, March 23, 2017 11:06 AM

(ideali)	$R_{in}$	$R_{out}$	fdt indipendente da carico e gen. di ingresso
Amplificatore di TENSIONE	$\infty$	0	$A_v = \frac{v_u}{v_g}$
Amplificatore di CORRENTE	0	$\infty$	$A_i = \frac{i_u}{i_g}$
Amplificatore TRANSRESISTIVO	0	0	$R = \frac{v_u}{i_s}$
Amplificatore TRANSCONDUUTTIVO	$\infty$	$\infty$	$G = \frac{i_u}{v_s}$

# Amplif. di corrente


Tuesday, March 23, 2017 11:10 AM

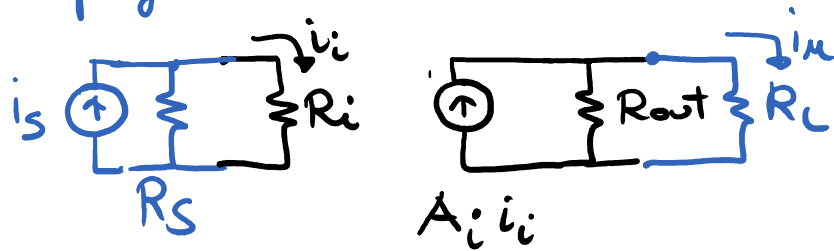

$$i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

$$i_u = A_i i_i \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L}$$
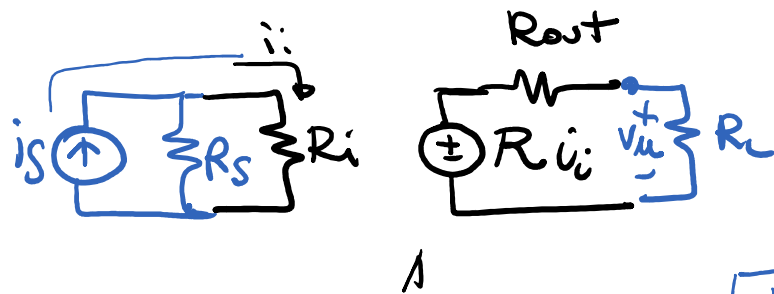
$$\frac{i_u}{i_s} = A_i \left( \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L} \right) \left( \frac{R_s}{R_s + R_i} \right) = \text{se } R_i = 0 \text{ e } R_{out} \rightarrow \infty = \underline{\underline{A_i}}$$



$$\text{se } R_i = 0$$

$$i_i = i_s$$


$$\text{se } R_{out}$$

$$v_u = R_i i_i - R_i i_s$$

$$\boxed{\frac{v_u}{i_s} = R} \text{ indipendente da } R_s \text{ e } R_L$$

# Amplificatore Transresistivo

Thursday, March 23, 2017 11:17 AM

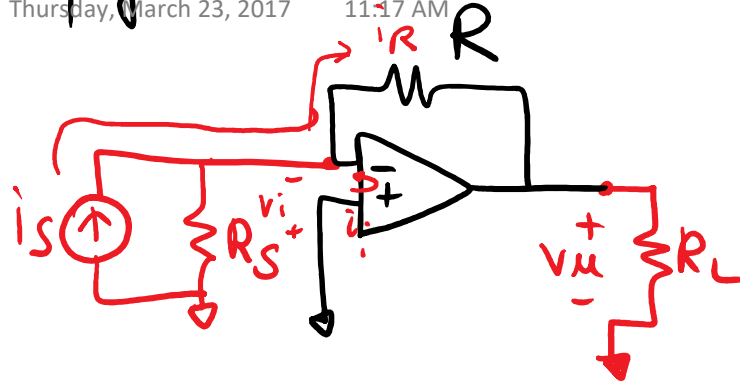


ccv  $v_i = 0$

$$i_R = i_s - \frac{v_i}{R_s} + i_i \approx i_s$$

$$\underline{\underline{v_u = -R i_s}}$$

# Amplificatore Transconduttivo

Thursday, March 23, 2017 11:21 AM

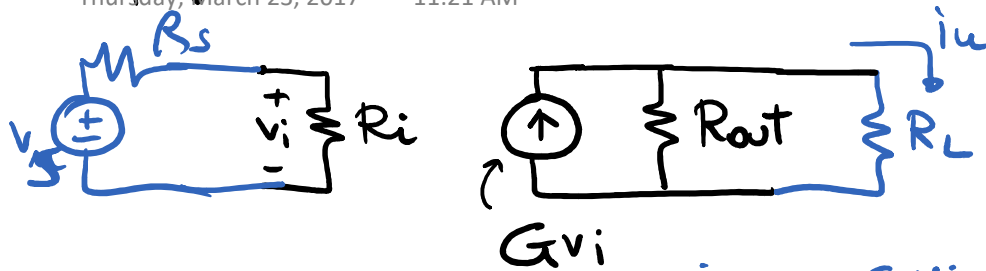

$$v_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s$$

$$i_u = \frac{G v_i R_{out}}{R_{out} + R_L}$$


$$\frac{i_u}{v_s} = G \left( \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L} \right) \left( \frac{R_i}{R_i + R_s} \right) = \underline{\underline{G}} \left( \begin{array}{l} \text{se } R_{out} \rightarrow \infty \\ R_i \rightarrow \infty \end{array} \right)$$



# Amplificatore Transconduttivo

Thursday, March 23, 2017

11:24 AM

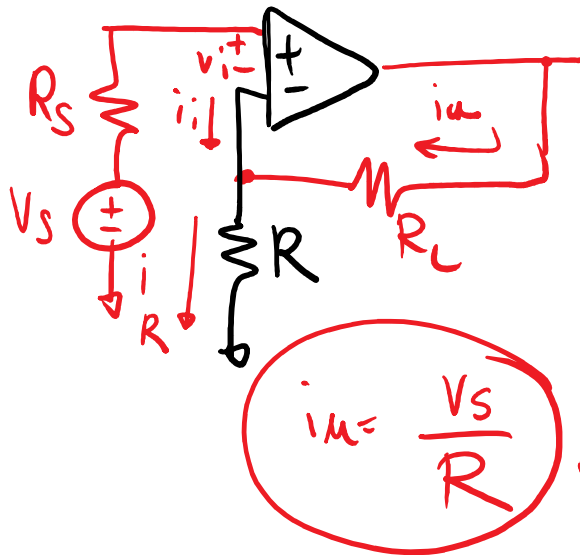

$$i_R = \cancel{i_i} + i_u$$

↑  
CCV

$$V_S = R_S \cancel{i_i} + \cancel{v_i} + R i_u$$

↑      ↑  
CCV    CCV

$$i_u = \frac{V_S}{R} \leftarrow \text{NON DIPENDE DA } \underline{R_S} \text{ e DA } \underline{R_L}$$