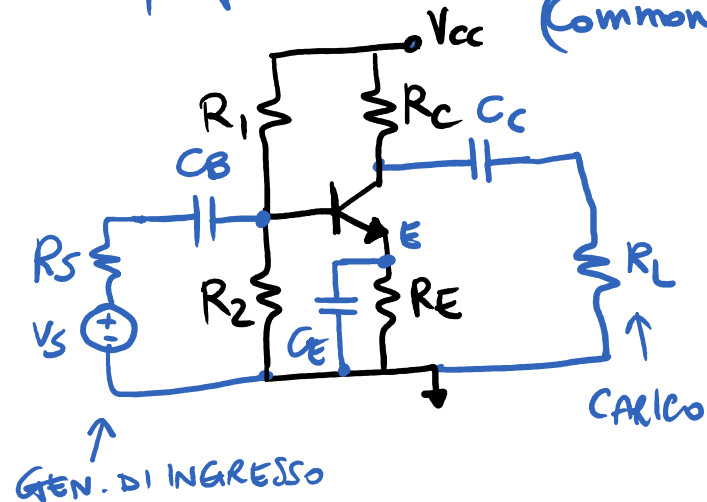


Amplificatori con BJT

Thursday, March 16, 2017 9:47 AM

1) Amplificatore a EMISSIONE COMUNE
(Common Emitter) CE



C_B, C_C Capacità di accoppiamento


C_E Capacità di bypass

il valore di C_B, C_C, C_E è tale che alla frequenza del segnale si comportino come un corto circuito

CIRCUITO DI PICCOLO SEGNALE

Thursday, March 16, 2017

9:56 AM

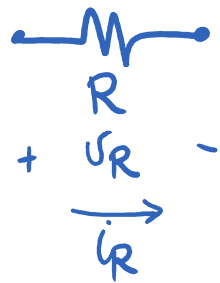


$$v_R = R i_R$$

$$(V_R + v_r) = R(I_R + i_r)$$

componente continua
piccolo segnale

$$V_R = R I_R$$




$$\underline{v_r = R i_r}$$

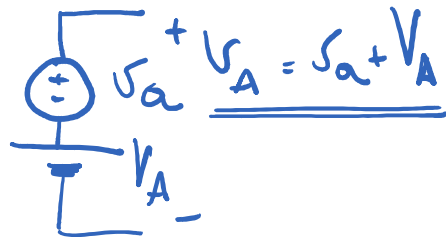

IN CONTINUA




per il piccolo segnale

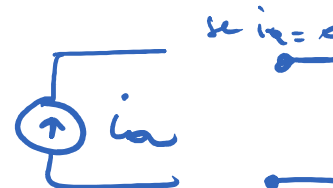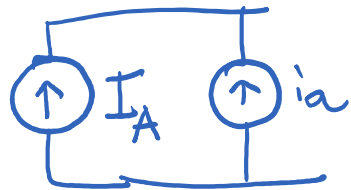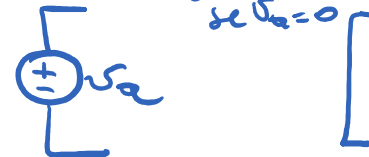

Circuito equivalente di piccolo segnale

Thursday, March 16, 2017 10:02 AM


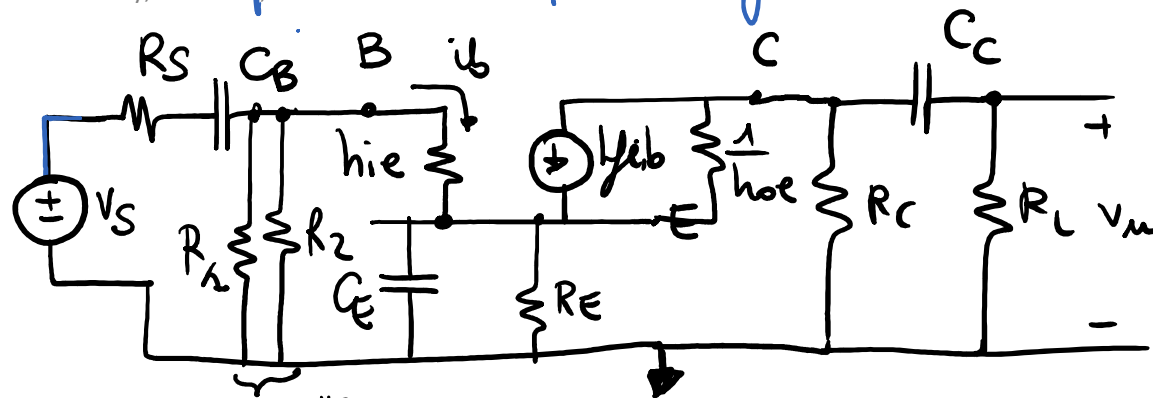


$$R_B = R_1 \parallel R_2$$

H_p

alla frequenza del piccolo segnale, le capacità (C_B, C_E, C_C) sono un corto circuito

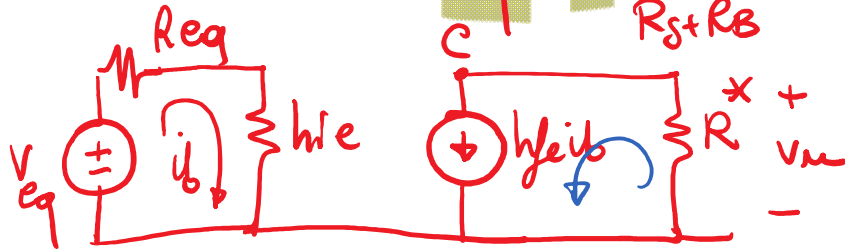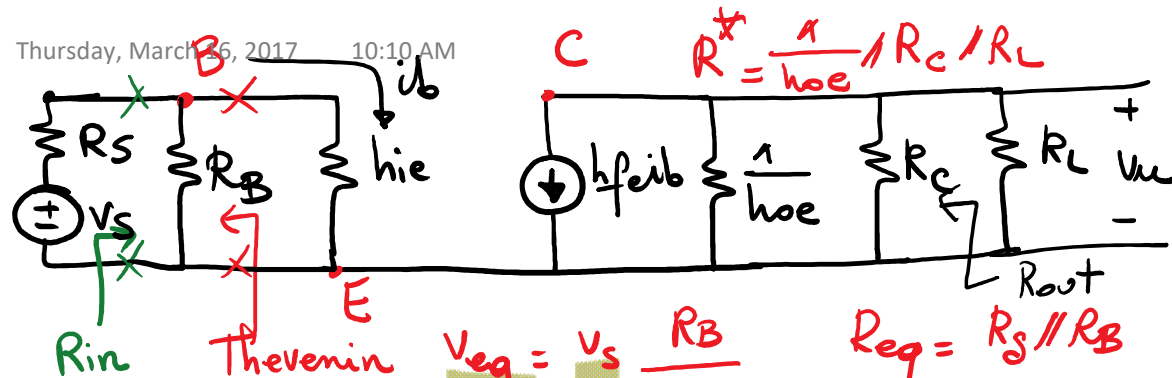[alla f. del piccolo segnale le capacità interne del transistor sono considerabili come un circuito aperto]



$$i_b = \frac{V_{eq}}{R_{eq} + h_{ie}}$$

$$v_u = -h_{fe} i_b R^*$$

$$A_{CB} = \frac{v_u}{V_s} = -\frac{h_{fe} R^*}{R_{eq} + h_{ie}} \left(\frac{R_B}{R_S + R_B} \right)$$

← AMPLIFICAZIONE DI TENSIONE A CENTRO BANDA DI UN AMPLIFICATORE CE

3) Amplificazione intrinseca a vuoto
[Acs con generatore di ingresso ideale $(R_S=0)$
e impedenza di carico infinita $(R_L \rightarrow \infty)$]

$$\boxed{A_{v0} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right)}$$

4) Impedenza di ingresso [impedenza vista dal generatore di ingresso]


$$\boxed{R_{in} = R_B \parallel h_{ie}}$$

5) Impedenza di uscita [impedenza eq. di Thevenin vista dal carico]


$$\boxed{R_{out} = R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}}}$$

Circuito equivalente di un Amplificatore

Thursday, March 16, 2017 10:26 AM

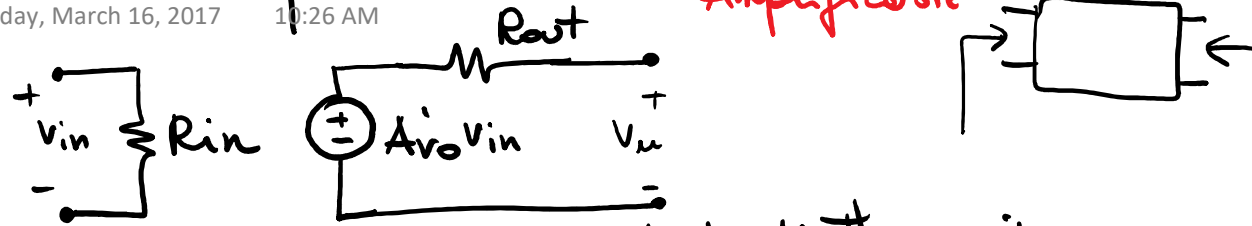


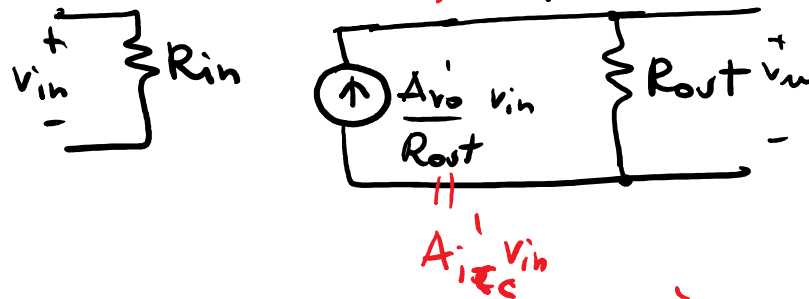↑ Equivalente di Thévenin
 ↘ Equivalente di Norton



$$A_{i_{cc}}' = \frac{A_{vo}'}{R_{ost}}$$

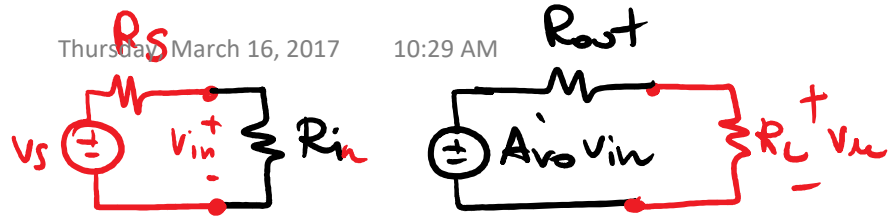È RIGOROSO SE L'AMPLIFICATORE È UNIPERAZIONALE



$$v_{in} = v_s \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}$$

$$v_u = A_{vo}' v_{in} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_s} = A_{vo}' \cdot \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \right) \cdot \left(\frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) \leq A_{vo}'$$

AMPLIFICAZIONE
DI TENSIONE

nel caso CE

Thursday, March 16, 2017 10:37 AM

$$A_{v0} \left(\frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} \right) = - \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right) \left(\frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} \right)$$


$$A_{CB} = - \frac{h_{fe}}{(h_{ie} + R_B \parallel R_S)} \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \parallel R_L \right) \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{h_{ie}} \cdot \frac{R_B \parallel h_{ie}}{R_B \parallel h_{ie} + R_S} &= \frac{1}{h_{ie}} \cdot \frac{R_B h_{ie}}{R_B h_{ie} + R_S (R_B + h_{ie})} = \frac{R_B}{h_{ie} (R_B + R_S) + R_S R_B} \\ &= \frac{R_B}{\left[h_{ie} + \frac{R_S R_B}{R_S + R_B} \right] (R_B + R_S)} = \frac{1}{h_{ie} + R_B \parallel R_S} \cdot \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right) \end{aligned}$$


Amplificatore CE con RE


Thursday, March 16, 2017

10:47 AM

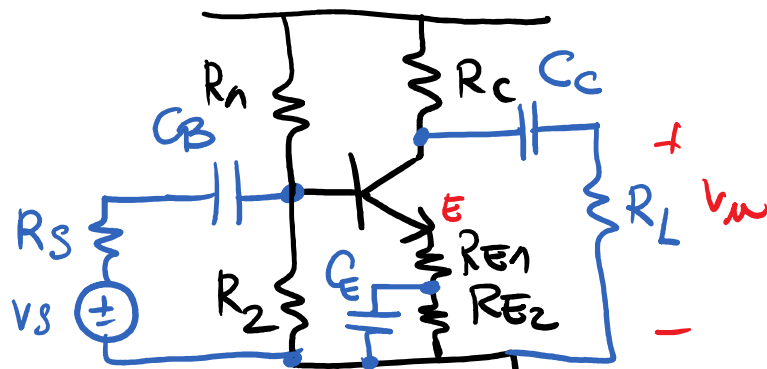

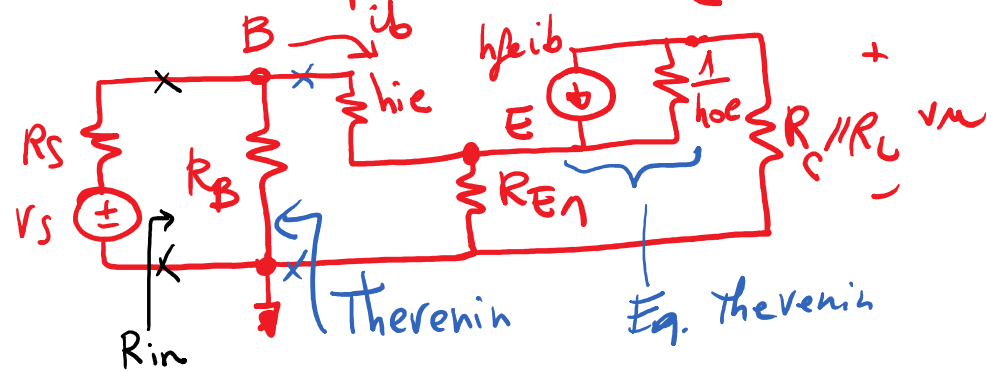Circuito equivalente di piccolo segnale a CB



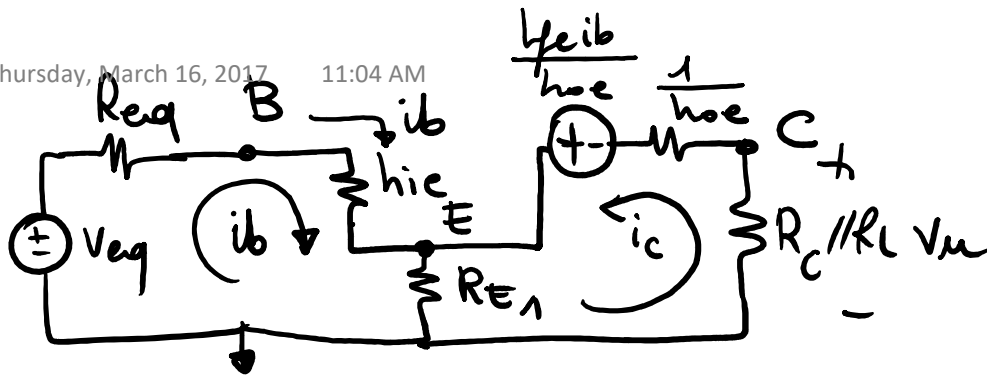

$$R_{eq} = R_B // R_S$$

$$V_{eq} = V_S \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

equazioni alle maglie

$$V_{eq} = i_b [R_{eq} + h_{ie} + R_{E1}] + i_c R_{E1}$$

$$\frac{h_{fe} i_b}{h_{oe}} = i_b R_{E1} + i_c \left[R_{E1} + R_C // R_L + \frac{1}{h_{oe}} \right]$$

$$\frac{i_c}{i_b} = \frac{h_{fe} - R_{E1} h_{oe}}{1 + h_{oe} (R_{E1} + R_C // R_L)} = h_{fe}'$$

$$\left[\begin{array}{l} h_{fe}' \leq h_{fe} \\ h_{fe}' = h_{fe} \text{ se } h_{oe} = 0 \end{array} \right]$$

$$V_{eq} = \frac{i_c}{h_{fe}'} (R_{eq} + h_{ie} + R_{E1}) + i_c R_{E1}$$

$$i_c = \frac{V_{eq}}{R_{E1} + \frac{R_{eq} + h_{ie} + R_{E1}}{h_{fe}'}} \Rightarrow V_u = -i_c R_C \parallel R_L$$

$$A_{vCB} = \frac{V_u}{V_S} = \frac{-R_C \parallel R_L}{R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + h_{ie} + R_{E1}}{h_{fe}'} \right)} \rightarrow \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)$$

se $R_{E1} = 0$ devo trovare il caso precedente:

$$A_{vCB} = \frac{-R_C \parallel R_L \cdot h_{fe}}{(R_{eq} + h_{ie}) (1 + h_{oe}(R_C \parallel R_L))}$$

se h_{fe} è sufficientemente grande da far sì che

$$\frac{R_{eq} + h_{ie} + R_{E1}}{h_{fe}} \ll \underline{R_{E1}}$$

allora

$$A_{CB} \approx - \frac{R_C // R_L}{R_{E1}} \frac{R_B}{R_B + R_S}$$

NOTA che se $R_{E1} \uparrow$ $A_{CB} \downarrow$

A_{CB} NON DIPENDE
← DAI PARAMETRI
INTERI DEL
TRANSISTORE.


TRADE OFF di
Progettazione.

Tuesday, March 21, 2017 2:07 PM
 Amplificazione intrinseca a vuoto

$$A'_{vo} = A_{vB} \bigg|_{\substack{R_S=0 \\ R_L \rightarrow \infty}} = \frac{-R_C}{R_{E1} + \left[\frac{h_{ie} + R_{E1}}{h_{fe}'} \right]}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{se } h_{fe}' \gg 1 \\ A'_{vo} \sim -\frac{R_C}{R_{E1}} \end{array} \right]$$

RESISTENZA DI INGRESSO

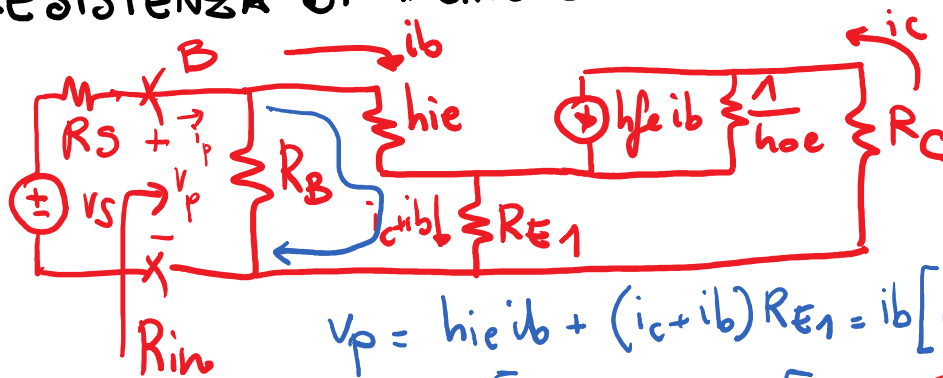


$$\frac{i_c}{i_b} = h_{fe}'$$

$$v_p = h_{ie} i_b + (i_c + i_b) R_{E1} = i_b [h_{ie} + R_{E1} (1 + h_{fe}')]$$

$$R_{in} = R_B \parallel \left[\frac{v_p}{i_b} \right] = R_B \parallel [h_{ie} + R_{E1} (1 + h_{fe}')]$$

RESISTENZA DI USCITA

Tuesday, March 21, 2017 2:17 PM

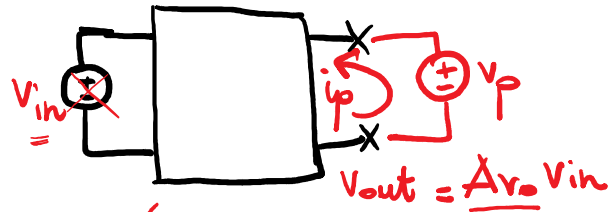

Resistenza equivalente all'uscita

$$R_{out} = \frac{V_p}{i_p} \quad \left| \begin{array}{l} \text{GENERATORI} \\ \text{INDIPENDENTI} \\ \text{SPENTI} \end{array} \right.$$

Amplificatore
di tensione e
vinto
 R_{out}

Generatore equivalente di Thevenin

ALTRO METODO PER CALCOLARE LA R_{out}
 i_{cc} CORRENTE DI USCITA DI CIRCUITO



$$i_{cc} = \frac{A_{vo} V_{in}}{R_{out}}$$

$$R_{out} \triangleq \frac{V_{out}^0}{i_{cc}} = \frac{A_{vo} V_{in} R_{out}}{A_{vo} V_{in}} = R_{out}$$

Tensione di uscita a vuoto

Tuesday, March 21, 2017 2:24 PM

$$V_{uo} = A_v \Big|_{R_L = \infty} V_s = A_{v_o} V_s = \frac{-R_c}{R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + R_{E1} + h_{ie}}{h_{fe}'} \right)} V_s \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)$$

CORRENTE DI USCITA DI CORTO CIRCUITO

$$i_{ucc} = i_u \Big|_{R_L \rightarrow 0} = \lim_{R_L \rightarrow 0} \frac{v_u}{R_L} = \lim_{R_L \rightarrow 0} \left(\frac{A_{v_o}}{R_L} \right) V_s = V_s \cdot \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{-R_c \parallel R_L \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)}{\left[R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + R_{E1} + h_{ie}}{h_{fe}'} \right) \right] R_L} \right]$$

$$\frac{h_{fe} - R_{E1} h_{oe}}{1 + h_{oe} R_{E1}} = -V_s \frac{\left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)}{R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + R_{E1} + h_{ie}}{h_{fe}'} \right)} \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{R_c R_L}{(R_c + R_L) R_L} \right]$$

$$R_{out} = \frac{V_{uo}}{i_{ucc}} = \frac{+R_c}{R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + R_{E1} + h_{ie}}{h_{fe} - R_{E1} h_{oe}} \right) (1 + h_{oe} (R_{E1} + R_c))} \left[R_{E1} + \left(\frac{R_{eq} + R_{E1} + h_{ie}}{h_{fe} - R_{E1} h_{oe}} \right) (1 + h_{oe} R_c) \right]$$

$\approx R_c$


Se $h_{oe} R_C \ll 1$ e $h_{oe} R_{E1} \ll 1$ allora $R_{out} \approx R_C$


$\rightarrow \underline{h_{fe}' \approx h_{fe}}$

SE QUESTA CONDIZIONE
SI VERIFICA POSSIAMO
RIMUOVERE h_{oe} dal CIRCUITO.

Amplificatore a collettore comune CCC (common collector)

Tuesday, March 21, 2017 2:52 PM

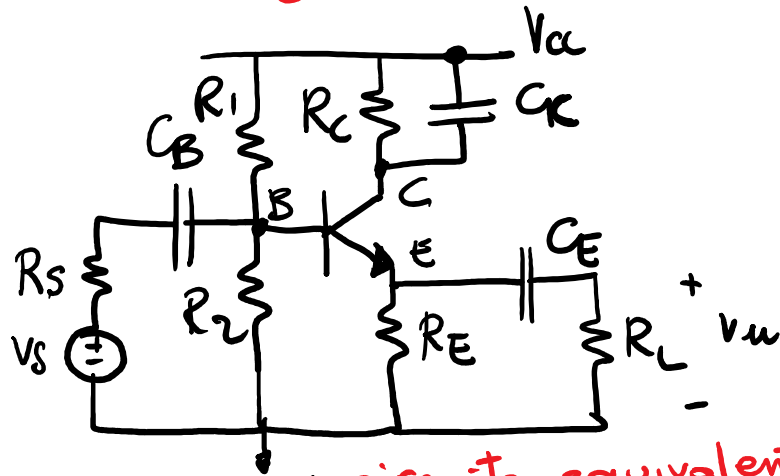

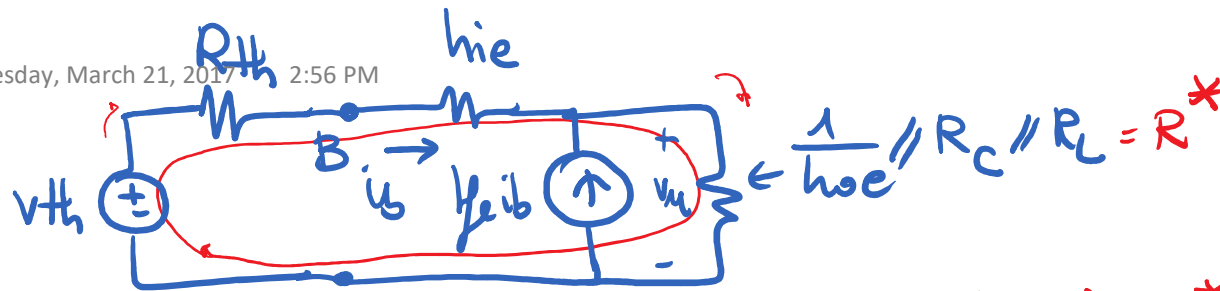

$$R_{th} = R_s \parallel R_B$$

$$v_{th} = \frac{R_B}{R_B + R_s} v_s$$

$$v_{th} = (R_{th} + h_{ie}) i_b + (h_{fe} + 1) i_b R^*$$

$$v_u = (h_{fe} + 1) i_b R^*$$

$$A_{CB} = \frac{v_u}{v_s} = \left(\frac{v_u}{v_{th}} \right) \left(\frac{v_{th}}{v_s} \right) = \left(\frac{(h_{fe} + 1) R^*}{(h_{fe} + 1) R^* + R_{th} + h_{ie}} \right) \left(\frac{R_B}{R_B + R_s} \right)$$

$$* A_{CB} > 0$$


$$* A_{CB} < 1$$

AMPLIFICAZIONE INTRINSECA A VUOTO

$$A'_{CB0} = \frac{(h_{fe} + 1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right]}{(h_{fe} + 1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right] + h_{ie}}$$

Resistenza di ingresso

Tuesday, March 21, 2017 3:04 PM

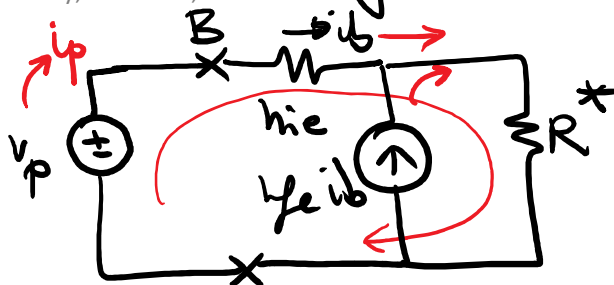

1) Applico il generatore ideale di prova

2) Rimuovo R_B

3) Risolvo

$$v_p = h_{ie} i_b + (h_{fe} + 1) i_b R^*$$

$$\frac{v_p}{i_b} = \frac{v_p}{i_b} = h_{ie} + R^* (h_{fe} + 1)$$

4) Re-inserisco R_B

$$R_{in} = R_B \parallel [h_{ie} + R^* (h_{fe} + 1)]$$

Rout

Tuesday, March 21, 2017 3:10 PM

$$R_{out} = \frac{v_{uo}}{i_{ucc}}$$

$$v_{uo} = A_v \Big|_{R_L \rightarrow \infty} v_s = \frac{(h_{fe}+1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \right]}{(h_{fe}+1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \right] + R_{eq} + h_{ie}} \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right) v_s$$

$$i_{ucc} = \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{v_{uo}}{R_L} \right] = \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{A_v}{R_L} \right] v_s =$$



$$= \lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{(h_{fe}+1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \parallel R_L \right] \frac{1}{R_L}}{(h_{fe}+1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \parallel R_L \right] + R_{eq} + h_{ie}} \right] \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right) v_s = \frac{(h_{fe}+1) \left(\frac{R_B}{R_B + R_S} \right)}{R_{eq} + h_{ie}} v_s$$

$$R_{out} = \frac{v_{uo}}{i_{ucc}} = \frac{(R_{eq} + h_{ie}) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \right]}{(h_{fe}+1) \left[\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_c \right] + R_{eq} + h_{ie}} \approx \left(\frac{R_{eq} + h_{ie}}{h_{fe} + 1} \right)$$


	Aro	Rin	Rout
CE	<0 alta	media	media
CE con RE	<0 media	alta	media
CC	>0 bassa ($0 < A_{v_0}' < 1$)	alta	bassa

Amplificatore a più stadi


Tuesday, March 21, 2017 3:26 PM

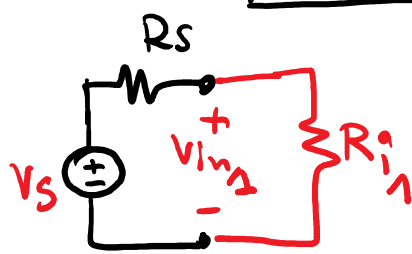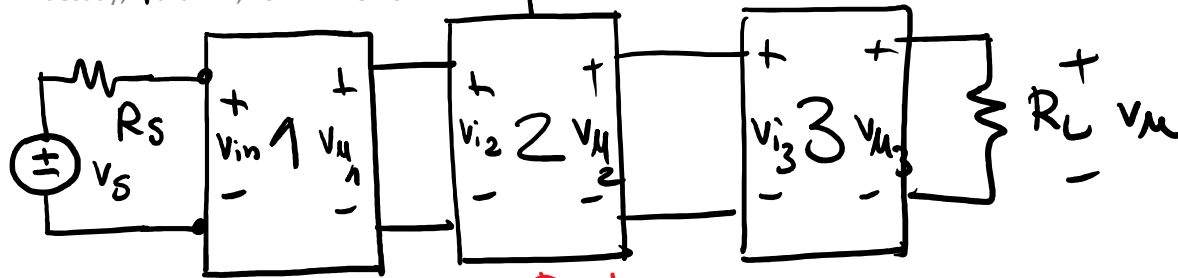
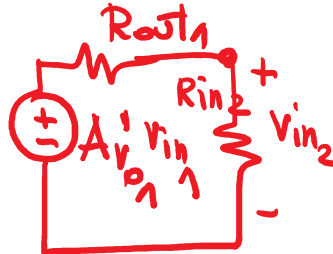
$$v_{in1} = v_s \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_s}$$


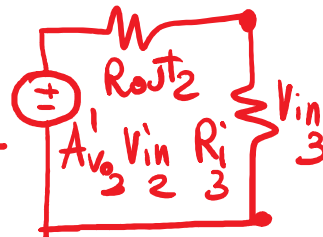
$$v_{in2} = A'_{v1} v_{in1} \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}}$$



$$v_{in3} = A'_{v2} v_{in2} \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{out2}}$$



$$v_u = A'_{v3} v_{in3} \frac{R_L}{R_L + R_{out3}}$$

$$A_v = \frac{v_u}{v_s} = A'_{v3} A'_{v2} A'_{v1} \left(\frac{R_L}{R_L + R_{out3}} \right) \left(\frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{out2}} \right) \left(\frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} \right) \left(\frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_s} \right)$$

$R_{in} = R_{in}$

Tuesday, March 21, 2017 3:36 PM

$R_{out} = R_{out}$


↳ il PRIMO STADIO impone la R_{in}
L'ULTIMO STADIO impone la R_{out}

GLI STADI INTERMEDI consentono di ottenere
la A_v richiesta

Amplificatore differenziale con BJT

Tuesday, March 21, 2017

3:46 PM

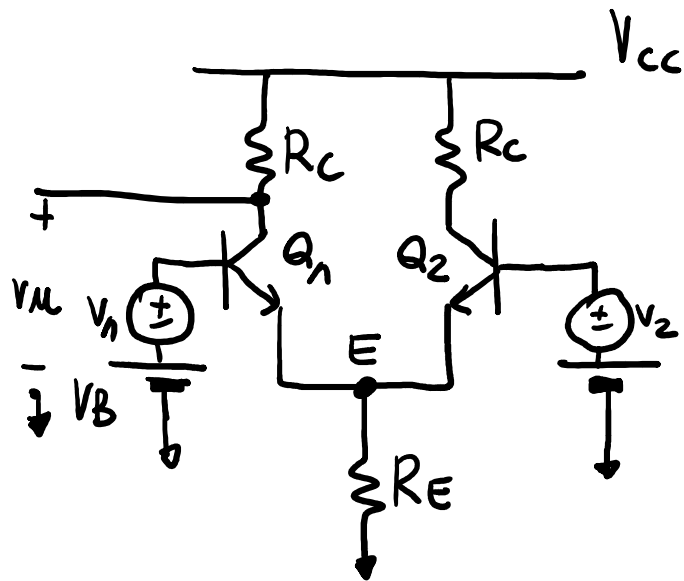

CIRCUITO
PERFETTAMENTE
SIMMETRICO

$$V_c = \frac{V_1 + V_2}{2} \leftarrow \text{tensione di ingresso in modo comune}$$

$$V_d = V_1 - V_2 \leftarrow \text{tensione di ingresso in modo differenziale}$$

$$V_1 = V_c + \frac{V_d}{2}$$

$$V_2 = V_c - \frac{V_d}{2}$$

$$v_u = A v_1 + B v_2$$

combinazione lineare

$$v_u = \underbrace{\left(\frac{A-B}{2}\right)}_{A_d} \underbrace{(v_1 - v_2)}_{v_d} + \underbrace{(A+B)}_{A_c} \underbrace{\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right)}_{v_c}$$

A_d
AMPLIFICAZIONE
DIFFERENZIALE

A_c
AMPLIFICAZIONE
DI MODO
COMUNE

$$v_u = A_d v_d + A_c v_c$$

AMPLIFICATORE SI DICE
DIFFERENZIALE SE

$$A_d \gg A_c$$

Rapporto di Reiezione del modo


comune [Common mode rejection ratio] $CMRR = \frac{A_d}{A_c}$

Funzionamento in modo differenziale

Tuesday, March 21, 2017 4:02 PM

$$\underline{V_C = 0} \quad v_u = A_d v_d \quad \begin{matrix} v_1 = v_d/2 \\ v_2 = -v_d/2 \end{matrix}$$

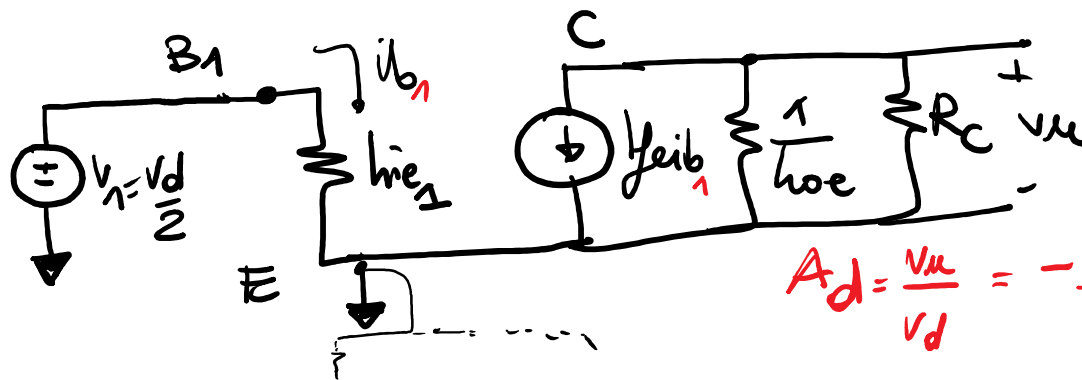PER SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI I NODI CHE SI TROVANO NELLA STESSA POSIZIONE RISPETTO AI DUE GENERATORI DI INGRESSO HANNO UNA VARIAZIONE DI TENSIONE NULLA [per il piccolo segnale sono a MASSA]




$$i_{b1} = \frac{v_d}{2} \frac{1}{h_{ie1}}$$

$$v_u = -h_{fe} i_{b1} \left(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)$$

$$A_d = \frac{v_u}{v_d} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{\left[R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right]}{h_{ie1}}$$

Funzionamento in modo comune


Tuesday, March 21, 2017 4:12 PM

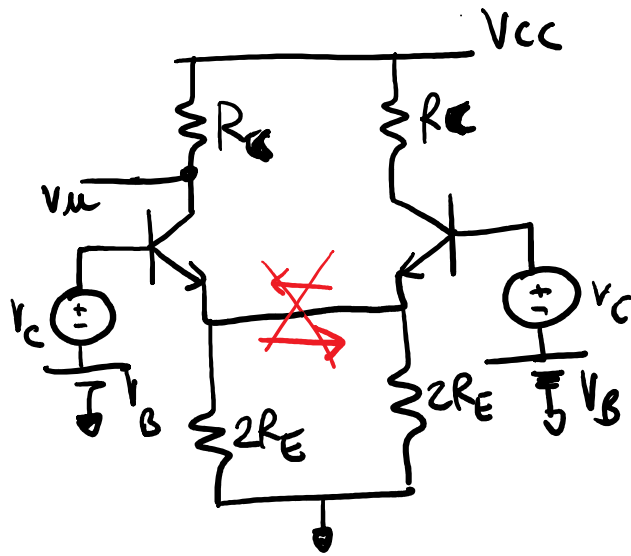

$$V_1 = V_c$$

$$V_2 = V_c$$

circuito di piccolo segnale

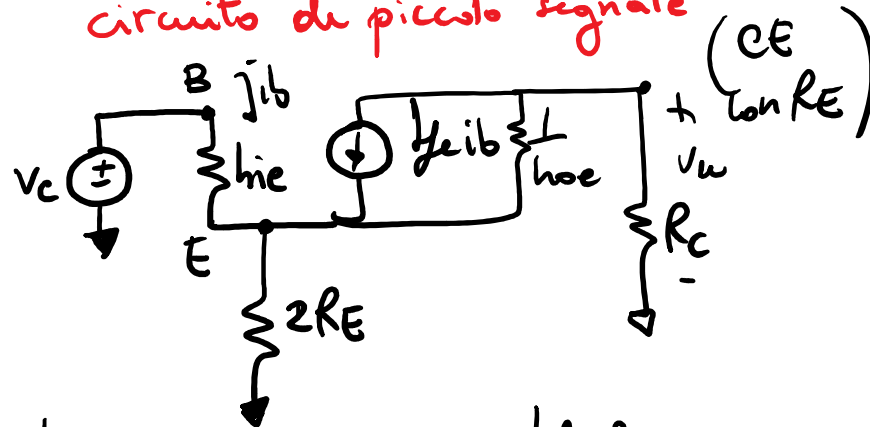

$$A_c = \frac{V_m}{V_c} = \frac{-h_{fe}' R_c}{h_{ie} + 2R_E(1 + h_{fe}')} \approx \frac{-h_{fe} R_c}{h_{ie} + 2R_E(1 + h_{fe})}$$

$h_{ie}' \approx h_{ie}$

Tuesday, March 21, 2017

4:18 PM


$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c} = \frac{-\cancel{h_{fe}} R_c}{2 h_{ie}} \cdot \frac{h_{ie} + 2 R_c (1 + \cancel{h_{fe}})}{-\cancel{h_{fe}} R_c} = \frac{1}{2} + \frac{R_c}{h_{ie}} (1 + \cancel{h_{fe}})$$

↑ ↑
 (100)

Stadi amplificatori con FET

Wednesday, March 22, 2017 1:53 PM

→ Stadio a Source comune con R_s

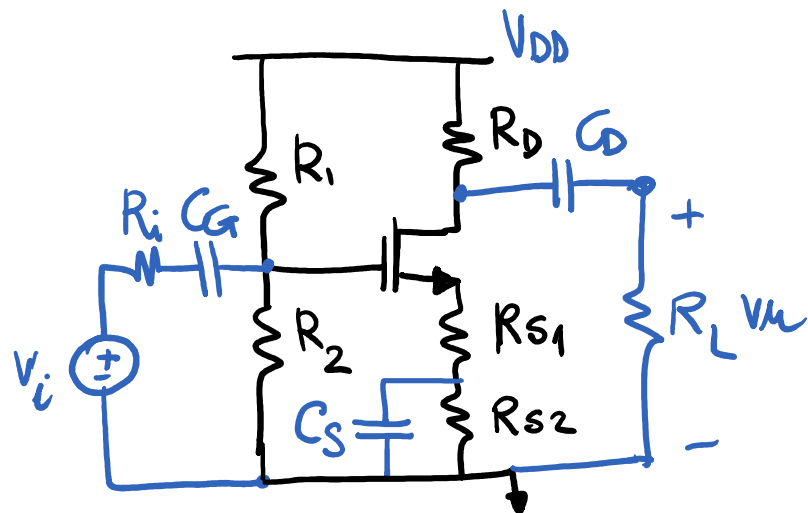


C_G, C_D capacità di accoppiamento

C_S capacità di bypass


Circuito equivalente di piccolo segnale

Wednesday, March 22, 2017 1:59 PM

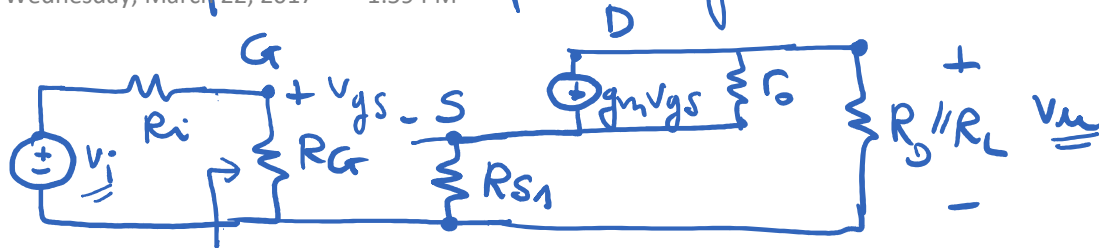

$$R_G = R_1 \parallel R_2$$

$$V_g = v_i \frac{R_G}{R_G + R_i}$$

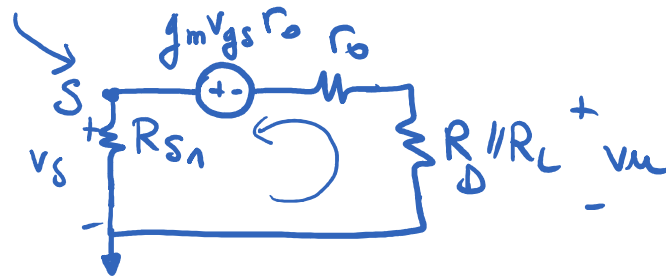

$$v_s = g_m v_{gs} r_o \cdot \frac{R_{S1}}{R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L} \Rightarrow v_{gs} = v_g - v_s = v_g - \frac{g_m v_{gs} r_o R_{S1}}{(R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L)}$$

$$v_{gs} = \frac{v_g (R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L)}{(R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L) + g_m R_{S1} r_o}$$

$$v_u = - \frac{g_m v_{gs} r_o R_D \parallel R_L}{(R_D \parallel R_L + R_{S1} + r_o)}$$

$$v_m = \frac{-g_m r_o (R_D \parallel R_L) v_g}{(R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L) + \underbrace{g_m r_o R_{S1}}_{\approx 50}}$$

$$A_v = \frac{v_m}{v_i} = \frac{v_m}{v_g} \cdot \frac{v_g}{v_i} = \frac{-g_m r_o (R_D \parallel R_L)}{(R_{S1} + r_o + R_D \parallel R_L) + \underbrace{g_m r_o R_{S1}}_{\approx 50}} \cdot \left(\frac{R_G}{R_G + R_i} \right)$$

SE R_{S1} È ABBASTANZA GRANDE
DA FAR DOMINARE AL DENOMINATORE IL TERMINE $g_m r_o R_{S1}$

$$A_v = - \left(\frac{R_D \parallel R_L}{R_{S1}} \right) \left(\frac{R_G}{R_G + R_i} \right) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{NON DIPENDE} \\ \text{DAI PARAMETRI} \\ \text{INTERM DEL FET} \end{array}$$

SE $R_{S1} = 0$ $A_v = -g_m [r_o \parallel R_D \parallel R_L] \left(\frac{R_G}{R_G + R_i} \right)$

Amplificazione intrinseca a vuoto

Wednesday, March 22, 2017 2:16 PM

$$A'_{v0} = A_v \bigg|_{\substack{R_i=0 \\ R_L \rightarrow \infty}} = \frac{-g_m r_o R_D}{R_{S1} + r_o + R_D + g_m r_o R_{S1}} \quad \left[\begin{array}{l} \text{se } R_{S1} \text{ è abb. grande} \\ \sim -\frac{R_D}{R_{S1}} \end{array} \right]$$

Resistenza di ingresso

$$R_{in} = R_G$$

Resistenza di uscita



$$R_{out} = \frac{V_{uo}}{i_{ucc}} = \frac{\lim_{R_L \rightarrow \infty} [A_v]_{R_S}}{\lim_{R_L \rightarrow 0} \left[\frac{A_v}{R_L} \right]_{R_S}} = \frac{\cancel{+g_m r_o R_D} \cdot \left(\frac{R_G}{\cancel{R_G + R_i}} \right)}{\frac{\cancel{+g_m r_o R_D} \cancel{R_L}}{(R_{S1} + r_o + g_m r_o R_{S1}) \cancel{R_L}} \cdot \left(\frac{R_G}{\cancel{R_G + R_i}} \right)}$$

$$= \frac{R_D (R_{S1} + r_o + g_m r_o R_{S1})}{R_{S1} + r_o + g_m r_o R_{S1} + R_D} = R_D \parallel (R_{S1} + r_o + g_m r_o R_{S1})$$


se $R_{S1} \uparrow$ allora $R_{out} \uparrow$

Stadio amplificatore a Drain Comune

Wednesday, March 22, 2017 2:26 PM

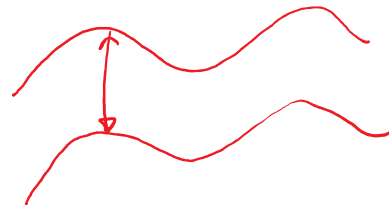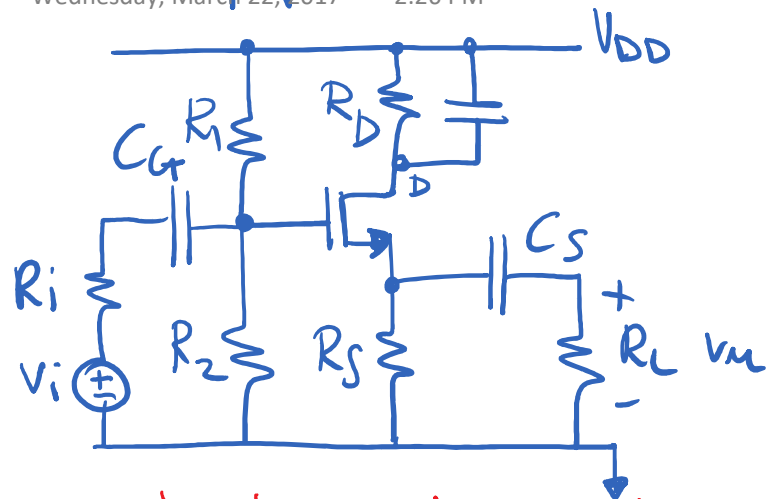

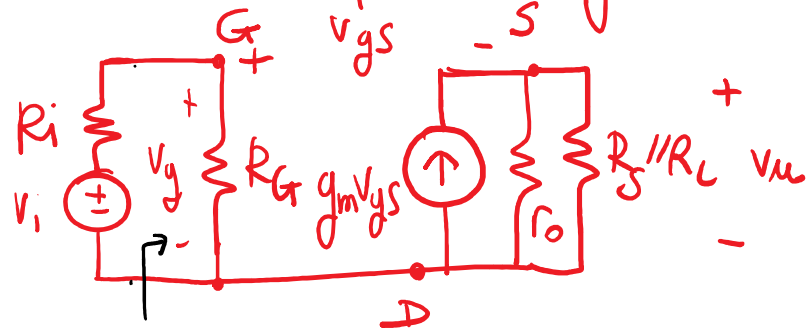ciruito di piccolo segnale a centro banda



$$v_g = v_i \frac{R_G}{R_G + R_i}$$

$$v_m = g_m v_{gs} (r_o \parallel R_S \parallel R_L)$$

$$(v_g - v_m)$$

$$v_u = g_m (v_g - v_u) (r_o \parallel R_S \parallel R_L)$$

$$\frac{v_u}{v_g} = \frac{g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}$$

$$A_V = \frac{v_u}{v_i} = \frac{v_u}{v_g} \cdot \frac{v_g}{v_i} = \left(\frac{g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)} \right) \cdot \left(\frac{R_G}{R_G + R_i} \right)$$

$$0 < A_V < 1$$

Se $A_V \simeq 1$ il circuito si chiama SOURCE FOLLOWER
(INSEGUITORE DI SOURCE)


Amplificazione intrinseca a vuoto

$$A'_{v0} = A_v \bigg|_{\substack{R_L \rightarrow \infty \\ R_i \rightarrow 0}} = \frac{g_m (r_o \parallel R_S)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S)} \quad \leftarrow$$

Resistenza di ingresso

$$R_{in} = \underline{R_G}$$

Resistenza di uscita

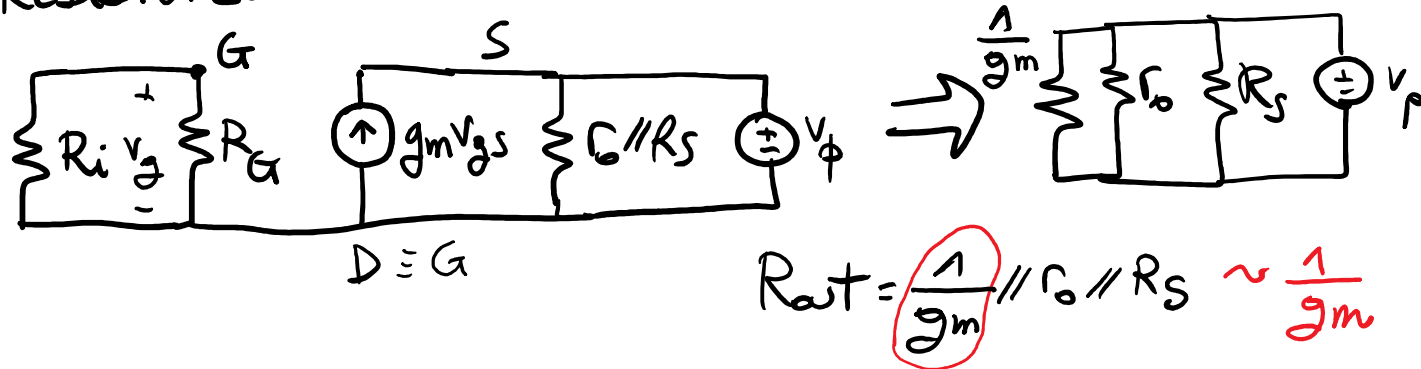

$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \parallel R_S \sim \frac{1}{g_m}$$

	A'_{i0}	R_{in}	R_{out}
CS	< 0 alta	alta R_G	media
CS con R_S	< 0 media	alta R_G	alta
CD	> 0 bassa ($0 < A'_{i0} < 1$)	alta R_G	bassa


Frequenza di taglio di un transistor

Wednesday, March 22, 2017 3:11 PM


[cut off frequency f_T]

DEF $\left| \frac{i_c}{i_b}(f_T) \right|_{cc} = 1$, $\left| \frac{i_d}{i_g}(f_T) \right|_{cc} = 1$

BJT

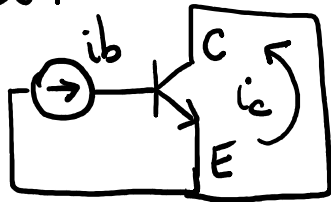

circuito
per le
Variazioni

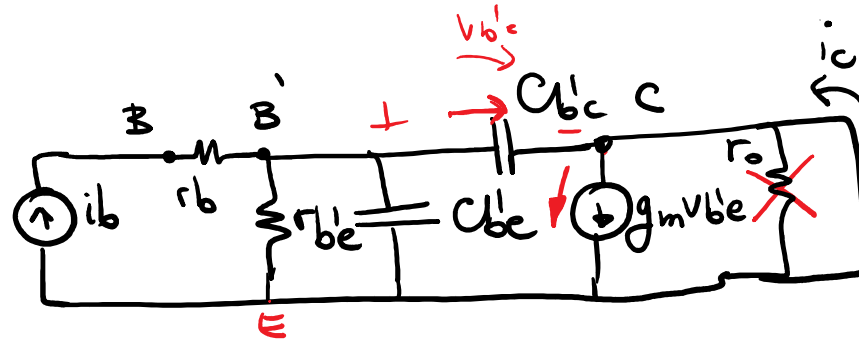

$$i_b = v_{be}' \left[\frac{1}{r_{be}} + C_{be}s + C_{bc}s \right], \quad i_c = g_m v_{be}' - v_{be}' C_{bc}s$$

$$\frac{i_c}{i_b} = \frac{g_m - C_{b'c} s}{\frac{1}{r_{b'e}} + (C_{b'e} + C_{b'c}) s} = \frac{h_{fe} \left(1 - \frac{C_{b'c}}{g_m} s\right)}{1 + r_{b'e} (C_{b'e} + C_{b'c}) s}$$

$$h_{fe} = g_m r_{b'e}$$


1 polo reale negativo

$$s_p = -\frac{1}{r_{b'e} (C_{b'e} + C_{b'c})}$$

1 zero reale positivo


$$s_z = \frac{g_m}{C_{b'c}}$$

$$\left| \frac{s_z}{s_p} \right| = \left| \frac{\overset{h_{fe}}{g_m r_{b'e}} (C_{b'e} + C_{b'c})}{C_{b'c}} \right| \gg 1$$

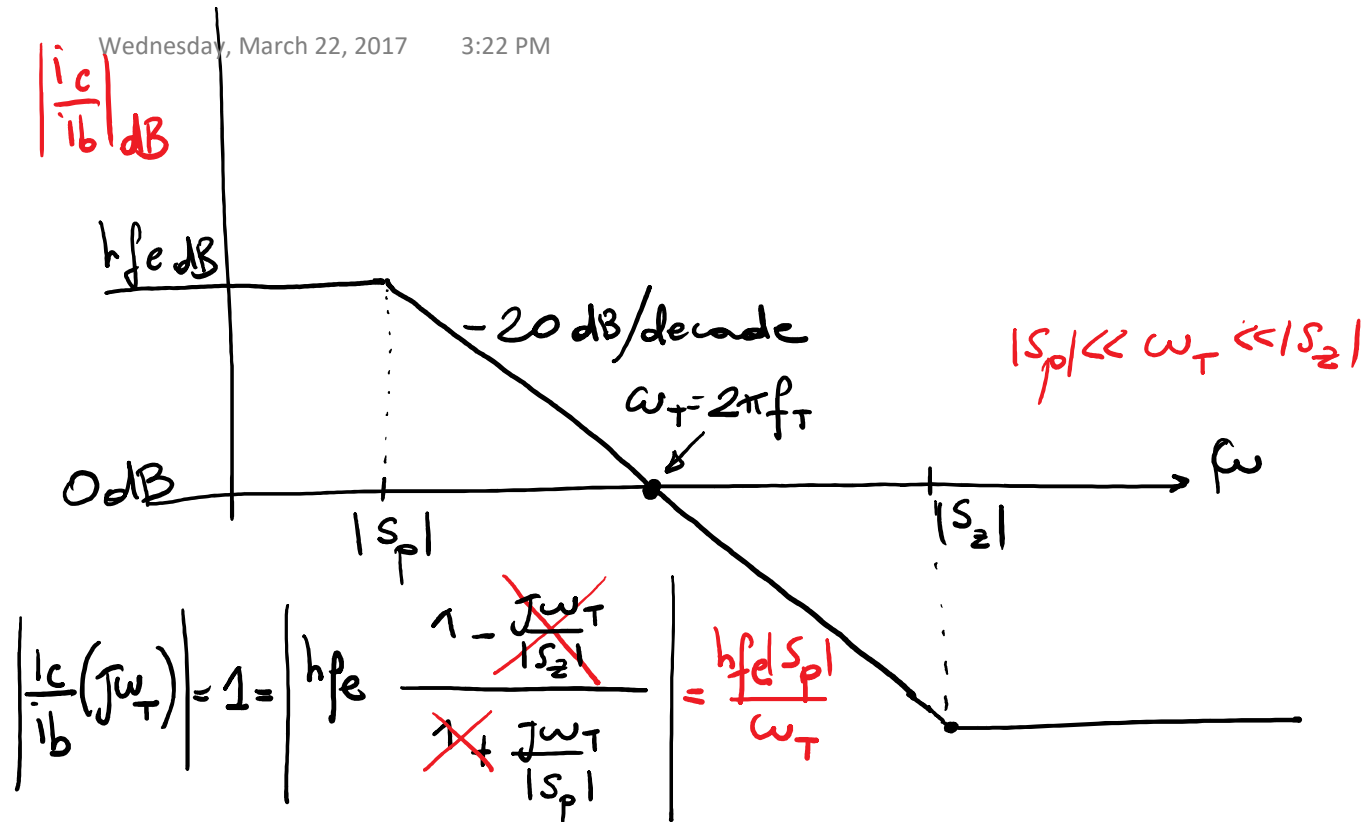

$$\omega_T = |S_p| h_{fe} = \frac{h_{fe}}{r_{b'e}(C_{b'e} + C_{b'c})} = \frac{g_m}{C_{b'e} + C_{b'c}}$$
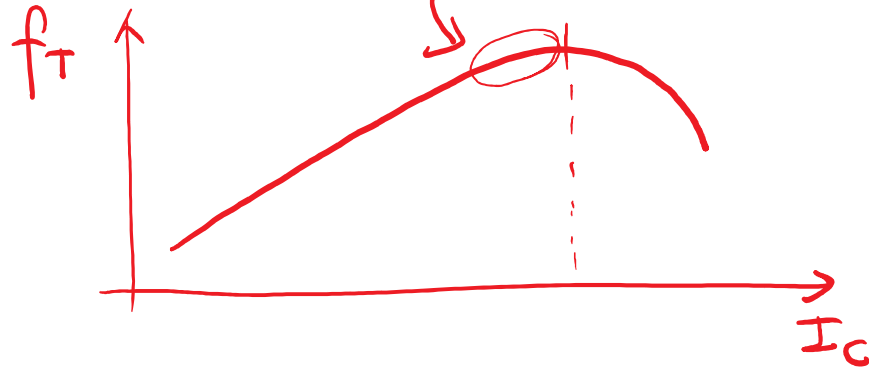
$$f_T = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{(C_{be} + C_{bc})}$$



FET

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{(C_{gs} + C_{gd})}$$

PARAMETRI DI PICCOLO SEGNALE

Wednesday, March 22, 2017

3:30 PM

PER UN BJT

$r_b, r_{be}, g_m, r_o, C_{be}, C_{bc}, h_{fe}$ HP.

$$g_m = \frac{I_c}{V_T}$$

$$h_{ie} = r_b + r_{be}$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{be} + C_{bc})}$$

ALCUNI PARAMETRI DIPENDONO
POCO DAL PUNTO DI RIPOSO

r_b, h_{fe}, V_A, f_T

ALCUNI PARAMETRI DIPENDONO
MOLTO DAL PUNTO DI RIPOSO

$$g_m = \frac{I_c}{V_T} \quad r_o = \frac{V_A}{I_c} \quad r_{be} = \frac{h_{fe}}{g_m}$$

$$C_{be}, C_{bc} = C_{bc}(V_{bc})$$

2N2222

Wednesday, March 22, 2017 3:50 PM

Punto di riposo

$$\boxed{\begin{array}{l} I_C = 1 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \end{array}}$$

$$r_{be}' @ 1 \text{ mA} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{175 \cdot 26 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3}} = \underline{4550 \Omega}$$

$$r_b @ 1 \text{ mA} = h_{ie} - r_{be}' = 5000 - 4550 = \underline{450 \Omega}$$

$$r_o = \frac{1}{h_{oe}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$f_T = 90 \text{ MHz}$$

$$C_{bc}' \mid V_{BC} = 4.5 \text{ V} = \underline{\underline{4.5 \text{ pF}}}$$

$$h_{ie} @ 1 \text{ mA} = \frac{2+8}{2} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$h_{fe} @ 1 \text{ mA} = \frac{50+300}{2} = 175$$

$$h_{oe} @ 1 \text{ mA} = \frac{5+35}{2} = 20 \mu\text{S}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{26 \cdot 10^{-3}} = 38.4 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{bc}' + C_{be}')} \Rightarrow C_{be}' = \underline{\underline{63 \text{ pF}}}$$

2N2222 Punto di Riposo

Wednesday, March 22, 2017 4:01 PM

$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5 \text{ V}$$

$$f_T @ 2 \text{ mA} = 140 \text{ MHz}$$

ALTRE
PER LE QUANTITÀ CHE DIPENDONO POCO DAL
PUNTO DI RIPOSO PRENDIAMO IL VALORE A 1 mA

$$r_b @ 2 \text{ mA} \sim r_b @ 1 \text{ mA} = 450 \, \Omega$$

$$(h_{ie} @ 1 \text{ mA} - r_{be} @ 1 \text{ mA})$$

$$\frac{h_{fe} V_T}{I_C}$$

$$h_{fe} @ 2 \text{ mA} \sim h_{fe} @ 1 \text{ mA} = 175$$

$$V_A @ 2 \text{ mA} \sim V_A @ 1 \text{ mA} = \frac{1 \text{ mA}}{h_{oe} @ 1 \text{ mA}} = 50 \text{ V}$$

$$g_m @ 2 \text{ mA} = \frac{I_C}{V_T} = 76.8 \cdot 10^{-3} \, \Omega^{-1}$$

$$V_A = \frac{I_C}{h_{oe}}$$


$$r_o @ 2 \text{ mA} = \frac{V_A}{I_C} = \frac{50}{2} = 25 \text{ k}\Omega \quad r_{be} @ 2 \text{ mA} = \frac{h_{fe} @ 2 \text{ mA} \cdot V_T}{I_C} = 2275 \, \Omega$$

$$h_{ie} @ 2 \text{ mA} = r_b @ 2 \text{ mA} + r_{be} @ 2 \text{ mA} = 2725 \text{ k}\Omega \quad C_{be} = 4.5 \text{ pF}$$

$$C_{be} @ 2 \text{ mA} = \frac{g_m @ 2 \text{ mA}}{2\pi f @ 2 \text{ mA}} - C_{bc} = 82 \text{ pF}$$

Es 30/1/2003

Wednesday, March 22, 2017 4:10 PM

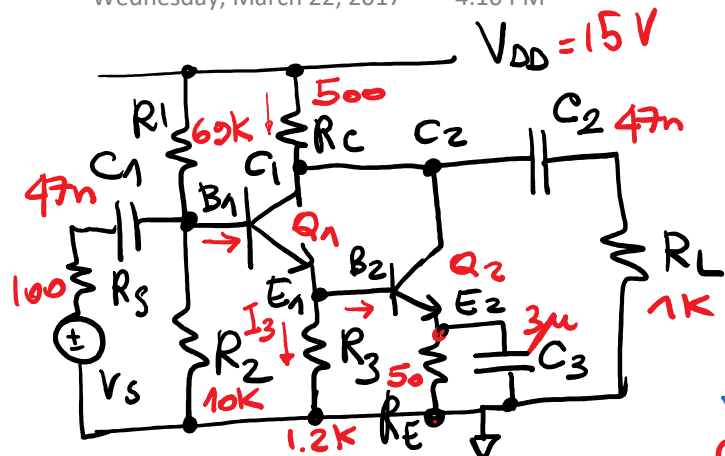

Q_1, Q_2 2N2222

$h_{oe} = 0$

✓ H_p PARTITORE PESANTE
(coincide $R_B \ll \beta_F R_E$)

$$\circ \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \gg I_{B1}$$

$$V_{B1} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{15 \cdot 10}{49} = \boxed{1.9V}$$

✓ H_p Q_1 in Z.A.D.

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE_{ON}} = 1.9 - 0.7 = \boxed{1.2V}$$

$$I_3 = \frac{V_{E1}}{R_3} = \frac{1.2}{1.2k\Omega} = \boxed{1mA}$$

✓ H_p $I_3 \gg I_{B2}$
 $I_3 = I_{E1} \sim I_{C1}$

✓ H_p Q₂ in z.A.D.

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE_{ON}} = 1.2 - 0.7 = \underline{\underline{0.5 V}}$$

$$I_{E2} \sim I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_E} = \frac{0.5}{50} = \underline{\underline{10 mA}}$$

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_C [I_{C1} + I_{C2}] = 15 - 0.5 [1 + 10] = 15 - 5.5 = \underline{\underline{9.5 V}}$$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 9.5 - 1.2 = \underline{\underline{8.3 V}} \leftarrow \text{OK VERIFICA IPOTESI Q₁ z.A.D.}$$

$$V_{CE2} = V_{C1} - V_{E1} = 9.5 - 0.5 = \underline{\underline{9 V}} \leftarrow \text{OK Q₂ z.A.D.}$$

$$\underline{\beta_F = h_{FE}}$$

$$\beta_{F1} = 150 \rightarrow I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} = \frac{10^{-3}}{150} = 6.6 \cdot 10^{-6} A \ll \frac{15}{79 k\Omega} = 0.19 mA \quad \text{OK}$$

$$\beta_{F2} = 200 \rightarrow I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} = \frac{10^{-2}}{200} = 5 \cdot 10^{-5} A \ll 10^{-3} \quad \text{OK}$$

PARAMETRI DI PICCOLO SEGNALE

Thursday, March 23, 2017 9:05 AM

Q₁

$$I_{C1} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{CE1} = 8.3 \text{ V}$$

$$V_{CB} = 8.3 - 0.7 = 7.6 \text{ V}$$

$$h_{ie} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$h_{fe} = 175$$

$$h_{oe} = 20 \cdot 10^{-6} \Omega^{-1} \rightarrow r_o = \frac{1}{h_{oe}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1}{26} = 38.4 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$f_T = 90 \text{ MHz} = \frac{g_m}{2\pi(C_{b'e} + C_{b'e})} \rightarrow C_{b'e} + C_{b'e} = \frac{g_m}{2\pi f_T} = 68 \text{ pF}$$

$$C_{b'e} = 4 \text{ pF}$$

$$C_{b'e} = 64 \text{ pF}$$

Q₂

$$I_{C2} = 10 \text{ mA}$$

$$V_{CE2} = 9 \text{ V}$$

$$h_{ie@10\text{mA}} = \frac{0.25 + 1.25}{2} = 0.75 \text{ k}\Omega$$

$$h_{fe@10\text{mA}} = \frac{75 + 375}{2} = 225$$

$$h_{oe@10\text{mA}} = \frac{25 + 200}{2} = 112.5 \cdot 10^{-6} \Omega^{-1} \rightarrow \frac{1}{h_{oe}} = 8.8 \text{ k}\Omega$$

$$f_T = 300 \text{ MHz} \rightarrow (C_{b'e} + C_{b'e}) = \frac{I_C}{V_T 2\pi f_T} = 204 \text{ pF}$$


$$C_{b'e} = 4 \text{ pF}$$

$$C_{b'e} = 200 \text{ pF}$$

CIRCUITO EQUIVALENTE PER IL

PICCOLO SEGNALE


Thursday, March 23, 2017 9:18 AM

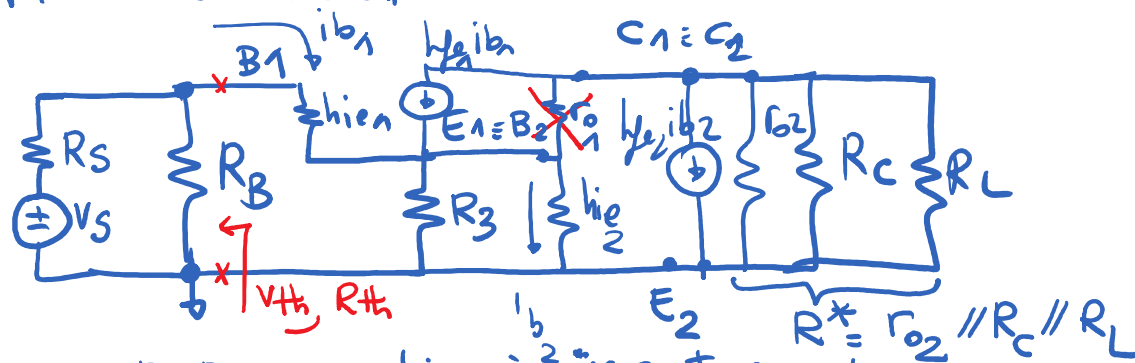

$r_{o1} \gg R_3, R_C$ quindi può essere trascurata
 $r_{o2} \gg R_S$

maglia di ingresso
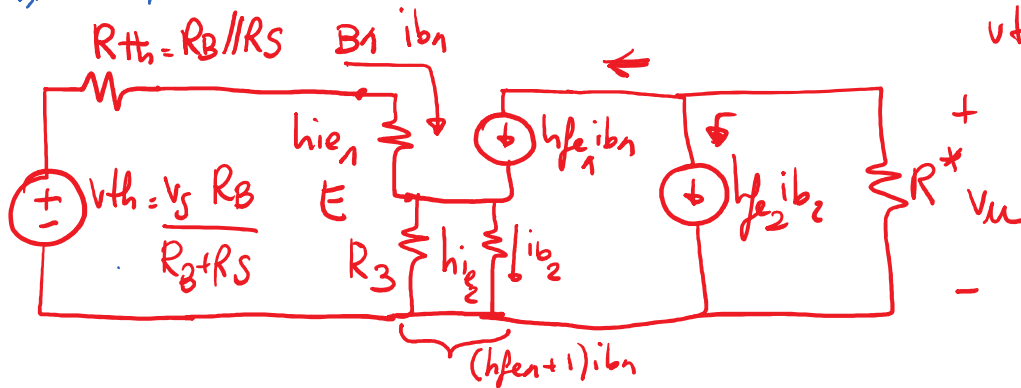
$$v_{th} = i_{b1}(R_{th} + h_{ie1}) + (h_{fe1} + 1)i_{b1}(R_3 \parallel h_{ie2})$$



$$i_{b1} = \frac{v_{th}}{(R_{th} + h_{ie1}) + (h_{fe1} + 1)(R_3 \parallel h_{ie2})}$$

$$i_{b2} = (h_{fe1} + 1) i_{b1} \frac{R_3}{R_3 + h_{ie2}}$$

$$v_u = -R^* [h_{fe1} i_{b1} + h_{fe2} i_{b2}] = -R^* \left[h_{fe1} i_{b1} + h_{fe2} (h_{fe1} + 1) \frac{i_{b1} R_3}{R_3 + h_{ie2}} \right] =$$

$$v_u = -R^* \left[h_{fe1} + \frac{h_{fe2} (h_{fe1} + 1) R_3}{R_3 + h_{ie2}} \right] \frac{1}{(R_{th} + h_{ie1}) + (h_{fe1} + 1)(R_3 \parallel h_{ie2})} \frac{R_B}{R_B + R_S} v_s$$

$$A_{v_{CB}} = \frac{v_u}{v_s} =$$